## **SIEMENS**

# PSS<sup>®</sup>SINCAL 10.5 Kurzschluss

Kurzschlussberechnung in elektrischen Netzen

Herausgegeben von SIEMENS AG Freyeslebenstraße 1, 91058 Erlangen

Vorwort

## Vorbemerkung

Die PSS SINCAL Handbücher bestehen aus drei Teilen:

- Benutzerhandbuch PSS SINCAL Bedienung
- Fachhandbücher für Elektronetze und Strömungsnetze
- Systemhandbuch Datenbankbeschreibung

Allgemeine Grundsätze der Bedienung und der Grafikoberfläche von PSS SINCAL können dem Benutzerhandbuch PSS SINCAL Bedienung entnommen werden.

Die **Fachhandbücher für Elektronetze** beinhalten detaillierte Beschreibungen der verschiedenen Berechnungsverfahren für Elektronetze (Lastfluss, Kurzschluss, etc.) sowie deren Eingabedaten.

Die **Fachhandbücher für Strömungsnetze** beinhalten detaillierte Beschreibungen der verschiedenen Berechnungsverfahren für Strömungsnetze (Wasser, Gas und Wärme/Kälte) sowie deren Eingabedaten.

Das **Systemhandbuch Datenbankbeschreibung** beinhaltet eine vollständige Beschreibung der Datenmodelle für Elektronetze und Strömungsnetze.

#### **Urheber- und Verlagsrechte**

Das Handbuch und alle in ihm enthaltenen Informationen und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

Die Rechte, insbesonders die Rechte zur Veröffentlichung, Wiedergabe, Übersetzung, zur Vergabe von Nachdrucken, zur elektronischen Speicherung in Datenbanken, zur Herstellung von Sonderdrucken, Fotokopien und Mikrokopien liegen bei SIEMENS.

Für jede Wiedergabe oder Verwendung außerhalb der durch das Urhebergesetz erlaubten Grenzen ist eine vorherige schriftliche Zustimmung von SIEMENS unerlässlich.

#### Gewährleistung

Trotz sorgfältiger Ausarbeitung könnten in diesem Handbuch Fehler enthalten sein. Es wird keinerlei Haftung für Fehler und deren Folgen übernommen. Änderungen des Textes und der Funktion der Software werden im Rahmen der Pflege ständig durchgeführt.

1.	Einleitung Kurzschluss	1
2.	Verfahren Kurzschluss	3
2.1	Berechnung ohne Berücksichtigung von Ausgleichsströmen	4
2.2	Berechnung mit Berücksichtigung von Ausgleichsströmen	4
2.3	Berechnung der Ströme	5
2.4	3-poliger Kurzschluss	6
2.5	2-poliger Kurzschluss	7
2.6	1-poliger Kurzschluss	8
2.7	2-poliger Erdschluss	10
2.8	3-poliger Erdschluss	12
2.9	Prinzipieller Rechnungsablauf Kurzschluss	14
2.10	Kurzschlussberechnung nach VDE 0102 bzw. IEC 909	15
2.10.1	Spezielle Nachbildungen nach VDE	18
2.10.2	Bestimmung der treibenden Spannung	19
2.10.3	Nachbildung des Netzes	19
2.10.4	Ermittlung des kleinsten Dauerkurzschlussstromes	20
2.11	Kurzschlussberechnung nach IEC 61363	20
2.11.1	Spezielle Nachbildungen nach IEC	22
2.11.2	Bestimmung der treibenden Spannung	24
2.11.3	Nachbildung des Netzes	25
2.11.4	Ermittlung des kleinsten Dauerkurzschlussstromes	25
2.12	Kurzschlussberechnung nach ANSI bzw. IEEE	25
2.12.1	Spezielle Nachbildungen nach ANSI	26
2.12.2	Bestimmung der treibenden Spannung	27
2.12.3	Nachbildung des Netzes	27
2.13	Kurzschlussberechnung nach Engineering Recommendation G74	27
2.13.1	Spezielle Nachbildungen nach G74	29
2.13.2	Bestimmung der treibenden Spannung	32
2.13.3	Nachbildung des Netzes	32
2.13.4	Ermittlung des kleinsten Dauerkurzschlussstromes	32
2.14	Kurzschlussberechnung mit Vorbelastung analog zu VDE bzw. IEC	33
2.14.1	Spezielle Nachbildungen bei Vorbelastung nach VDE bzw. IEC	33

Inhalt

2.14.2	Bestimmung der treibenden Spannung	33
2.14.3	Nachbildung des Netzes	34
2.14.4	Beispiel	34
2.15	Unterschiede zwischen IEC und ANSI	36
2.16	Unterschiede zwischen IEC und G74	37
2.17	Ergebnisse der Kurzschlussberechnung	37
2.17.1	Kurzschlussergebnisse nach VDE bzw. G74	37
2.17.2	Kurzschlussergebnisse nach ANSI	70
3.	Anwendungsbeispiel für Kurzschluss	100
3.1	Voreinstellen der Berechnungsparameter	101
3.2	Starten der Kurzschlussberechnung	102
3.3	Darstellen und Auswerten der Ergebnisse	103

# 1. Einleitung Kurzschluss

PSS SINCAL Kurzschluss stellt ein wirkungsvolles Werkzeug bei der Berechnung des Betriebsverhaltens elektrischer Übertragungs- und Verteilungsnetze dar. PSS SINCAL Kurzschluss berechnet nach folgenden Bestimmungen die elektrischen Größen Strom, Spannung und Leistung bei 1-, 2- und 3-poligen Kurzschlüssen nach:

- VDE bzw. IEC
- ANSI bzw. IEEE
- Vorbelastung analog zu VDE bzw. IEC
- Engineering Recommendation G74

Dieses Handbuch enthält folgende Kapitel:

- Verfahren Kurzschluss
- Ergebnisse der Kurzschlussberechnung
- Anwendungsbeispiel f
  ür Kurzschluss

#### Vorgehensweise Kurzschluss

Die Berechnungsmethode Kurzschluss ist immer aktiv. Die Daten für den Kurzschluss können daher ohne spezielle Einstellungen immer eingegeben werden.

#### Symmetrische Fehler

Es sind folgende Schritte notwendig:

- Festlegen und Parametrieren des Kurzschlussverfahrens bei Kurzschluss Berechnungsparametern
- Aktivieren der Kurzschlussberechnung bei den Netzebenendaten
- Parametrieren der treibenden Spannung (wenn laut Verfahren notwendig) bei den Netzebenendaten

#### **Unsymmetrische Fehler**

Für die korrekte Berechnung von unsymmetrischen Fehlern muss zuerst das **unsymmetrische Netzmodell** bei den Berechnungsmethoden aktiviert werden.

Danach sind folgende weitere Schritte möglich

- Eingabe von Gegen- und Nullsystemdaten bei den Netzelementen
- Festlegen der Phasen bei den Netzelementen
- Festlegen der Wicklungen bei den Transformatoren
- Eingeben von Sternpunktimpedanzen

Einleitung Kurzschluss

#### Berechnung der Netze

Wie rasch die Berechnung eines Netzes abläuft, ist hauptsächlich von vier Faktoren abhängig:

- Netzgröße und Topologie
- Anzahl der geregelten Elemente
- Berechnungsart
- Verfügbarer Hauptspeicher

#### Lastfluss für Ermittlung der Vorbelastung

Die Lastflussberechnung wird im Rahmen des PSS SINCAL Kurzschlusses zur Ermittlung der Vorbelastung verwendet. Dies erfolgt allerdings nur dann, wenn die Kurzschlussberechnung vorbelastet analog zu VDE bzw. IEC durchgeführt wird.

## Abbildung der Netze für die Berechnung

Die Darstellung der Netze zur Berechnung wird im Kapitel Netzdarstellung des Eingabedaten Handbuches genau beschrieben.

Bei der Kurzschlussberechnung handelt es sich um die Berechnung eines elektrischen Netzwerkes mit gegebenen Längs- und Queradmittanzen und gegebenen treibenden Spannungen der Generatoren. Die Längs- und Queradmittanzen sind durch die Betriebsmittel gegeben. Gesucht sind die Ströme und Knotenpunktspannungen bei Auftreten von Kurzschlüssen in einem beliebigen Knotenpunkt.

Bei Kurzschlussberechnung strikt nach VDE 0102, IEC 909, IEC 61363, Recommendation G74 und ANSI ist mit den symmetrischen Komponenten zu rechnen. Lichtbogenimpedanzen können in die Berechnung miteinbezogen werden. Eine Erdübergangsimpedanz kann nicht in die Berechnung miteinbezogen werden.

Wenn die Nachbildung des Netzes mit symmetrischen Komponenten nicht möglich ist (siehe Handbuch Allgemeine Eingabedaten, Kapitel Gewählte Eingabedaten), muss eine Berechnung mit Leiterdaten erfolgen. Hierbei ist zu beachten, dass die Kurzschlussberechnungen dann nicht mehr exakt nach Norm durchgeführt werden, da hier eine Berechnung mit symmetrischen Komponenten vorausgesetzt wird. Für die Berechnung mit Leiterdaten muss bei den Kurzschluss Berechnungsparametern im Auswahlfeld Kurzschlussdaten die Option Leiterdaten ausgewählt sein. Lichtbogenimpedanzen und die Erdübergangsimpedanz können in die Berechnung miteinbezogen werden.

Aus den Knotenpunktgleichungen (Summe der zufließenden Ströme ist gleich der Summe der abfließenden Ströme) ergibt sich folgendes lineare Gleichungssystem:

$$Y * \varphi = I$$

Y ... Knotenpunktadmittanzmatrix

Φ ... Vektor der Knotenpunktpotentiale

Vektor der Einspeiseströme am jeweiligen Knoten

Die Hauptdiagonalglieder sind gleich der Summe der Admittanzen, die zu dem jeweiligen Knotenpunkt führen. Die Nebendiagonalglieder sind der negative Wert der Längsadmittanz zwischen zwei Knoten.

Bei einem Generatorknoten ist der Strom I das Produkt aus treibender Spannung des Generators und Generatoradmittanz, am Fehlerknoten ist I gleich dem Fehlerstrom, für andere Knoten ist I gleich 0.

Zur Berechnung der Knotenpunktpotentiale  $\phi$  muss die rechte Seite des Gleichungssystems, also I, bekannt sein. Das setzt voraus, dass die treibenden Spannungen der Generatoren bekannt sind. Jeder Generator kann eine andere treibende Spannung haben, was bewirken würde, dass vor Auftreten des Kurzschlusses bereits Ausgleichsströme fließen.

## 2.1 Berechnung ohne Berücksichtigung von Ausgleichsströmen

Die Generatoren sind vor dem Kurzschluss so erregt, dass an der späteren Fehlerstelle im Normalbetrieb die Spannung gleich der treibenden Spannung ist und dass kein Ausgleichsstrom fließt (Querimpedanzen, z.B. Leitungskapazitäten oder Verbraucher, werden im Mit- und Gegensystem vernachlässigt).

Im Programm wird das Gleichungssystem in zwei Teilen mit Hilfe der Rückeinspeisemethode gelöst. Die **Rückeinspeisemethode** besagt, dass an der Fehlerstelle ein Generator mit der gleich großen, aber entgegengesetzt gerichteten Spannung angeschlossen wird, wie sie sich im fehlerfreien Zustand ergeben hat. Die Spannungsverteilungen vom fehlerfreien Zustand und vom Rückeinspeisungsfall werden addiert und ergeben so die Spannungsverteilung für den Fehlerfall. Durch die Überlagerung ergibt sich so z.B. die Spannung am Fehlerknoten zu null.

Die Spannungsverteilung des fehlerfreien Zustandes wird folgendermaßen bestimmt:

Ein Generator bekommt die innere treibende Spannung von 1 pu (per Unit = 100 % Spannung = Nennspannung), alle anderen Generatoren werden als nicht vorhanden betrachtet. Da alle Leitungskapazitäten und nichtmotorischen Querimpedanzen unberücksichtigt bleiben können, gibt es nur Querimpedanzen von Transformatoren, deren Nennübersetzungsverhältnis nicht mit dem Verhältnis der Netznennspannung übereinstimmt. Da die Querimpedanzen dieser Transformatoren in sich einen Resonanzkreis bilden, hat die innere treibende Spannung von 1 pu des einen Generators keinen Strom zur Folge. Lediglich innerhalb des Resonanzkreises fließt ein Strom, der die Knotenpunktpotentiale der Transformatoren bestimmt.

Das Ergebnis der ersten Teillösung sind die Knotenpunktpotentiale für die **Vorlast** Ul<sub>k</sub>. Da aber an der späteren Fehlerstelle die treibende Spannung wirken soll, sind alle Spannungen noch mit  $U_T/Ul_k$  zu multiplizieren.

Die Spannungsverteilung durch die Rückeinspeisung  $U_k$  ist die Spannung, die sich an den Netzknoten ergibt, wenn an der Fehlerstelle die treibende Spannung eingespeist wird und die treibende Spannung der Generatoren null ist.

Die Spannungsverteilung errechnet sich durch Lösen des Gleichungssystems:

$$o = 1 * Y^{-1}$$

# 2.2 Berechnung mit Berücksichtigung von Ausgleichsströmen

Die Generatoren sind vor dem Kurzschluss so erregt, dass an der späteren Fehlerstelle im Normalbetrieb die Spannung gleich der treibenden Spannung ist und dass Ausgleichsströme fließen. Leitungskapazitäten sowie Transformatorwirk- und Blindleistungsbedarf werden berücksichtigt.

Im Programm wird das Gleichungssystem in zwei Teilen mit Hilfe der Rückeinspeisemethode gelöst. Die **Rückeinspeisemethode** besagt, dass an der Fehlerstelle ein Generator mit der gleich großen, aber entgegengesetzt gerichteten Spannung angeschlossen wird, wie sie sich im fehlerfreien Zustand ergeben hat. Die Spannungsverteilungen vom fehlerfreien Zustand und vom Rückeinspeisungsfall werden addiert und ergeben so die Spannungsverteilung für den Fehlerfall. Durch die Überlagerung ergibt sich so z.B. die Spannung am Fehlerknoten zu null.

Die Spannungsverteilung des Netzes im fehlerfreien Zustand wird durch eine vorhergehende Lastflussberechnung bestimmt.

Die Knotenpunktpotentiale für die **Vorlast** Ul<sub>k</sub> sind identisch mit der Spannungsverteilung aus dem Lastfluss. An der späteren Fehlerstelle wirkt als treibende Spannung ebenfalls die Lastspannung.

Die Spannungsverteilung durch die Rückeinspeisung  $U_k$  ist die Spannung, die sich an den Netzknoten ergibt, wenn an der Fehlerstelle die treibende Spannung eingespeist wird und die treibende Spannung der Generatoren null ist.

Die Spannungsverteilung errechnet sich durch Lösen des Gleichungssystems:

$$\varphi = I * Y^{-1}$$

## 2.3 Berechnung der Ströme

Mit Hilfe der Transformationsformeln **Symmetrische Komponenten** – "System L1, L2, L3" errechnen sich die Phasenspannungen  $\varphi$ L1,  $\varphi$ L2,  $\varphi$ L2.

$$\begin{split} \phi \text{L1}_k &= \phi \text{M}_k + \phi \text{G}_k + \phi \text{N}_k \\ \phi \text{L2}_k &= a^2 \phi \text{M}_k + a \phi \text{G}_k + \phi \text{N}_k \\ \phi \text{L3}_k &= a \phi \text{M}_k + a^2 \phi \text{G}_k + \phi \text{N}_k \end{split}$$

φM<sub>k</sub> ... Spannungsvektor Mitsystem

φG<sub>k</sub> ... Spannungsvektor Gegensystem

φN<sub>k</sub> ... Spannungsvektor Nullsystem

φL1<sub>k</sub> ... Spannungsvektor Phase L1

φL2<sub>k</sub> ... Spannungsvektor Phase L2

φL3<sub>k</sub> ... Spannungsvektor Phase L3

 $\int_{a-e}^{2\pi} j\frac{2\pi}{3}$  ... Drehung um 120 °

Die Ströme im Netz berechnen sich aus der Potentialdifferenz der Knoten und der dazwischenliegenden Impedanz.

# 2.4 3-poliger Kurzschluss

Bei dem 3-poligen Kurzschluss ergeben sich die Spannungen für die Rückeinspeisemethode je Phase wie folgt.

$$\varphi L1_k = \frac{U_T}{\sqrt{3}} * 1$$

$$\phi L2_k = \frac{U_T}{\sqrt{3}} * a$$

$$\phi L3_k = \frac{U_T}{\sqrt{3}} * a^2$$

φL1<sub>k</sub> ... Treibende Spannung Phase L1

 $\phi$ L2 $_k$  ... Treibende Spannung Phase L2

 $\phi$ L3 $_k$  ... Treibende Spannung Phase L3

U<sub>T</sub> ... Absolutwert treibende Spannung

 $a - e^{j\frac{2\pi}{3}}$  ... Drehung um 120 °

Bei Nachbildung mit Komponentendaten werden nur die Mitsystemdaten benötigt.

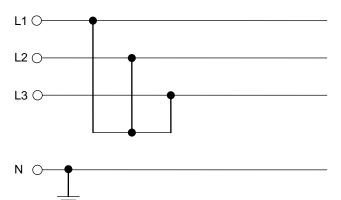


Bild: Fehlerverschaltung bei Nachbildung mit Komponentendaten

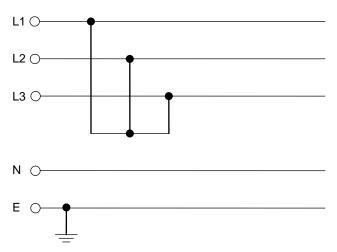


Bild: Fehlerverschaltung bei Nachbildung mit Leiterdaten

# 2.5 2-poliger Kurzschluss

Bei dem 2-poligen Kurzschluss ergeben sich die Spannungen für die Rückeinspeisemethode je nach fehlerbehafteten Phasen. Für Kurzschluss zwischen L2 und L3 ergeben sich die Spannungen für die Rückeinspeisemethode wie folgt.

$$\phi L1_k = U_T$$

$$\phi L2_k^{} = -\frac{U_T^{}}{2}$$

$$\phi L3_k^{} = -\frac{U_T^{}}{2}$$

 $\begin{array}{lll} \phi L 1_k & ... & Treibende \ Spannung \ Phase \ L 1 \\ \phi L 2_k & ... & Treibende \ Spannung \ Phase \ L 2 \\ \phi L 3_k & ... & Treibende \ Spannung \ Phase \ L 3 \\ U_T & ... & Absolutwert \ treibende \ Spannung \end{array}$ 

Bei Nachbildung mit Komponentendaten werden nur die Mit- und Gegensystemdaten benötigt.

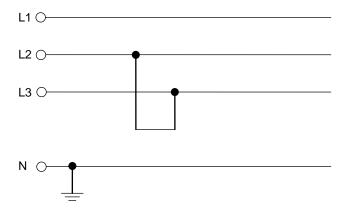


Bild: Fehlerverschaltung bei Nachbildung mit Komponentendaten

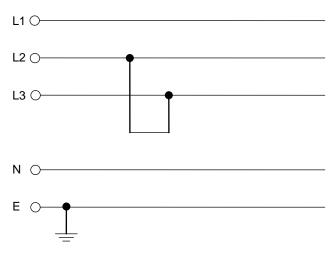


Bild: Fehlerverschaltung bei Nachbildung mit Leiterdaten

# 2.6 1-poliger Kurzschluss

Bei dem 1-poligen Kurzschluss ergeben sich die Spannungen für die Rückeinspeisemethode je nach fehlerbehafteter Phase. Für Kurzschluss zwischen L1 und Erde ergeben sich die Spannungen für die Rückeinspeisemethode wie folgt.

$$\varphi L1_{k} = \frac{U_{T}}{\sqrt{3}}$$

$$\varphi L2_{k} = 0.0$$

$$\phi L3_{k} = 0.0$$

 $\begin{array}{lll} \phi L 1_k & ... & Treibende \ Spannung \ Phase \ L 1 \\ \phi L 2_k & ... & Treibende \ Spannung \ Phase \ L 2 \\ \phi L 3_k & ... & Treibende \ Spannung \ Phase \ L 3 \\ U_T & ... & Absolutwert \ treibende \ Spannung \end{array}$ 

Bei Nachbildung mit Komponentendaten werden die Mit-, Gegen- und Nullsystemdaten benötigt. Der Kurzschluss ist immer zwischen Leiter und Rückleiter.

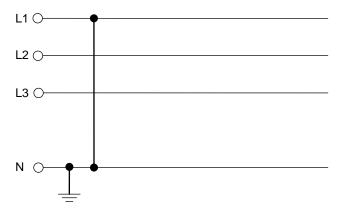


Bild: Fehlerverschaltung bei Nachbildung mit Komponentendaten

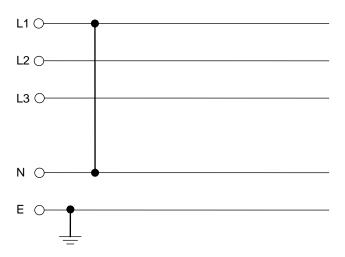


Bild: Fehlerverschaltung bei Nachbildung mit Leiterdaten (Phase – Rückleiter)

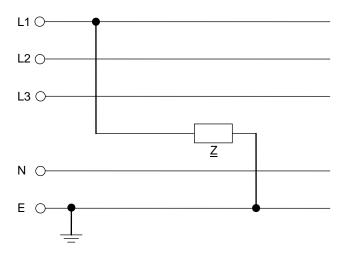


Bild: Fehlerverschaltung bei Nachbildung mit Leiterdaten (Phase – Erde)

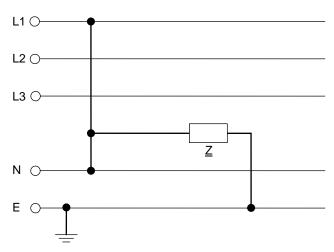


Bild: Fehlerverschaltung bei Nachbildung mit Leiterdaten (Phase – Rückleiter und Erde)

# 2.7 2-poliger Erdschluss

Bei dem 2-poligen Erdschluss ergeben sich die Spannungen für die Rückeinspeisemethode je nach fehlerbehafteten Phasen. Für Kurzschluss zwischen L2 und L3 ergeben sich die Spannungen für die Rückeinspeisemethode wie folgt.

$$\phi L1_k = 0.0$$

$$\phi L2_k = \frac{U_T}{\sqrt{3}} * a$$

$$\varphi L3_k = \frac{U_T}{\sqrt{3}} * a^2$$

φL1<sub>k</sub> ... Treibende Spannung Phase L1

φL2<sub>k</sub> ... Treibende Spannung Phase L2

φL3<sub>k</sub> ... Treibende Spannung Phase L3

U<sub>T</sub> ... Absolutwert treibende Spannung

 $a = e^{j\frac{2\pi}{3}}$  ... Drehung um 120 °

Bei Nachbildung mit Komponentendaten werden die Mit-, Gegen- und Nullsystemdaten benötigt.

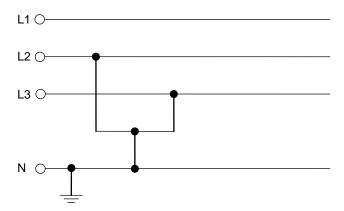


Bild: Fehlerverschaltung bei Nachbildung mit Komponentendaten

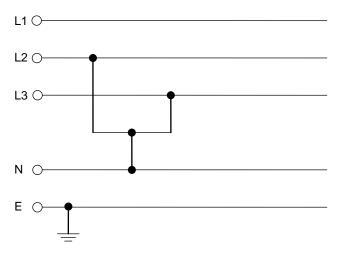


Bild: Fehlerverschaltung bei Nachbildung mit Leiterdaten (Phase – Rückleiter)

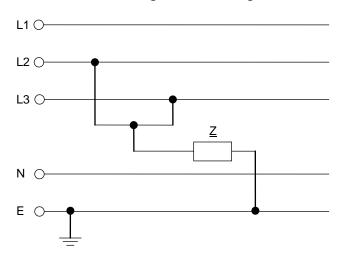


Bild: Fehlerverschaltung bei Nachbildung mit Leiterdaten (Phase – Erde)

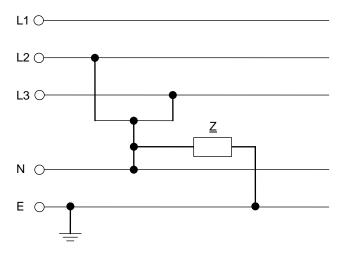


Bild: Fehlerverschaltung bei Nachbildung mit Leiterdaten (Phase – Rückleiter und Erde)

# 2.8 3-poliger Erdschluss

Bei dem 3-poligen Erdschluss ergeben sich die Spannungen für die Rückeinspeisemethode je Phase wie folgt.

$$\varphi L1_{k} = \frac{U_{T}}{\sqrt{3}} * 1$$

$$\phi L2_k = \frac{U_T}{\sqrt{3}} * a$$

$$\varphi L3_k = \frac{U_T}{\sqrt{3}} * a^2$$

 $\phi L1_k$  ... Treibende Spannung Phase L1

φL2<sub>k</sub> ... Treibende Spannung Phase L2

φL3<sub>k</sub> ... Treibende Spannung Phase L3

U<sub>T</sub> ... Absolutwert treibende Spannung

 $\int_{a-e}^{2\pi} j\frac{2\pi}{3}$  ... Drehung um 120 °

Bei Nachbildung mit Komponentendaten werden die Mit-, Gegen- und Nullsystemdaten benötigt.

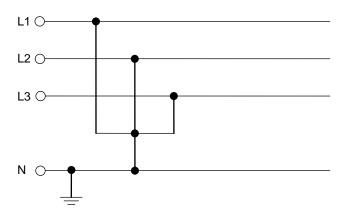


Bild: Fehlerverschaltung bei Nachbildung mit Komponentendaten

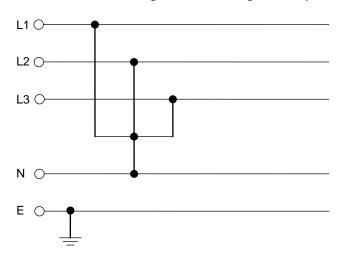


Bild: Fehlerverschaltung bei Nachbildung mit Leiterdaten (Phase – Rückleiter)

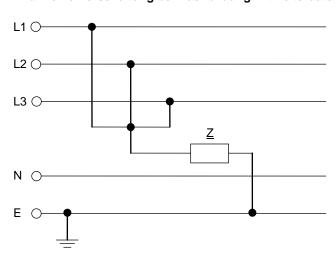


Bild: Fehlerverschaltung bei Nachbildung mit Leiterdaten (Phase – Erde)

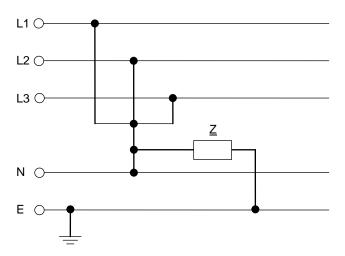


Bild: Fehlerverschaltung bei Nachbildung mit Leiterdaten (Phase – Rückleiter und Erde)

# 2.9 Prinzipieller Rechnungsablauf Kurzschluss

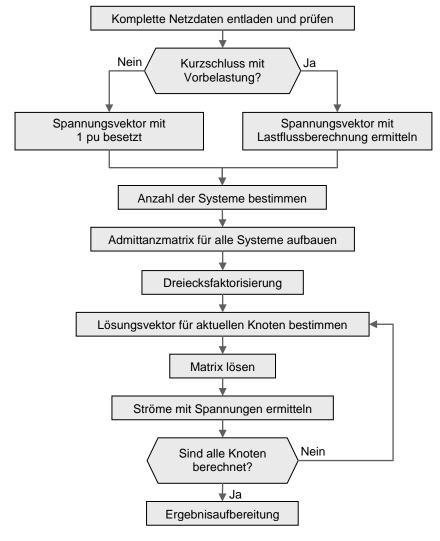


Bild: Ablaufdiagramm

## 2.10 Kurzschlussberechnung nach VDE 0102 bzw. IEC 909

Die VDE-Bestimmungen sind in den Leitsätzen für die Berechnung der Kurzschlussströme VDE 0102 zusammengefasst.

Nur die Wahlmöglichkeiten der Sollbestimmungen sind parametrierbar. Die Kannbestimmungen sind nicht als Wahlmöglichkeit implementiert.

Weiters kann die Kurzschlussberechnung über das Feld **Kurzschlussdaten** bei den Berechnungsparametern wie folgt beeinflusst werden:

#### • Standard:

Mit bzw. ohne Synchron- und Asynchronmotoren nach Benutzervorgabe Mit normaler Leitertemperatur Treibende Spannung (c-Wert) laut Benutzervorgabe Aktuelle Kurzschlussleistung bei Netzeinspeisungen


#### • Minimum:

Ohne Synchron- und Asynchronmotoren Mit höherer Leitertemperatur Minimale treibende Spannung (c-Wert) laut Norm Minimale Kurzschlussleistung bei Netzeinspeisungen
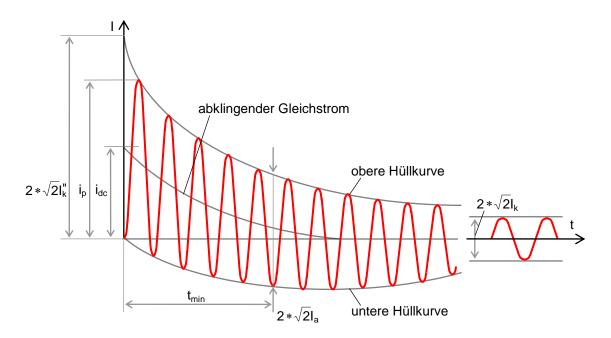
#### • Maximum:

Mit Synchron- und Asynchronmotoren Mit normaler Leitertemperatur Maximale treibende Spannung (c-Wert laut Norm) Maximale Kurzschlussleistung bei Netzeinspeisungen

Nach dieser vereinfachten Berechnungsart müssen alle Leitungskapazitäten und nichtmotorischen Querimpedanzen (z.B. Verbraucher, Leistungskapazitäten) im Mitsystem unberücksichtigt bleiben, im Nullsystem werden sie berücksichtigt.



#### Bild: Verlauf des Kurzschlussstromes

Dementsprechend sind folgende Ströme und Leistungen definiert:

 $I_{k}^{"}$ 

Der Anfangs-Kurzschlusswechselstrom ist der Effektivwert des zu erwartenden Kurzschlussstromes im Augenblick des Kurzschlusseintritts.

i<sub>p</sub>

Der Stoßstrom ist der maximal mögliche Wert des Kurzschlussstromes; er wird als Scheitelwert angegeben.

اء

Der Ausschaltwechselstrom ist der Effektivwert der symmetrischen Wechselstromkomponente des zu erwartenden Kurzschlussstromes im Augenblick der Kontakttrennung des erstlöschenden Pols einer Schalteinrichtung.

t<sub>min</sub>

Der Mindestschaltverzug ist die kleinstmögliche Zeit zwischen dem Beginn des Kurzschlusses und der ersten Kontakttrennung eines Poles einer Schalteinrichtung.

 $\underline{Z}_k$  ... Netzimpedanz an der Fehlerstelle

k<sub>b</sub> ... Stoßfaktor

Für beliebig vermaschte Netze wird der Stoßstrom  $i_p$  aus dem Verhältnis  $R_k/X_k$  an der Fehlerstelle entsprechend folgender Formel berechnet:

$$i_p = 1,15 * k_b * \sqrt{2} * l_k''$$

$$\underline{\underline{Z}}_{k} = R_{k} + jX_{k}$$

$$k_b = 1,02 + 0,98 * e$$
  $-3,0* \frac{R_k}{X_k}$ 

Wenn  $\underline{Z}_k$  die Netzimpedanz an der Fehlerstelle bedeutet, ergibt sich der Stoßfaktor  $k_b$  als Funktion. In Niederspannungsnetzen wird das Produkt 1,15 \*  $k_b$  auf 1,8, in Hochspannungsnetzen auf 2,0 begrenzt.

Für die von mehreren Stellen einfach gespeiste Fehlerstelle können die Einzel-Stoßkurzschlussströme an der Fehlerstelle addiert werden.

Der Ausschaltwechselstrom I<sub>a</sub> wird entsprechend VDE 0102 Teil 100 Formel 60 berechnet.

$$I_a = \mu * I_k$$

Der Faktor  $\mu$  berücksichtigt dabei das Abklingen des Kurzschlusswechselstromes der Synchronmaschinen und ist neben dem Schaltverzug von  $I_k^*/I_N$  der Maschine abhängig.

$$I_a = q * I_k$$

Der Faktor q berücksichtigt das zusätzliche Abklingen des Kurzschlusswechselstromes bei Asynchronmaschinen und ist neben dem Schaltverzug von der Leistung je Polpaar des Motors abhängig.

$$I_a = I_k^{"}$$

Für unsymmetrische Kurzschlussströme wird kein Abklingen des Kurzschlussstromes berücksichtigt.

Der Gleichstromanteil wird als Funktion der Zeit berechnet.

$$i_{dc} = \sqrt{2} * I_{k}^{"} * e^{(-2*\pi*f*t_{s}*R/X)}$$

Der asymmetrische Abschaltstrom wird aus Abschaltstrom und Gleichstromanteil bei Schaltverzug ermittelt:

$$I_{asym} = \sqrt{I_a^2 + i_{dc}^2}$$

## 2.10.1 Spezielle Nachbildungen nach VDE

In PSS SINCAL werden die Eingabedaten von Netzelementen analog VDE ergänzt.

#### Vorgaben für Synchronmaschinen und Kraftwerksblöcke

Bei Vorgabe von Null für R/X im Mitsystem werden laut IEC folgende Standardwerte verwendet:


- R/X = 0.15: für  $U_n \le 1 \text{ kV}$
- R/X = 0.07: für  $U_n > 1 kV$  und  $S_k$ " < 100 MVA
- R/X = 0.05: für  $U_n > 1 \text{ kV und } S_k" \ge 100 \text{ MVA}$

VDE/IEC kennt die folgenden Maschinentypen für die Ermittlung des kleinsten 3-poligen Dauerkurzschlussstromes:

Turbo Generator

Alle übrigen Maschinentypen werden wie Schenkelpolgeneratoren behandelt.

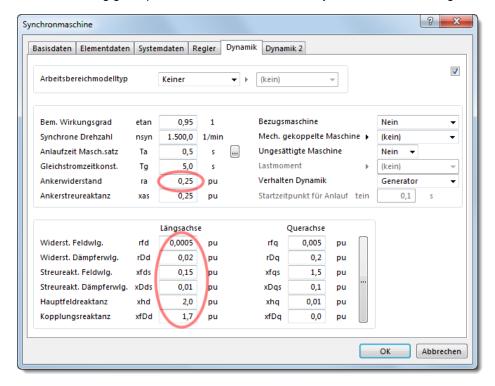Das zeitabhängige Impedanzmodell wird über die Dynamikdaten der Längsachse nachgebildet.



#### Bild: Notwendige Dynamikdaten

Für die Stoßstromberechnung i<sub>p</sub> werden laut VDE die fiktiven Resistanzen verwendet. Wenn die tatsächliche Resistanz des Ständers der Synchronmaschine bekannt ist, so kann diese bei den Dynamikdaten im Feld **Ankerwiderstand** angegeben werden. Für die Stoßstromberechnung wird dann die tatsächliche Resistanz verwendet.

## Vorgaben für Asynchronmaschinen

Bei Vorgabe von Null für R/X im Mitsystem werden laut IEC folgende Standardwerte verwendet:

• R/X = 0,42:

für U<sub>n</sub> ≤ 1 kV

• R/X = 0.15:

für  $U_n > 1$  kV und  $P_n/Polpaarzahl < 1$  MW

• R/X = 0,10:

für U<sub>n</sub> > 1 kV und P<sub>n</sub>/Polpaarzahl ≥ 1 MW

## Nachbildung von Synchronmaschinen

Eine Synchronmaschine kann laut VDE nur direkt oder über einen Transformator (Kraftwerksblock) an das Netz angeschlossen sein. Die Impedanz der Synchronmaschinen ist je nach Anschlussart laut VDE zu korrigieren.

Bei direkt an das Netz angeschlossenen Synchronmaschinen ist die Option **Direkteinspeisung** in den Basisdaten der Synchronmaschine zu aktivieren.

Bei Anschluss über einen Transformator ist die Option **Generatorblock** in den Basisdaten der Synchronmaschine und in den Basisdaten des dazugehörigen Transformators zu aktivieren.

Die Korrektur der Impedanz wird anhand der aktivierten Zusatzinformationen für die Anschlussart automatisch durchgeführt. Ist keine Information über die Anschlussart vorhanden, ist eine exakte Berechnung nach VDE nicht möglich. Der Benutzer wird durch eine Warnung auf das Fehlen der Anschlussinformation hingewiesen.

## 2.10.2 Bestimmung der treibenden Spannung

Die treibende Spannung wird aus der Netznennspannung und dem Spannungsfaktor c bestimmt.

 $U_T = c * U_n$  (meist 1,1)

c ... Spannungsfaktor

U<sub>T</sub> ... Treibende Spannung (Ersatzspannungsquelle) in [kV]

U<sub>n</sub> ... Netznennspannung in [kV]

Für die Ermittlung der minimalen und maximalen Kurzschlussströme ist der Spannungsfaktor laut Norm vorgegeben.

## 2.10.3 Nachbildung des Netzes

Die Nachbildung des Netzes erfolgt ohne passive Querelemente im Mit- und Gegensystem und ohne Leitungskapazitäten. Für die Ermittlung der Kurzschlussströme wird daher die Berechnung ohne Ausgleichsströme herangezogen.

## 2.10.4 Ermittlung des kleinsten Dauerkurzschlussstromes

Bei der Ermittlung des kleinsten Dauerkurzschlussstromes wird folgendes berücksichtigt.

#### Synchronmaschinen und Kraftwerksblöcke

Der Dauerkurzschlussstrom I<sub>kP</sub> kann vom Anwender angegeben werden. Ist ein Wert von 0.0 Ampere angegeben, so wird der Dauerkurzschlussstrom über die Lambda min Kurven anhand des Maschinentyps nach VDE ermittelt. Die Impedanz ergibt sich wie folgt:

$$Z = 0.0 + j \frac{U_{rG}}{\sqrt{3} * I_{kP}}$$

oder

$$Z = 0.0 + j \frac{U_{rG}}{\sqrt{3} * \lambda_{min} * I_{rG}}$$

 $\begin{array}{lll} I_{kP} & \ldots & Dauerkurzschlussstrom \\ U_{rG} & \ldots & Generatornennspannung \\ I_{rG} & \ldots & Generatornennstrom \end{array}$ 

λ<sub>min</sub> ... Faktor aus Lambda Kurven auf Grund des Kurzschlussstromverhältnisses

#### Netzeinspeisungen

Je nach Eingabeformat wird die maximale Impedanz bzw. die minimale Kurzschlussleistung für die Berechnung der Impedanz herangezogen. Die Impedanz ergibt sich identisch wie unter Eingabedaten der Netzeinspeisung bereits beschrieben.

#### Asynchronmaschinen


Asynchronmaschinen liefern keinen Beitrag zum kleinsten Dauerkurzschlussstrom.

#### **Treibende Spannung**

Die treibende Spannung wird über den minimalen c-Wert ermittelt.
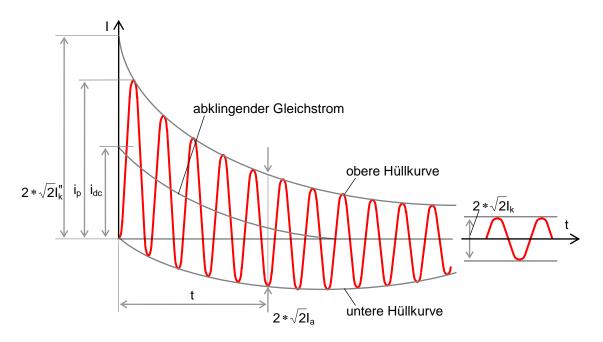
# 2.11 Kurzschlussberechnung nach IEC 61363

Die Kurzschlussberechnung kann über das Feld **Kurzschlussdaten** beeinflusst werden. Bei Vorbelastung werden die Netzelemente mit den Arbeitspunkten aus der Lastflussberechnung nachgebildet.



#### Bild: Verlauf des Kurzschlussstromes

Dementsprechend sind folgende Ströme und Leistungen definiert:

 $I_{k}^{"}$ 

Der Anfangs-Kurzschlusswechselstrom ist der Effektivwert des zu erwartenden Kurzschlussstromes im Augenblick des Kurzschlusseintritts.

i<sub>p</sub>

Der Stoßstrom ist der maximal mögliche Wert des Kurzschlussstromes; er wird als Scheitelwert angegeben.

la

Der Ausschaltwechselstrom ist der Effektivwert der symmetrischen Wechselstromkomponente des zu erwartenden Kurzschlussstromes im Augenblick der Kontakttrennung des erstlöschenden Pols einer Schalteinrichtung.

t

Der Mindestschaltverzug ist die kleinstmögliche Zeit zwischen dem Beginn des Kurzschlusses und der ersten Kontakttrennung eines Poles einer Schalteinrichtung.

Für beliebig vermaschte Netze wird der Stoßstrom  $i_p$  aus dem Anfangskurzschlusswechselstrom und dem Gleichstromanteil  $i_{dc}$  ermittelt.

$$i_p = i_{dc} + \sqrt{2} * I_k^{"}$$

Der Ausschaltwechselstrom I<sub>a</sub> wird als Funktion der Zeit berechnet.

$$I_a = I_k^{"} * f(t)$$

Die zeitliche Abhängigkeit berücksichtigt dabei das Abklingen des Kurzschlusswechselstromes der Synchron- und Asynchronmaschinen.

Der Gleichstromanteil wird als Funktion der Zeit berechnet.

$$i_{dc} = \sqrt{2} * I_k^{"} * e^{(-2*\pi*f*t} s^{*R/X)}$$

Der asymmetrische Abschaltstrom wird aus Abschaltstrom und Gleichstromanteil bei Schaltverzug ermittelt:

$$I_{asym} = \sqrt{I_a^2 + i_{dc}^2}$$

## 2.11.1 Spezielle Nachbildungen nach IEC

In PSS SINCAL werden die Eingabedaten von Netzelementen analog IEC ergänzt.


## Vorgaben für Synchronmaschinen

Das Verhältnis R/X der Maschine wird aus den Dynamikdaten (Ankerwiderstand und Ausgleichsdaten der Längsachse) ermittelt.

•  $R/X = R_a/X_d$ "

 $R_a$  ... Ankerwiderstand in  $[\Omega]$ 

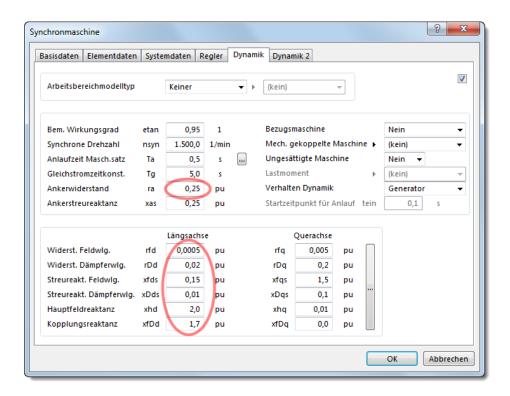 $X_d$ " ... Subtransiente Reaktanz der Längsachse in  $[\Omega]$ 



#### Bild: Notwendige Dynamikdaten

Bei Vorgabe von Null für R<sub>a</sub> werden folgende Standardwerte verwendet:

- R/X = 0.3: für  $S_N \le 0.15 \text{ MVA}$
- R/X = 0,25:
   für S<sub>N</sub> > 0,15 MVA und S<sub>N</sub> < 1 MVA</li>
- R/X = 0.15: für  $S_N > 1 \text{ MVA}$

## Vorgaben für Asynchronmaschinen

Bei Vorgabe von Null für R/X im Mitsystem werden folgende Standardwerte verwendet:

- R/X = 0.3732: für  $P_N \le 0.1 \text{ MW}$
- R/X = 0.366: für  $P_N > 0.1$  MW

Bei Vorgabe von Null für die Zeitkonstante werden folgende Standardwerte verwendet:

- τ = 0,0187:
   für 60 Hz Netze
- τ = 0,0224:
   für 50 Hz Netze

#### Nachbildung von Synchronmaschinen

Der Strom der Generatoren wird über ein zeitabhängiges Modell nachgebildet.

$$I_{k}(t) = (I_{k}^{"} - I_{k}^{'}) * e^{\frac{-t}{T"}} + (I_{k}^{'} - I_{k}^{'}) * e^{\frac{-t}{T'}} + I_{k}^{'}$$

Ik(t) ... Kurzschlussstrom bei aktueller Zeit

I<sub>k</sub>" ... Subtransienter Kurzschlussstrom

 $I_k$ ' ... Transienter Kurzschlussstrom

Ik ... Dauerkurzschlussstrom

T" ... subtransiente Zeitkonstante

T' ... transiente Zeitkonstante

t ... aktuelle Zeit

Der Maschinentyp hat keinen Einfluss auf die Nachbildung der Synchronmaschine.

## Nachbildung von Asynchronmaschinen

Bei Angabe einer Zeitkonstante wird für die Ermittlung des Abschaltstromes ein zeitabhängiges Impedanzmodell nachgebildet.

$$I_{k}(t) = I_{k}^{"} * e^{\frac{-t}{\tau}}$$

I<sub>k</sub>(t) ... Kurzschlussstrom bei aktueller Zeit

Ik" ... Anfangskurzschlussstrom

t ... aktuelle Zeit

τ ... Zeitkonstante

# 2.11.2 Bestimmung der treibenden Spannung

Die treibende Spannung wird aus der Netznennspannung und dem Spannungsfaktor c bestimmt.

$$U_T = c * U_n$$
 (meist 1,0)

c ... Spannungsfaktor

U<sub>T</sub> ... Treibende Spannung (Ersatzspannungsquelle) in [kV]

U<sub>n</sub> ... Netznennspannung in [kV]

Für die Ermittlung der minimalen und maximalen Kurzschlussströme ist der Spannungsfaktor laut Norm vorgegeben.

## 2.11.3 Nachbildung des Netzes

Die Nachbildung des Netzes erfolgt ohne passive Querelemente im Mit- und Gegensystem und ohne Leitungskapazitäten. Für die Ermittlung der Kurzschlussströme wird daher die Berechnung ohne Ausgleichsströme herangezogen.

## 2.11.4 Ermittlung des kleinsten Dauerkurzschlussstromes

Bei der Ermittlung des kleinsten Dauerkurzschlussstromes wird folgendes berücksichtigt.

#### **Synchronmaschinen**

Die aktuelle Generatorimpedanz wird aus den Dynamikdaten bei einer Zeit von einer Stunde ermittelt.

#### Asynchronmaschinen

Asynchronmaschinen liefern keinen Beitrag zum kleinsten Dauerkurzschlussstrom.

# 2.12 Kurzschlussberechnung nach ANSI bzw. IEEE

Die Kurzschlussberechnung kann über das Feld **Kurzschlussdaten** bei den Berechnungsparametern wie folgt beeinflusst werden:

#### • Standard:

Mit bzw. ohne Synchron- und Asynchronmotoren nach Benutzervorgabe Mit normaler Leitertemperatur Vorfehlerspannung laut Benutzervorgabe Aktuelle Kurzschlussleistung bei Netzeinspeisungen


#### • Minimum:

Ohne Synchron- und Asynchronmotoren Mit höherer Leitertemperatur Vorfehlerspannung laut Benutzervorgabe Minimale Kurzschlussleistung bei Netzeinspeisungen
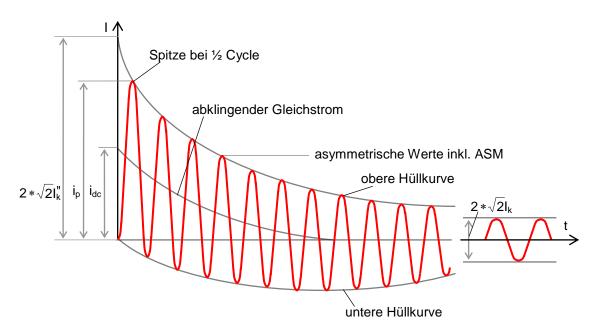
#### Maximum:

Mit Synchron- und Asynchronmotoren Mit normaler Leitertemperatur Vorfehlerspannung laut Benutzervorgabe Maximale Kurzschlussleistung bei Netzeinspeisungen

Nach dieser Berechnungsart gibt es keine Vereinfachungen bezüglich der Netzelemente.



#### Bild: Verlauf des Kurzschlussstromes

Dementsprechend sind folgende Ströme und Leistungen definiert:



Der Anfangs-Kurzschlusswechselstrom ist der Effektivwert des zu erwartenden Kurzschlussstromes im Augenblick des Kurzschlusseintritts.

i<sub>p</sub>

Der Stoßstrom ist der maximal mögliche Wert des Kurzschlussstromes; er wird als Scheitelwert angegeben.

i<sub>dc</sub>

Der Startwert des Gleichstromanteils ist der maximal mögliche Wert des zu erwartenden Gleichstroms im Augenblick des Kurzschlusseintrittes.

## 2.12.1 Spezielle Nachbildungen nach ANSI

In PSS SINCAL werden für die Ermittlung des Interrupt Stromes die Impedanzen der Maschinen korrigiert.

#### Vorgaben für Synchronmaschinen und Kraftwerksblöcke

ANSI/IEEE kennt die folgenden Maschinentypen für die Impedanzkorrektur zur Ermittlung des Interrupt Stromes:

- Turbo Generator
- Wasserkraftgenerator

- Wasserkraftgenerator mit D\u00e4mpferwicklung
- Kondensator

Alle übrigen Maschinentypen werden wie Turbo Generatoren behandelt.

## 2.12.2 Bestimmung der treibenden Spannung

Die Vorfehlerspannung ist vom Anwender anzugeben. Die Vorfehlerspannung entspricht der treibenden Spannung.

$$U_T = U_{pre}$$
 (meist 1,0)

 $U_T \ \dots \ Treibende$  Spannung (Ersatzspannungsquelle) in [kV]

 $U_{pre}$  ... Vorfehlerspannung in [kV]

## 2.12.3 Nachbildung des Netzes

Die Nachbildung des Netzes erfolgt ohne Vereinfachungen. Für die Ermittlung der Kurzschlussströme wird daher die Berechnung mit Ausgleichsströmen herangezogen.


## 2.13 Kurzschlussberechnung nach Engineering Recommendation G74

Die Kurzschlussberechnung kann über das Feld **Kurzschlussdaten** bei den Berechnungsparametern wie folgt beeinflusst werden:

- Standard:
  - Aktuelle Kurzschlussleistung bei Netzeinspeisungen
- Minimum:
  - Minimale Kurzschlussleistung bei Netzeinspeisungen
- Maximum:

Maximale Kurzschlussleistung bei Netzeinspeisungen

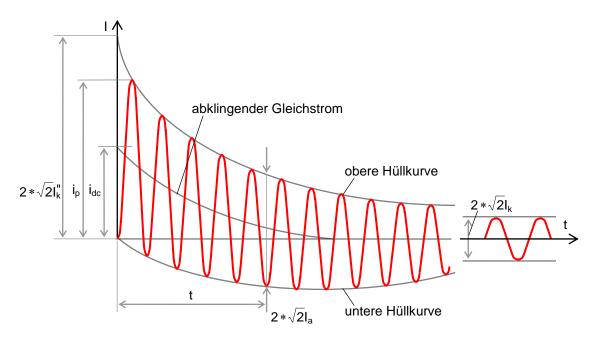Es erfolgt keine vereinfachte Netznachbildung. Die Netzelemente werden mit den Arbeitspunkten aus der Lastflussberechnung nachgebildet.



#### Bild: Verlauf des Kurzschlussstromes

Dementsprechend sind folgende Ströme und Leistungen definiert:

 $I_{k}^{"}$ 

Der Anfangs-Kurzschlusswechselstrom ist der Effektivwert des zu erwartenden Kurzschlussstromes im Augenblick des Kurzschlusseintritts.

i<sub>p</sub>

Der Stoßstrom ist der maximal mögliche Wert des Kurzschlussstromes; er wird als Scheitelwert angegeben.

اے

Der Ausschaltwechselstrom ist der Effektivwert der symmetrischen Wechselstromkomponente des zu erwartenden Kurzschlussstromes im Augenblick der Kontakttrennung des erstlöschenden Pols einer Schalteinrichtung.

t

Der Mindestschaltverzug ist die kleinstmögliche Zeit zwischen dem Beginn des Kurzschlusses und der ersten Kontakttrennung eines Poles einer Schalteinrichtung.

 $\underline{Z}_k \ \dots \ \text{Netzimpedanz an der Fehlerstelle}$ 

k<sub>b</sub> ... Stoßfaktor

Für beliebig vermaschte Netze wird der Stoßstrom  $i_p$  aus dem Verhältnis  $R_k/X_k$  an der Fehlerstelle entsprechend folgender Formel berechnet:

$$i_p = 1,15 * k_b * \sqrt{2} * l_k''$$

$$\underline{\underline{Z}}_{k} = R_{k} + jX_{k}$$

$$k_b = 1,02 + 0,98 * e$$
  $-3,0* \frac{R_k}{X_k}$ 

Wenn  $\underline{Z}_k$  die Netzimpedanz an der Fehlerstelle bedeutet, ergibt sich der Stoßfaktor  $k_b$  als Funktion.

Für die von mehreren Stellen einfach gespeiste Fehlerstelle können die Einzel-Stoßkurzschlussströme an der Fehlerstelle addiert werden.

Der Ausschaltwechselstrom I<sub>a</sub> wird als Funktion der Zeit berechnet.

$$I_a = I_k^{"} * f(t)$$

Die zeitliche Abhängigkeit berücksichtigt dabei das Abklingen des Kurzschlusswechselstromes der Synchron- und Asynchronmaschinen.

Der Gleichstromanteil wird als Funktion der Zeit berechnet.

$$i_{dc} = \sqrt{2} * I_{k}^{"} * e^{(-2*\pi*f*t_{s}*R/X)}$$

Der asymmetrische Abschaltstrom wird aus Abschaltstrom und Gleichstromanteil bei Schaltverzug ermittelt:

$$I_{asym} = \sqrt{I_a^2 + i_{dc}^2}$$


## 2.13.1 Spezielle Nachbildungen nach G74

In PSS SINCAL wird die Synchronmaschine herangezogen, um echte Generatoren und System Equivalents laut G74 nachzubilden.
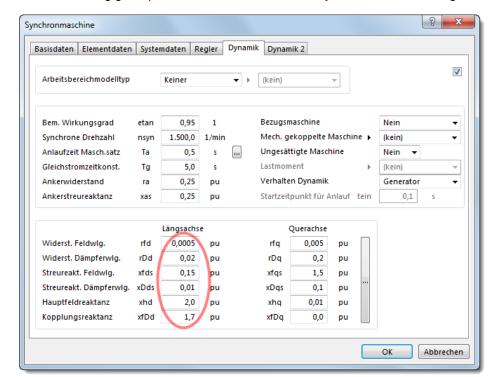
#### Vorgaben für Synchronmaschinen

Bei Vorgabe von Null für R/X im Mitsystem werden laut G74 folgende Standardwerte aus dem Verhältnis X/R verwendet:

- X/R = 6,67: für  $U_n \le 1 \text{ kV}$
- X/R = 14,29:
   für U<sub>n</sub> < 1 kV und S<sub>k</sub>" < 100 MVA</li>
- X/R = 20,00:
   für U<sub>n</sub> > 1 kV und S<sub>k</sub>" ≥ 100 MVA



Das zeitabhängige Impedanzmodell wird über die Dynamikdaten der Längsachse nachgebildet.

Bild: Notwendige Dynamikdaten

#### Vorgaben für Asynchronmaschinen

Bei Vorgabe von Null für R/X im Mitsystem werden laut G74 folgende Standardwerte aus dem Verhältnis X/R verwendet:

- X/R = 2,38: für  $U_n \le 1 \text{ kV}$
- X/R = 6,67:
   für U<sub>n</sub> > 1 kV und P<sub>n</sub>/Polpaarzahl < 1 MW</li>
- X/R = 10,00: für U<sub>n</sub> > 1 kV und P<sub>n</sub>/Polpaarzahl ≥ 1 MW

#### Nachbildung von System Equivalents

Die Nachbildung von System Equivalents wird über den Maschinentyp festgelegt. PSS SINCAL kennt die nachfolgenden System Equivalents mit nachfolgenden zeitabhängigen Impedanzmodellen.

#### Non-interconnected und Power Station System Equivalents

$$\frac{1}{X_1(t)} = \frac{1}{X_1} + \left\lceil \frac{1}{X_1'} - \frac{1}{X_1} \right\rceil * e^{\frac{-t}{T'}} + \left\lceil \frac{1}{X_1''} - \frac{1}{X_1'} \right\rceil * e^{\frac{-t}{T''}}$$

#### **Transmission System Equivalent**

$$\frac{1}{X_1(t)} = \frac{1}{X_1'} + \left[ \frac{1}{X_1''} - \frac{1}{X_1'} \right] * e^{\frac{-t}{T''}}$$

für t < 120 Millisekunden

$$X_1(t) = \infty$$

für t ≥ 120 Millisekunden

#### **Distribution System Equivalent**

$$\frac{1}{X_1(t)} = \frac{1}{X_1'} + \left[ \frac{1}{X_1''} - \frac{1}{X_1'} \right] * e^{\frac{-t}{T''}}$$

X<sub>1</sub>(t) ... Reaktanz im Mitsystem bei aktueller Zeit t

X<sub>1</sub>" ... subtransiente Reaktanz im Mitsystem

 $X_1'$  ... transiente Reaktanz im Mitsystem

X<sub>1</sub> ... synchrone Reaktanz im Mitsystem

T" ... subtransiente Zeitkonstante

T' ... transiente Zeitkonstante

t ... aktuelle Zeit

Alle übrigen Maschinentypen werden als echte Generatoren behandelt.

#### Nachbildung von Synchronmaschinen

Die Impedanz der Generatoren wird über ein zeitabhängiges Impedanzmodell nachgebildet. Bei direkt einspeisenden echten Generatoren wird anstelle der subtransienten Reaktanz die gesättigte subtransiente Reaktanz verwendet.

$$\frac{1}{X_1(t)} = \frac{1}{X_1} + \left[\frac{1}{X_1'} - \frac{1}{X_1}\right] * e^{\frac{-t}{T'}} + \left[\frac{1}{X_1''} - \frac{1}{X_1'}\right] * e^{\frac{-t}{T''}}$$

X<sub>1</sub>(t) ... Reaktanz im Mitsystem bei aktueller Zeit t

X<sub>1</sub>" ... gesättigte/ungesättigte subtransiente Reaktanz im Mitsystem

X<sub>1</sub>' ... transiente Reaktanz im Mitsystem

X<sub>1</sub> ... synchrone Reaktanz im Mitsystem

T" ... subtransiente Zeitkonstante

T' ... transiente Zeitkonstante

t ... aktuelle Zeit

## Nachbildung von Asynchronmaschinen

Bei Angabe einer Zeitkonstante wird für die Ermittlung des Abschaltstromes ein zeitabhängiges Impedanzmodell nachgebildet.

$$\frac{1}{X_1(t)} = \frac{1}{X_1''} * e^{\frac{-t}{\tau}}$$

Bei Angabe einer Zeitkonstante von Null wird die Impedanz für die Ermittlung des Abschaltstromes über den Faktor q aus VDE/IEC ermittelt.

$$X_1(t) = \frac{X_1"}{q}$$

X<sub>1</sub>(t) ... Reaktanz im Mitsystem bei aktueller Zeit t

X<sub>1</sub>" ... Reaktanz im Mitsystem bei Zeit gleich 0.0 Sekunden

t ... aktuelle Zeit τ ... Zeitkonstante

q ... Faktor q aus VDE/IEC

## 2.13.2 Bestimmung der treibenden Spannung

Als treibende Spannung ist die aktuelle Lastspannung zu verwenden. Die treibende Spannung wird über eine vorangehende Lastflussberechnung bestimmt.

$$U_T = U_{lf}$$

U<sub>T</sub> ... Treibende Spannung (Ersatzspannungsquelle) in [kV]

Ulf ... Spannung aus Lastfluss in [kV]

# 2.13.3 Nachbildung des Netzes

Die Nachbildung des Netzes erfolgt ohne Vereinfachungen. Für die Ermittlung der Kurzschlussströme wird daher die Berechnung mit Ausgleichsströmen herangezogen.

# 2.13.4 Ermittlung des kleinsten Dauerkurzschlussstromes

Bei der Ermittlung des kleinsten Dauerkurzschlussstromes wird folgendes berücksichtigt.

## Synchronmaschinen und Kraftwerksblöcke

Die aktuelle Generatorimpedanz wird aus den Dynamikdaten bei einer Zeit von einer Stunde ermittelt.

#### Netzeinspeisungen

Je nach Eingabeformat wird die maximale Impedanz bzw. die minimale Kurzschlussleistung für die Berechnung der Impedanz herangezogen. Die Impedanz ergibt sich identisch wie unter Eingabedaten der Netzeinspeisung bereits beschrieben.

#### Asynchronmaschinen

Asynchronmaschinen liefern keinen Beitrag zum kleinsten Dauerkurzschlussstrom.

# 2.14 Kurzschlussberechnung mit Vorbelastung analog zu VDE bzw. IEC

Die VDE- bzw. IEC-Bestimmungen lassen auch Rechenverfahren zu, die den vorliegenden Betriebsbedingungen besser angepasst sind.

Die Kurzschlussberechnung kann über das Feld **Kurzschlussdaten** bei den Berechnungsparametern wie folgt beeinflusst werden:

#### Standard:

Aktuelle Kurzschlussleistung bei Netzeinspeisungen

#### Minimum:

Minimale Kurzschlussleistung bei Netzeinspeisungen

#### Maximum:

Maximale Kurzschlussleistung bei Netzeinspeisungen

Es erfolgt keine vereinfachte Netznachbildung. Die Netzelemente werden mit den Arbeitspunkten aus der Lastflussberechnung nachgebildet.

Anschließend werden die treibenden Spannungen null gesetzt und am Fehlerort ein so großer Strom eingespeist (Rückeinspeisemethode), dass sich am Fehlerort eine gleich große, aber entgegengesetzt gerichtete Spannung einstellt, wie sie von der Lastflussberechnung ermittelt wurde. Die Überlagerung der beiden Fälle ergibt die Strom- und Spannungsverteilung beim Kurzschluss mit Vorbelastung.

## 2.14.1 Spezielle Nachbildungen bei Vorbelastung nach VDE bzw. IEC

Die Vergabe von Defaultwerten für Synchronmaschinen, Kraftwerksblöcken und Asynchronmaschinen erfolgt analog der Berechnung nach VDE bzw. IEC.

## 2.14.2 Bestimmung der treibenden Spannung

Als treibende Spannung ist die aktuelle Lastspannung zu verwenden. Die treibende Spannung wird über eine vorangehende Lastflussberechnung bestimmt.

$$U_T = U_{lf}$$

U<sub>T</sub> ... Treibende Spannung (Ersatzspannungsquelle) in [kV]

U<sub>lf</sub> ... Spannung aus Lastfluss in [kV]

## 2.14.3 Nachbildung des Netzes

Die Nachbildung des Netzes erfolgt ohne Vereinfachungen. Für die Ermittlung der Kurzschlussströme wird daher die Berechnung mit Ausgleichsströmen herangezogen.

## 2.14.4 Beispiel

Es wird von einem Netz mit drei Knotenpunkten und zwei Einspeisungen ausgegangen. Durch die Belastung von 90 Ohm und 14 Ohm stellt sich bei gegebenen Maschinen- und Leitungsimpedanzen die dargestellte Strom- und Spannungsverteilung ein. Am mittleren Knoten, der späteren Fehlerstelle, ergibt sich eine Spannung von 780 V. Werden die beiden treibenden Spannungen null gesetzt und wird an der Fehlerstelle eine Spannung von 780 V angelegt, ergibt sich durch die Rückeinspeisung die gezeichnete Verteilung. Die Überlagerung der beiden Zustände Lastfluss und Rückeinspeisung ergibt die Kurzschlussstromverteilung mit Vorbelastung.

#### Lastfluss

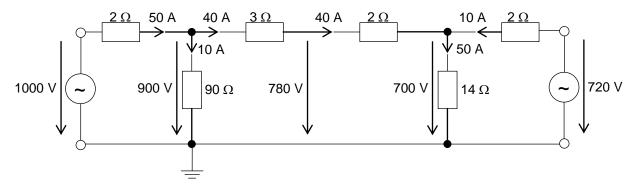


Bild: Ströme und Spannungen im Lastfluss

#### Kurzschluss Rückeinspeisung

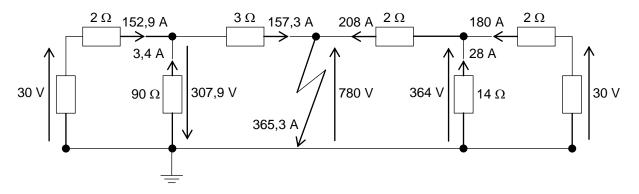


Bild: Ströme und Spannungen im Kurzschluss

## Überlagerung: Lastfluss + Rückeinspeisung

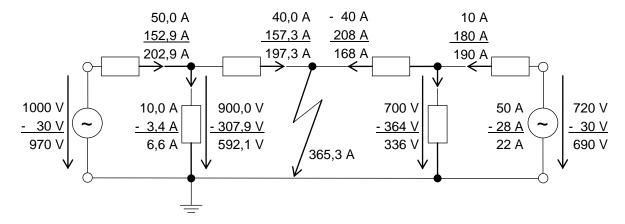


Bild: Ströme und Spannungen bei Überlagerung Lastfluss und Kurzschluss

### Kurzschluss mit Vorbelastung

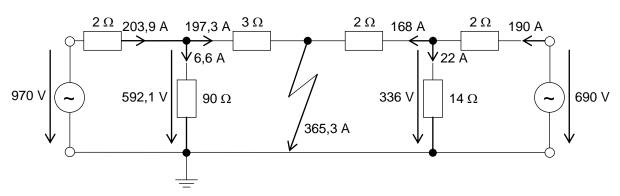


Bild: Summe der Ströme und Spannungen

#### 2.15 Unterschiede zwischen IEC und ANSI

Zwischen IEC und ANSI sind die Unterschiede in folgenden Punkten aufgezeigt:

- Abklingen Gleichstrom
- Rückgang Wechselstrom
- Minimaler Kurzschlussstrom
- Maximaler Kurzschlussstrom

#### **Abklingen Gleichstrom**

IEC berechnet das Abklingen über ein X/R Verhältnis aus der Impedanzmatrix.

ANSI berechnet das Abklingen über ein R/X Verhältnis. Die Werte für R und X werden dabei aus entkoppelten Matrizen berechnet.

Beide Normen berücksichtigen vermaschte oder parallele Pfade im Netz. Es werden jedoch vollkommen unterschiedliche Verfahren zur Ermittlung des Abklingens verwendet.

#### Rückgang Wechselstrom

IEC ermittelt den Abschaltstrom über den Schaltverzug aus dem Anfangskurzschlusswechselstrom.

ANSI verwendet für die Berechnung des Abschaltstroms modifizierte subtransiente Maschinenimpedanzen.

#### Minimaler Kurzschlussstrom

IEC ermittelt den minimalen Kurzschlussstrom mit einem minimalen Spannungsfaktor, mit einer erhöhten Leitertemperatur und unter Vernachlässigung der Asynchronmotoren.

ANSI hat keine speziellen Vorgaben für die Ermittlung eines minimalen Kurzschlussstromes.

#### **Maximaler Kurzschlussstrom**

IEC ermittelt den maximalen Kurzschlussstrom mit einem maximalen Spannungsfaktor und unter Berücksichtigung der Asynchronmotoren.

ANSI hat keine speziellen Vorgaben für die Ermittlung eines maximalen Kurzschlussstromes.

#### 2.16 Unterschiede zwischen IEC und G74

Zwischen IEC und G74 sind die Unterschiede in folgenden Punkten aufgezeigt:

- Rückgang Wechselstrom
- Treibende Spannung
- Netznachbildung

## Rückgang Wechselstrom

IEC ermittelt den Abschaltstrom über den Schaltverzug aus dem Anfangskurzschlusswechselstrom.

G74 ermittelt den Abschaltstrom über ein zeitabhängiges Impedanzmodell.

#### **Treibende Spannung**

IEC ermittelt die treibende Spannung über die Netznennspannung und einem Sicherheitsfaktor (c-Wert).

Bei G74 wird als treibende Spannung die Lastspannung verwendet.

## Netznachbildung

IEC fordert eine eigene Netznachbildung mit folgenden Besonderheiten:

- Vernachlässigung der Leitungskapazitäten im Mit- und Gegensystem
- Vernachlässigung von nicht rotierenden Lasten im Mit- und Gegensystem
- Verwendung von Impedanzkorrekturfaktoren für Netztransformatoren

G74 erlaubt keine vereinfachte Nachbildung des Netzes.

# 2.17 Ergebnisse der Kurzschlussberechnung

Das Berechnungsverfahren Kurzschluss stellt verschiedenste Ergebnisse zur Beurteilung und Analyse des Netzbetriebszustandes zur Verfügung. Je nach Kurzschlussverfahren werden unterschiedliche Ergebnisse bereitgestellt.

# 2.17.1 Kurzschlussergebnisse nach VDE bzw. G74

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse für folgende Kurzschlussverfahren näher beschrieben.

- VDE 0102/1.90 IEC 909
- VDE 0102/1.90 IEC 909 (vorbelastet)
- VDE 0102/2002 IEC 909/2001
- IEC 61363-1/1998
- IEC 61363-1/1998 (vorbelastet)
- G74

### **Knotenergebnisse 1-poliger Kurzschluss**

Für jeden an der Kurzschlussberechnung teilnehmenden Knoten wird ein Knotenergebnis zur Verfügung gestellt.

Die folgenden Knotenergebnisse werden für den 1-poligen Kurzschluss bereitgestellt.

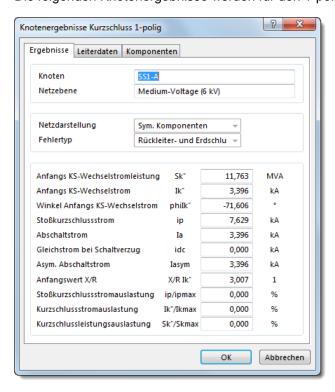


Bild: Datenmaske Knotenergebnisse Kurzschluss 1-polig

Unter **Knoten** bzw. **Netzebene** wird der Name des Knotens bzw. der Netzebene zur Identifizierung angezeigt.

Im Feld **Netzdarstellung** wird ausgewiesen, auf welche Art das Netz im Rahmen der Kurzschlussberechnung modelliert wurde. Hierbei wird zwischen der Modellierung mit symmetrischen Komponenten und Leiterdaten unterschieden.

Mit dem **Fehlertyp** wird ausgewiesen, welche Fehlerverschaltung verwendet wurde (Kurzschluss, Rückleiterschluss, Erdschluss und Rückleiter- und Erdschluss).

Die **Anfangs KS-Wechselstromleistung** ist der Effektivwert der Summe der zu erwartenden Wechselstromleistung im Augenblick des Kurzschlusseintritts der einzelnen Leiter. Diese Leistung wird mit der Nennspannung der Netzebene des Knotens ermittelt.

Der **Anfangs KS-Wechselstrom** ist das Maximum der Effektivwerte des erwarteten Wechselstroms im Augenblick des Kurzschlusseintritts der einzelnen Leiter. Dieser Strom wird mit der treibenden Spannung ermittelt. Der Leiter, in dem das Maximum auftritt, wird als Leiter mit Maximum weiterverwendet.

Der **Winkel vom Anfangs KS-Wechselstrom** ist der negative Winkel (I = U/Z) der dem Anfangs KS-Wechselstrom zugrundeliegenden Netzimpedanz.

Der **Stoßkurzschlussstrom** ist der Scheitelwert des maximal möglichen Kurzschlussstromes im Leiter mit Maximum. Der Stoßkurzschlussstrom wird mit Hilfe des Kappa-Faktors und dem Anfangs KS-Wechselstrom berechnet. Der Kappa-Faktor wird laut Norm über das Verhältnis Anfangswert X/R an der Fehlerstelle bestimmt.

Der **Abschaltstrom** ist der Effektivwert der symmetrischen Wechselstromkomponente des zu erwartenden Kurzschlussstromes im maximalen Leiter zum Schaltverzug. Der Schaltverzug ist die Zeitdifferenz zwischen dem Augenblick des Kurzschlusseintritts und dem Augenblick der Kontakttrennung des erstlöschenden Pols einer Schalteinrichtung. Der Schaltverzug ist bei den Kurzschlussdaten der Netzebene vorzugeben. Für unsymmetrische Kurzschlussströme wird das Abklingen der magnetischen Flüsse in den Synchron- und Asynchronmaschinen nicht berücksichtigt. Der Abschaltstrom ist laut Norm identisch mit dem Anfangs KS-Wechselstrom.

Der **Gleichstrom bei Schaltverzug** ist der aktuelle Wert der Gleichstromkomponente im Leiter mit Maximum zum Schaltverzug. Der Gleichstrom bei Schaltverzug wird mit Hilfe des Verhältnisses Anfangswert R/X am Fehlerknoten und dem Schaltverzug bestimmt.

Unter **Asymmetrischer Abschaltstrom** wird ein Rechenwert aus Abschaltstrom und Gleichstrom bei Schaltverzug angezeigt. Weitere Informationen zur Berechnung des asymmetrischen Abschaltstromes finden Sie im Kapitel Verfahren Kurzschluss.

Der **Anfangswert X/R** ist das Verhältnis Imaginärteil zu Realteil der dem Anfangs KS-Wechselstrom zugrundeliegenden Netzimpedanz. Der Anfangswert R/X ist der Kehrwert vom Anfangswert X/R.

Die **Stoßkurzschlussstromauslastung** entspricht dem Verhältnis Stoßkurzschlussstrom zu maximal zulässigen Stoßstrom laut Vorgabe bei den Netzebenendaten.

Die **Kurzschlussstromauslastung** entspricht dem Verhältnis Anfangs KS-Wechselstrom zu maximal zulässigem Abschaltstrom laut Vorgabe bei den Netzebenendaten.

Die **Kurzschlussleistungssauslastung** entspricht dem Verhältnis Abschaltwechselstromleistung zu maximal zulässiger KS-Wechselstromleistung. Die Abschaltwechselstromleistung wird mit dem Abschaltstrom und der Betriebsspannung aus den Netzebenendaten berechnet. Die maximal zulässige KS-Wechselstromleistung wird mit dem maximal zulässigen Abschaltstrom und der Netzebenendaten berechnet.

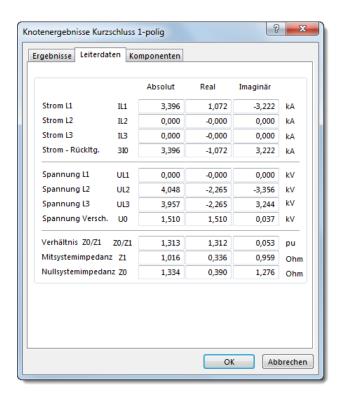


Bild: Datenmaske Knotenergebnisse Kurzschluss 1-polig - Leiterdaten

Unter Strom L1 – absolut, Strom L1 – real, Strom L1 – imaginär, Strom L2 – absolut, Strom L2 – real, Strom L2 – imaginär, Strom L3 – absolut, Strom L3 – real und Strom L3 – imaginär wird der Anfangs KS-Wechselstrom in der jeweiligen Phase angezeigt.

Unter Strom Rückleitung – absolut, Strom Rückleitung – real und Strom Rückleitung – imaginär wird der Anfangs KS-Wechselstrom im Rückleiter angezeigt.

Unter Spannung L1 – absolut, Spannung L1 – real, Spannung L1 – imaginär, Spannung L2 – absolut, Spannung L2 – real, Spannung L2 – imaginär, Spannung L3 – absolut, Spannung L3 – real und Spannung L3 – imaginär wird die Spannung bei Kurzschlusseintritt in der jeweiligen Phase angezeigt.

Unter Spannung Verschiebung – absolut, Spannung Verschiebung – real und Spannung Verschiebung – imaginär wird die in der Kurzschlussstromberechnung ermittelte Spannung im Nullsystem angezeigt.

Unter **Verhältnis Z0/Z1 – absolut**, **Verhältnis Z0/Z1 – real** und **Verhältnis Z0/Z1 – imaginär** wird das Verhältnis von Null- zu Mitimpedanz der dem Anfangs KS-Wechselstrom zugrundeliegenden Netzimpedanz angezeigt.

Unter Mitsystemimpedanz – absolut, Mitsystemimpedanz – real und Mitsystemimpedanz – imaginär wird die in der Kurzschlussstromberechnung ermittelte Impedanz im Mitsystem angezeigt.

Unter Nullsystemimpedanz – absolut, Nullsystemimpedanz – real und Nullsystemimpedanz – imaginär wird die in der Kurzschlussstromberechnung ermittelte Impedanz im Nullsystem angezeigt.

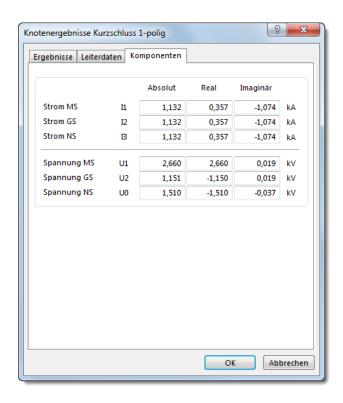


Bild: Datenmaske Knotenergebnisse Kurzschluss 1-polig – Komponenten

Die im Register Leiterdaten angezeigten Ströme L1, L2 und L3 werden in Komponentendaten übergeführt. Das Ergebnis dieser Transformation wird für das Mitsystem als **Strom MS – absolut**, **Strom MS – real** und **Strom MS – imaginär** angezeigt. Der Strom im Gegensystem wird als **Strom GS – absolut**, **Strom GS – real** und **Strom GS – imaginär** angezeigt. Der Strom im Nullsystem wird als **Strom NS – absolut**, **Strom NS – real** und **Strom NS – imaginär** angezeigt.

Aus den im Register Leiterdaten angezeigten Spannungen werden die verbleibenden Leiter-Rückleiterspannungen bestimmt und in Komponentendaten übergeführt. Das Ergebnis dieser Transformation wird für das Mitsystem als **Spannung MS – absolut**, **Spannung MS – real** und **Spannung MS – imaginär** angezeigt. Die Spannung im Gegensystem wird als **Spannung GS – absolut**, **Spannung GS – real** und **Spannung GS – imaginär** angezeigt. Die Spannung im Nullsystem wird als **Spannung NS – absolut**, **Spannung NS – real** und **Spannung NS – imaginär** angezeigt.

#### Zweigergebnisse 1-poliger Kurzschluss

Für jeden an der Kurzschlussberechnung teilnehmenden Zweig werden mehrere Zweigergebnisse zur Verfügung gestellt. Die Leistungen, Ströme, Auslastungen und Zeiten beziehen sich auf den am angezeigten Anfangsknoten zugeordneten Anschluss. Um die Ergebnisse an allen Anschlüssen des Zweiges darzustellen, wird bei den Ergebnissen die Topologie mit wechselnden Knoten (Anfang/Ende bzw. Knoten 1/Knoten 2/Knoten 3 bei Dreiwicklungstransformatoren) angezeigt.

Die Spannungen gelten bei der Kurzschlussberechnung für einige oder alle Knoten im Netz für den Endknoten und bei der Kurzschlussberechnung für einen Knoten im Netz über das Kontextmenü dieses Knotens für den Anfangsknoten.

Die folgenden Zweigergebnisse werden für den 1-poligen Kurzschluss bereitgestellt.

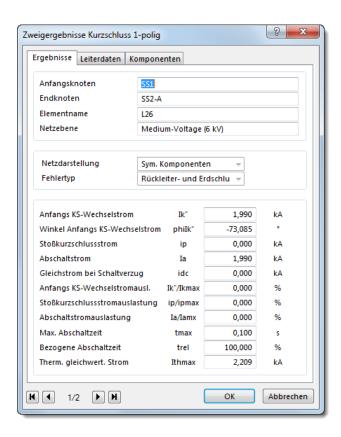


Bild: Datenmaske Zweigergebnisse Kurzschluss 1-polig

**Anfangsknoten**, **Endknoten**, **Elementname** und **Netzebene** stehen zur Identifizierung des Anschlusses zur Verfügung.

Im Feld **Netzdarstellung** wird ausgewiesen, auf welche Art das Netz im Rahmen der Kurzschlussberechnung modelliert wurde. Hierbei wird zwischen der Modellierung mit symmetrischen Komponenten und Leiterdaten unterschieden.

Mit dem **Fehlertyp** wird ausgewiesen, welche Fehlerverschaltung verwendet wurde (Kurzschluss, Rückleiterschluss, Erdschluss und Rückleiter- und Erdschluss).

Der **Anfangs KS-Wechselstrom** ist das Maximum der Effektivwerte des erwarteten Wechselstroms im Augenblick des Kurzschlusseintritts der einzelnen Leiter. Dieser Strom wird mit der treibenden Spannung ermittelt. Der Leiter, in dem das Maximum auftritt, wird als Leiter mit Maximum weiterverwendet.

Der **Winkel Anfangs KS-Wechselstrom** ist die Winkeldifferenz zwischen Strom und Spannung des Leiters mit Maximum.

Der **Stoßkurzschlussstrom** ist der Scheitelwert des maximal möglichen Kurzschlussstromes im Leiter mit Maximum. Der Stoßkurzschlussstrom wird mit Hilfe des Kappa-Faktors und dem Anfangs KS-Wechselstrom berechnet. Der Kappa-Faktor wird laut Norm über das Verhältnis Anfangswert X/R an der Fehlerstelle bestimmt. Der Stoßkurzschlussstrom von Zweigen wird nur berechnet, wenn für die **Stoßstromberechnungsart** bei den Berechnungsparametern Kurzschluss Strahlnetz ausgewählt wird. Für alle übrigen Stoßstromberechnungsarten wird ein Stoßkurzschlussstrom von 0,0 ausgewiesen.

Der **Abschaltstrom** ist der Effektivwert der symmetrischen Wechselstromkomponente des zu erwartenden Kurzschlussstromes im maximalen Leiter zum Schaltverzug. Der Schaltverzug ist die Zeitdifferenz zwischen dem Augenblick des Kurzschlusseintritts und dem Augenblick der Kontakttrennung des erstlöschenden Pols einer Schalteinrichtung. Der Schaltverzug ist bei den Kurzschlussdaten der Netzebene vorzugeben. Für unsymmetrische Kurzschlussströme wird das Abklingen der magnetischen Flüsse in den Synchron- und Asynchronmaschinen nicht berücksichtigt. Der Abschaltstrom ist laut Norm identisch mit dem Anfangs KS-Wechselstrom.

Der **Gleichstrom bei Schaltverzug** ist der aktuelle Wert der Gleichstromkomponente im Leiter mit Maximum zum Schaltverzug. Der Gleichstrom bei Schaltverzug wird mit Hilfe des Verhältnisses Anfangswert R/X am Fehlerknoten und dem Schaltverzug bestimmt.

Die Anfangs KS-Wechselstromauslastung entspricht bei Leitungen dem Verhältnis maximal auftretender Anfangs KS-Wechselstrom zu Einsekundenstrom. Bei der Bestimmung der Auslastung werden auch Fehler im Anschluss in kurzer Entfernung zum Knoten berücksichtigt. Bei dieser Betrachtung tritt im Abgang der Summenwert des Anfangs KS-Wechselstromes des echten Fehlerknotens reduziert um den Anfangs KS-Wechselstrom im Abgang auf. Der maximal auftretende Anfangs KS-Wechselstrom ist somit das Maximum aus beiden Betrachtungen:

$$I_{k}^{"} \max = MAX * (I_{k}^{"} Knoten - I_{k}^{"}, I_{k}^{"})$$

Für alle anderen Netzelemente wird eine Anfangs KS-Wechselstromauslastung von 0,0 ausgewiesen.

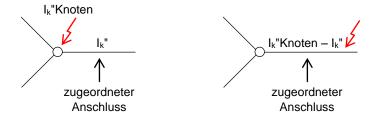


Bild: Bestimmung von I<sub>k</sub>"max

Diese Bestimmung des Kurzschlussstroms  $I_k$ "max stellt also den für die jeweilige Leitung ungünstigsten Fehlerfall dar, wenn der Kurzschlussort nicht direkt am Knoten, sondern unmittelbar dahinter am Anschluss der Leitung liegt.

Die **Stoßkurzschlussstromauslastung** entspricht dem Verhältnis maximal auftretender Stoßkurzschlussstrom zu maximal zulässigem Stoßstrom. Der maximal zulässige Stoßstrom ist das Minimum laut Vorgabe bei den Netzebenendaten oder beim Schalter am aktuellen Anschluss. Bei der Bestimmung der Auslastung werden auch Fehler im Anschluss in kurzer Entfernung zum Knoten berücksichtigt. Bei dieser Betrachtung tritt im Abgang der Summenwert des Stoßstroms des echten Fehlerknotens reduziert um den Stoßstrom im Abgang auf. Der maximal auftretende Stoßstrom ist somit das Maximum aus beiden Betrachtungen:

$$I_p \max = MAX * (I_p Knoten - I_p, I_p)$$


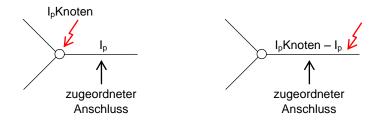


Bild: Bestimmung von Ipmax

Die **Abschaltstromauslastung** entspricht dem Verhältnis maximal auftretender Abschaltstrom zu maximal zulässiger Abschaltstrom laut Vorgabe beim Schalter im aktuellen Anschluss. Gibt es keinen Schalter im aktuellen Anschluss, so wird eine Abschaltstromauslastung von 0,0 ausgewiesen. Bei der Bestimmung der Auslastung werden auch Fehler im Anschluss in kurzer Entfernung zum Knoten berücksichtigt. Bei dieser Betrachtung tritt im Abgang der Summenwert des Abschaltstroms des echten Fehlerknotens reduziert um den Abschaltstrom im Abgang auf. Der maximal auftretende Abschaltstrom ist somit das Maximum aus beiden Betrachtungen:
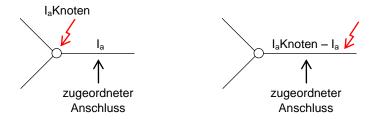
$$I_a \max = MAX * (I_a Knoten - I_a, I_a)$$



#### Bild: Bestimmung von lamax

Für Leitungen wird die **Maximale Abschaltzeit** aus dem zulässigen Einsekundenstrom (1sec) über das thermische Äquivalent ermittelt.

$$I_{k_{max}}^{"} * I_{k_{max}}^{"} * t_{max} = 11s * 11s * 1sec$$

bzw.

$$t_{max} = \frac{11s * 11s * 1 sec}{I_{k_{max}}^{"} * I_{k_{max}}^{"}}$$

Für alle restlichen Netzelemente wird als maximale Abschaltzeit der Schaltverzug ausgewiesen.

Für Leitungen wird die **Bezogene Abschaltzeit** aus der maximalen Abschaltzeit und dem Schaltverzug ermittelt.

$$t_{\text{rel}} = \frac{t_{\text{max}}}{t_{\text{s}}} *100$$

Die bezogene Abschaltzeit sollte größer als 100 Prozent sein. Bei einer bezogenen Abschaltzeit unter 100 Prozent kann im Kurzschlussfall eine thermische Zerstörung der Leitung erfolgen.

Unter **Thermischer gleichwertiger Strom** wird der Effektivwert jenes Stromes ausgewiesen, der vom Augenblick des Kurzschlusseintrittes bis zum Schaltverzug das gleiche Joule Integral aufweist wie der abklingende Kurzschlussstrom.

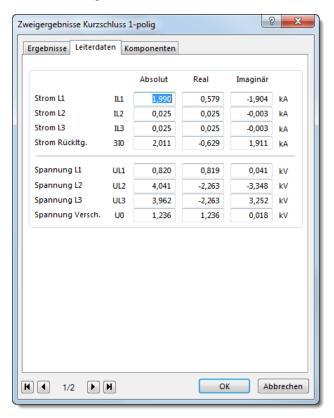


Bild: Datenmaske Zweigergebnisse Kurzschluss 1-polig – Leiterdaten

Unter Strom L1 – absolut, Strom L1 – real, Strom L1 – imaginär, Strom L2 – absolut, Strom L2 – real, Strom L2 – imaginär, Strom L3 – absolut, Strom L3 – real und Strom L3 – imaginär wird der Anfangs KS-Wechselstrom in der jeweiligen Phase angezeigt.

Unter Strom Rückleitung – absolut, Strom Rückleitung – real und Strom Rückleitung – imaginär wird der Anfangs KS-Wechselstrom im Rückleiter angezeigt.

Unter Spannung L1 – absolut, Spannung L1 – real, Spannung L1 – imaginär, Spannung L2 – absolut, Spannung L2 – real, Spannung L2 – imaginär, Spannung L3 – absolut, Spannung L3 – real und Spannung L3 – imaginär wird die Spannung bei Kurzschlusseintritt in der jeweiligen Phase angezeigt.

Unter Spannung Verschiebung – absolut, Spannung Verschiebung – real und Spannung Verschiebung – imaginär wird die in der Kurzschlussstromberechnung ermittelte Spannung im Nullsystem angezeigt.

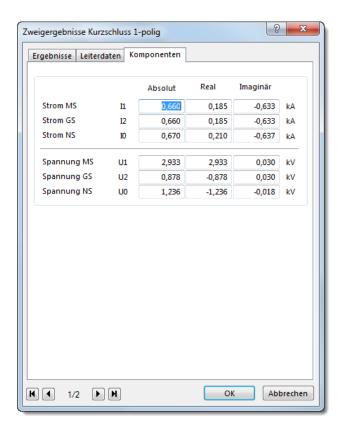


Bild: Datenmaske Zweigergebnisse Kurzschluss 1-polig – Komponenten

Die im Register Leiterdaten angezeigten Ströme L1, L2 und L3 werden in Komponentendaten übergeführt. Das Ergebnis dieser Transformation wird für das Mitsystem als **Strom MS – absolut**, **Strom MS – real** und **Strom MS – imaginär** angezeigt. Der Strom im Gegensystem wird als **Strom GS – absolut**, **Strom GS – real** und **Strom GS – imaginär** angezeigt. Der Strom im Nullsystem wird als **Strom NS – absolut**, **Strom NS – real** und **Strom NS – imaginär** angezeigt.

Aus den im Register Leiterdaten angezeigten Spannungen werden die verbleibenden Leiter-Rückleiterspannungen bestimmt und in Komponentendaten übergeführt. Das Ergebnis dieser Transformation wird für das Mitsystem als **Spannung MS – absolut**, **Spannung MS – real** und **Spannung MS – imaginär** angezeigt. Die Spannung im Gegensystem wird als **Spannung GS – absolut**, **Spannung GS – real** und **Spannung GS – imaginär** angezeigt. Die Spannung im Nullsystem wird als **Spannung NS – absolut**, **Spannung NS – real** und **Spannung NS – imaginär** angezeigt.

#### Betrachtungsergebnisse 1-poliger Kurzschluss

Für jeden an der Kurzschlussberechnung betrachteten Anschluss wird für jeden berechneten Fehlerknoten ein Betrachtungsergebnis zur Verfügung gestellt. Die Leistungen, Ströme, etc. beziehen sich für Elementergebnisse auf den am angezeigten Anfangsknoten zugeordneten Anschluss bei Fehler in Fehlerknoten. Um die Ergebnisse an allen Anschlüssen eines Netzelementes darzustellen, wird bei den Ergebnissen die Topologie mit wechselnden Knoten (Anfang/Ende bzw. Knoten 1/Knoten 2/Knoten 3 bei Dreiwicklungstransformatoren) angezeigt.

Die Leistungen, Ströme, etc. beziehen sich für Strom Sternpunkt bzw. Strom gemeinsamer Sternpunkt auf die dem Element zugewiesene Sternpunktimpedanz bzw. gemeinsame Sternpunktimpedanz.

Die Leistungen, Ströme, etc. beziehen sich für Strom Dreieckswicklung auf die Dreieckswicklung von YYD Dreiwicklertransformatoren.

Die folgenden Betrachtungsergebnisse werden für den 1-poligen Kurzschluss bereitgestellt.

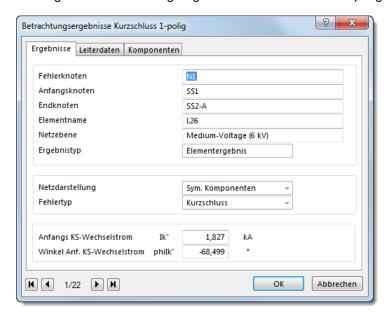


Bild: Datenmaske Betrachtungsergebnisse Kurzschluss 1-polig

**Fehlerknoten**, **Anfangsknoten**, **Endknoten**, **Elementname** und **Netzebene** stehen zur Identifizierung des Anschlusses, der Sternpunktimpedanz, der gemeinsamen Sternpunktimpedanz oder der Dreieckswicklung zur Verfügung.

Der Ergebnistyp dient ebenfalls zur Identifizierung. Folgende Ergebnistypen sind verfügbar:

- Elementergebnis
- Strom Dreieckswicklung
- Strom Sternpunkt
- Strom gemeinsamer Sternpunkt

Im Feld **Netzdarstellung** wird ausgewiesen, auf welche Art das Netz im Rahmen der Kurzschlussberechnung modelliert wurde. Hierbei wird zwischen der Modellierung mit symmetrischen Komponenten und Leiterdaten unterschieden.

Mit dem **Fehlertyp** wird ausgewiesen, welche Fehlerverschaltung verwendet wurde (Kurzschluss, Rückleiterschluss, Erdschluss und Rückleiter- und Erdschluss).

Der **Anfangs KS-Wechselstrom** ist das Maximum der Effektivwerte des erwarteten Wechselstroms im Augenblick des Kurzschlusseintritts der einzelnen Leiter. Dieser Strom wird mit der treibenden Spannung ermittelt. Der Leiter, in dem das Maximum auftritt, wird als Leiter mit Maximum weiterverwendet.

Der **Winkel vom Anfangs KS-Wechselstrom** ist die Winkeldifferenz zwischen Strom und Spannung des Leiters mit Maximum.

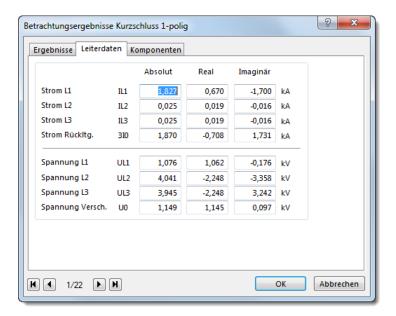


Bild: Datenmaske Betrachtungsergebnisse Kurzschluss 1-polig – Leiterdaten

Unter Strom L1 – absolut, Strom L1 – real, Strom L1 – imaginär, Strom L2 – absolut, Strom L2 – real, Strom L2 – imaginär, Strom L3 – absolut, Strom L3 – real und Strom L3 – imaginär wird der Anfangs KS-Wechselstrom in der jeweiligen Phase angezeigt.

Unter Strom Rückleitung – absolut, Strom Rückleitung – real und Strom Rückleitung – imaginär wird der Anfangs KS-Wechselstrom im Rückleiter angezeigt.

Unter Spannung L1 – absolut, Spannung L1 – real, Spannung L1 – imaginär, Spannung L2 – absolut, Spannung L2 – real, Spannung L2 – imaginär, Spannung L3 – absolut, Spannung L3 – real und Spannung L3 – imaginär wird die Spannung bei Kurzschlusseintritt in der jeweiligen Phase angezeigt.

Unter Spannung Verschiebung – absolut, Spannung Verschiebung – real und Spannung Verschiebung – imaginär wird die in der Kurzschlussstromberechnung ermittelte Spannung im Nullsystem angezeigt.

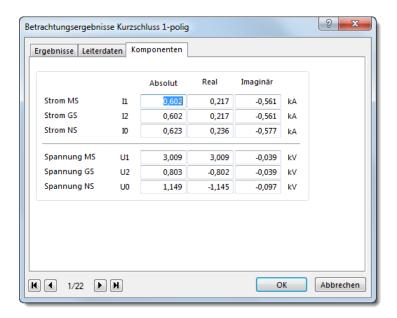


Bild: Datenmaske Betrachtungsergebnisse Kurzschluss 1-polig – Komponenten

Die im Register Leiterdaten angezeigten Ströme L1, L2 und L3 werden in Komponentendaten übergeführt. Das Ergebnis dieser Transformation wird für das Mitsystem als **Strom MS – absolut**, **Strom MS – real** und **Strom MS – imaginär** angezeigt. Der Strom im Gegensystem wird als **Strom GS – absolut**, **Strom GS – real** und **Strom GS – imaginär** angezeigt. Der Strom im Nullsystem wird als **Strom NS – absolut**, **Strom NS – real** und **Strom NS – imaginär** angezeigt.

Aus den im Register Leiterdaten angezeigten Spannungen werden die verbleibenden Leiter-Rückleiterspannungen bestimmt und in Komponentendaten übergeführt. Das Ergebnis dieser Transformation wird für das Mitsystem als Spannung MS – absolut, Spannung MS – real und Spannung MS – imaginär angezeigt. Die Spannung im Gegensystem wird als Spannung GS – absolut, Spannung GS – real und Spannung GS – imaginär angezeigt. Die Spannung im Nullsystem wird als Spannung NS – absolut, Spannung NS – real und Spannung NS – imaginär angezeigt.

#### Knotenergebnisse 2-poliger Erd- und Kurzschluss

Für jeden an der Kurzschlussberechnung teilnehmenden Knoten wird ein Knotenergebnis zur Verfügung gestellt.

Die folgenden Knotenergebnisse werden für den 2-poligen Erd- bzw. Kurzschluss bereitgestellt.

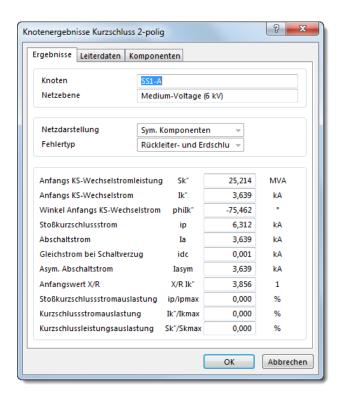


Bild: Datenmaske Knotenergebnisse Kurzschluss 2-polig

Unter **Knoten** bzw. **Netzebene** wird der Name des Knotens bzw. der Netzebene zur Identifizierung angezeigt.

Im Feld **Netzdarstellung** wird ausgewiesen, auf welche Art das Netz im Rahmen der Kurzschlussberechnung modelliert wurde. Hierbei wird zwischen der Modellierung mit symmetrischen Komponenten und Leiterdaten unterschieden.

Mit dem **Fehlertyp** wird ausgewiesen, welche Fehlerverschaltung verwendet wurde (Kurzschluss, Rückleiterschluss, Erdschluss und Rückleiter- und Erdschluss).

Die **Anfangs KS-Wechselstromleistung** ist der Effektivwert der Summe der zu erwartenden Wechselstromleistung im Augenblick des Kurzschlusseintritts der einzelnen Leiter. Diese Leistung wird mit der Nennspannung der Netzebene des Knotens ermittelt.

Der **Anfangs KS-Wechselstrom** ist das Maximum der Effektivwerte des erwarteten Wechselstroms im Augenblick des Kurzschlusseintritts der einzelnen Leiter. Dieser Strom wird mit der treibenden Spannung ermittelt. Der Leiter, in dem das Maximum auftritt, wird als Leiter mit Maximum weiterverwendet.

Der **Winkel vom Anfangs KS-Wechselstrom** ist der negative Winkel (I = U/Z) der dem Anfangs KS-Wechselstrom zugrundeliegenden Netzimpedanz.

Der **Stoßkurzschlussstrom** ist der Scheitelwert des maximal möglichen Kurzschlussstromes im Leiter mit Maximum. Der Stoßkurzschlussstrom wird mit Hilfe des Kappa-Faktors und dem Anfangs KS-Wechselstrom berechnet. Der Kappa-Faktor wird laut Norm über das Verhältnis Anfangswert X/R an der Fehlerstelle bestimmt.

Der **Abschaltstrom** ist der Effektivwert der symmetrischen Wechselstromkomponente des zu erwartenden Kurzschlussstromes im maximalen Leiter zum Schaltverzug. Der Schaltverzug ist die Zeitdifferenz zwischen dem Augenblick des Kurzschlusseintritts und dem Augenblick der Kontakttrennung des erstlöschenden Pols einer Schalteinrichtung. Der Schaltverzug ist bei den Kurzschlussdaten der Netzebene vorzugeben. Für unsymmetrische Kurzschlussströme wird das Abklingen der magnetischen Flüsse in den Synchron- und Asynchronmaschinen nicht berücksichtigt. Der Abschaltstrom ist laut Norm identisch mit dem Anfangs KS-Wechselstrom.

Der **Gleichstrom bei Schaltverzug** ist der aktuelle Wert der Gleichstromkomponente im Leiter mit Maximum zum Schaltverzug. Der Gleichstrom bei Schaltverzug wird mit Hilfe des Verhältnisses Anfangswert R/X am Fehlerknoten und dem Schaltverzug bestimmt.

Unter **Asymmetrischer Abschaltstrom** wird ein Rechenwert aus Abschaltstrom und Gleichstrom bei Schaltverzug angezeigt. Weitere Informationen zur Berechnung des asymmetrischen Abschaltstromes finden Sie im Kapitel Verfahren Kurzschluss.

Der **Anfangswert X/R** ist das Verhältnis Imaginärteil zu Realteil der dem Anfangs KS-Wechselstrom zugrundeliegenden Netzimpedanz. Der Anfangswert R/X ist der Kehrwert vom Anfangswert X/R.

Die **Stoßkurzschlussstromauslastung** entspricht dem Verhältnis Stoßkurzschlussstrom zu maximal zulässigen Stoßstrom laut Vorgabe bei den Netzebenendaten.

Die **Kurzschlussstromauslastung** entspricht dem Verhältnis Anfangs KS-Wechselstrom zu maximal zulässigem Abschaltstrom laut Vorgabe bei den Netzebenendaten.

Die **Kurzschlussleistungssauslastung** entspricht dem Verhältnis Abschaltwechselstromleistung zu maximal zulässiger KS-Wechselstromleistung. Die Abschaltwechselstromleistung wird mit dem Abschaltstrom und der Betriebsspannung aus den Netzebenendaten berechnet. Die maximal zulässige KS-Wechselstromleistung wird mit dem maximal zulässigen Abschaltstrom und der Netzebenendaten berechnet.

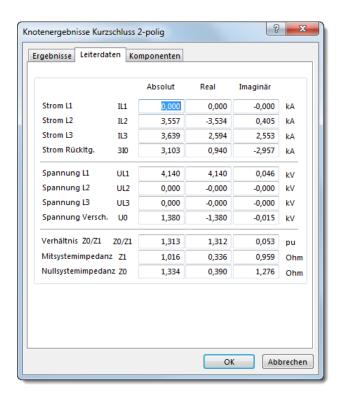


Bild: Datenmaske Knotenergebnisse Kurzschluss 2-polig - Leiterdaten

Unter Strom L1 – absolut, Strom L1 – real, Strom L1 – imaginär, Strom L2 – absolut, Strom L2 – real, Strom L2 – imaginär, Strom L3 – absolut, Strom L3 – real und Strom L3 – imaginär wird der Anfangs KS-Wechselstrom in der jeweiligen Phase angezeigt.

Unter Strom Rückleitung – absolut, Strom Rückleitung – real und Strom Rückleitung – imaginär wird der Anfangs KS-Wechselstrom im Rückleiter angezeigt.

Unter Spannung L1 – absolut, Spannung L1 – real, Spannung L1 – imaginär, Spannung L2 – absolut, Spannung L2 – real, Spannung L2 – imaginär, Spannung L3 – absolut, Spannung L3 – real und Spannung L3 – imaginär wird die Spannung bei Kurzschlusseintritt in der jeweiligen Phase angezeigt.

Unter Spannung Verschiebung – absolut, Spannung Verschiebung – real und Spannung Verschiebung – imaginär wird die in der Kurzschlussstromberechnung ermittelte Spannung im Nullsystem angezeigt.

Unter **Verhältnis Z0/Z1 – absolut**, **Verhältnis Z0/Z1 – real** und **Verhältnis Z0/Z1 – imaginär** wird das Verhältnis von Null- zu Mitimpedanz der dem Anfangs KS-Wechselstrom zugrundeliegenden Netzimpedanz angezeigt.

Unter Mitsystemimpedanz – absolut, Mitsystemimpedanz – real und Mitsystemimpedanz – imaginär wird die in der Kurzschlussstromberechnung ermittelte Impedanz im Mitsystem angezeigt.

Unter Nullsystemimpedanz – absolut, Nullsystemimpedanz – real und Nullsystemimpedanz – imaginär wird die in der Kurzschlussstromberechnung ermittelte Impedanz im Nullsystem angezeigt.

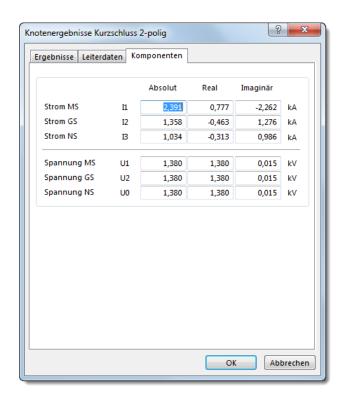


Bild: Datenmaske Knotenergebnisse Kurzschluss 2-polig – Komponenten

Die im Register Leiterdaten angezeigten Ströme L1, L2 und L3 werden in Komponentendaten übergeführt. Das Ergebnis dieser Transformation wird für das Mitsystem als **Strom MS – absolut**, **Strom MS – real** und **Strom MS – imaginär** angezeigt. Der Strom im Gegensystem wird als **Strom GS – absolut**, **Strom GS – real** und **Strom GS – imaginär** angezeigt. Der Strom im Nullsystem wird als **Strom NS – absolut**, **Strom NS – real** und **Strom NS – imaginär** angezeigt.

Aus den im Register Leiterdaten angezeigten Spannungen werden die verbleibenden Leiter-Rückleiterspannungen bestimmt und in Komponentendaten übergeführt. Das Ergebnis dieser Transformation wird für das Mitsystem als **Spannung MS – absolut**, **Spannung MS – real** und **Spannung MS – imaginär** angezeigt. Die Spannung im Gegensystem wird als **Spannung GS – absolut**, **Spannung GS – real** und **Spannung GS – imaginär** angezeigt. Die Spannung im Nullsystem wird als **Spannung NS – absolut**, **Spannung NS – real** und **Spannung NS – imaginär** angezeigt.

#### Zweigergebnisse 2-poliger Erd- und Kurzschluss

Für jeden an der Kurzschlussberechnung teilnehmenden Zweig werden mehrere Zweigergebnisse zur Verfügung gestellt. Die Leistungen, Ströme, Auslastungen und Zeiten beziehen sich auf den am angezeigten Anfangsknoten zugeordneten Anschluss. Um die Ergebnisse an allen Anschlüssen des Zweiges darzustellen, wird bei den Ergebnissen die Topologie mit wechselnden Knoten (Anfang/Ende bzw. Knoten 1/Knoten 2/Knoten 3 bei Dreiwicklungstransformatoren) angezeigt.

Die Spannungen gelten bei der Kurzschlussberechnung für einige oder alle Knoten im Netz für den Endknoten und bei der Kurzschlussberechnung für einen Knoten im Netz über das Kontextmenü dieses Knotens für den Anfangsknoten.

Die folgenden Zweigergebnisse werden für den 2-poligen Erd- bzw. Kurzschluss bereitgestellt.

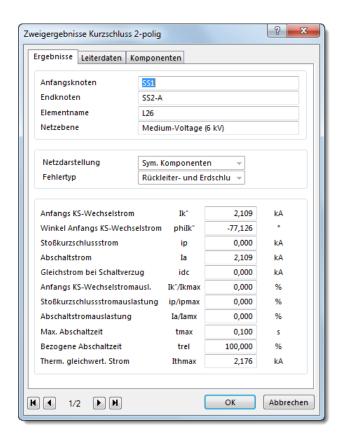


Bild: Datenmaske Zweigergebnisse Kurzschluss 2-polig

**Anfangsknoten**, **Endknoten**, **Elementname** und **Netzebene** stehen zur Identifizierung des Anschlusses zur Verfügung.

Im Feld **Netzdarstellung** wird ausgewiesen, auf welche Art das Netz im Rahmen der Kurzschlussberechnung modelliert wurde. Hierbei wird zwischen der Modellierung mit symmetrischen Komponenten und Leiterdaten unterschieden.

Mit dem **Fehlertyp** wird ausgewiesen, welche Fehlerverschaltung verwendet wurde (Kurzschluss, Rückleiterschluss, Erdschluss und Rückleiter- und Erdschluss).

Der **Anfangs KS-Wechselstrom** ist das Maximum der Effektivwerte des erwarteten Wechselstroms im Augenblick des Kurzschlusseintritts der einzelnen Leiter. Dieser Strom wird mit der treibenden Spannung ermittelt. Der Leiter, in dem das Maximum auftritt, wird als Leiter mit Maximum weiterverwendet.

Der **Winkel Anfangs KS-Wechselstrom** ist die Winkeldifferenz zwischen Strom und Spannung des Leiters mit Maximum.

Der **Stoßkurzschlussstrom** ist der Scheitelwert des maximal möglichen Kurzschlussstromes im Leiter mit Maximum. Der Stoßkurzschlussstrom wird mit Hilfe des Kappa-Faktors und dem Anfangs KS-Wechselstrom berechnet. Der Kappa-Faktor wird laut Norm über das Verhältnis Anfangswert X/R an der Fehlerstelle bestimmt. Der Stoßkurzschlussstrom von Zweigen wird nur berechnet, wenn für die **Stoßstromberechnungsart** bei den Berechnungsparametern Kurzschluss Strahlnetz ausgewählt wird. Für alle übrigen Stoßstromberechnungsarten wird ein Stoßkurzschlussstrom von 0,0 ausgewiesen.

Der **Abschaltstrom** ist der Effektivwert der symmetrischen Wechselstromkomponente des zu erwartenden Kurzschlussstromes im maximalen Leiter zum Schaltverzug. Der Schaltverzug ist die Zeitdifferenz zwischen dem Augenblick des Kurzschlusseintritts und dem Augenblick der Kontakttrennung des erstlöschenden Pols einer Schalteinrichtung. Der Schaltverzug ist bei den Kurzschlussdaten der Netzebene vorzugeben. Für unsymmetrische Kurzschlussströme wird das Abklingen der magnetischen Flüsse in den Synchron- und Asynchronmaschinen nicht berücksichtigt. Der Abschaltstrom ist laut Norm identisch mit dem Anfangs KS-Wechselstrom.

Der **Gleichstrom bei Schaltverzug** ist der aktuelle Wert der Gleichstromkomponente im Leiter mit Maximum zum Schaltverzug. Der Gleichstrom bei Schaltverzug wird mit Hilfe des Verhältnisses Anfangswert R/X am Fehlerknoten und dem Schaltverzug bestimmt.

Die Anfangs KS-Wechselstromauslastung entspricht bei Leitungen dem Verhältnis maximal auftretender Anfangs KS-Wechselstrom zu Einsekundenstrom. Bei der Bestimmung der Auslastung werden auch Fehler im Anschluss in kurzer Entfernung zum Knoten berücksichtigt. Bei dieser Betrachtung tritt im Abgang der Summenwert des Anfangs KS-Wechselstromes des echten Fehlerknotens reduziert um den Anfangs KS-Wechselstrom im Abgang auf. Der maximal auftretende Anfangs KS-Wechselstrom ist somit das Maximum aus beiden Betrachtungen:

$$I_{k}^{"} \max = MAX * (I_{k}^{"} Knoten - I_{k}^{"}, I_{k}^{"})$$

Für alle anderen Netzelemente wird eine Anfangs KS-Wechselstromauslastung von 0,0 ausgewiesen.


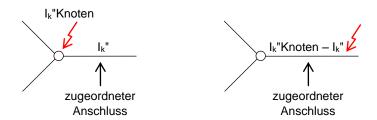


Bild: Bestimmung von I<sub>k</sub>"max

Diese Bestimmung des Kurzschlussstroms  $I_k$ "max stellt also den für die jeweilige Leitung ungünstigsten Fehlerfall dar, wenn der Kurzschlussort nicht direkt am Knoten, sondern unmittelbar dahinter am Anschluss der Leitung liegt.

Die **Stoßkurzschlussstromauslastung** entspricht dem Verhältnis maximal auftretender Stoßkurzschlussstrom zu maximal zulässigem Stoßstrom. Der maximal zulässige Stoßstrom ist das Minimum laut Vorgabe bei den Netzebenendaten oder beim Schalter am aktuellen Anschluss. Bei der Bestimmung der Auslastung werden auch Fehler im Anschluss in kurzer Entfernung zum Knoten berücksichtigt. Bei dieser Betrachtung tritt im Abgang der Summenwert des Stoßstroms des echten Fehlerknotens reduziert um den Stoßstrom im Abgang auf. Der maximal auftretende Stoßstrom ist somit das Maximum aus beiden Betrachtungen:

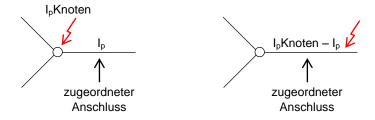
$$I_p \max = MAX * (I_p Knoten - I_p, I_p)$$


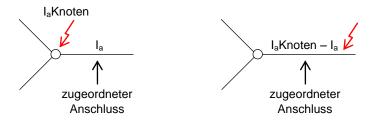
#### Bild: Bestimmung von Ipmax

Die **Abschaltstromauslastung** entspricht dem Verhältnis maximal auftretender Abschaltstrom zu maximal zulässiger Abschaltstrom laut Vorgabe beim Schalter im aktuellen Anschluss. Gibt es keinen Schalter im aktuellen Anschluss, so wird eine Abschaltstromauslastung von 0,0 ausgewiesen. Bei der Bestimmung der Auslastung werden auch Fehler im Anschluss in kurzer Entfernung zum Knoten berücksichtigt. Bei dieser Betrachtung tritt im Abgang der Summenwert des Abschaltstroms des echten Fehlerknotens reduziert um den Abschaltstrom im Abgang auf. Der maximal auftretende Abschaltstrom ist somit das Maximum aus beiden Betrachtungen:

$$I_a \max = MAX * (I_a Knoten - I_a, I_a)$$



#### Bild: Bestimmung von lamax

Für Leitungen wird die **Maximale Abschaltzeit** aus dem zulässigen Einsekundenstrom (1sec) über das thermische Äquivalent ermittelt.

$$I_{k_{max}}^{"} * I_{k_{max}}^{"} * t_{max} = 11s * 11s * 1sec$$

bzw.

$$t_{max} = \frac{l1s * l1s * 1 sec}{l_{k_{max}}^{"} * l_{k_{max}}^{"}}$$

Für alle restlichen Netzelemente wird als maximale Abschaltzeit der Schaltverzug ausgewiesen.

Für Leitungen wird die **Bezogene Abschaltzeit** aus der maximalen Abschaltzeit und dem Schaltverzug ermittelt.

$$t_{\text{rel}} = \frac{t_{\text{max}}}{t_{\text{s}}} *100$$

Die bezogene Abschaltzeit sollte größer als 100 Prozent sein. Bei einer bezogenen Abschaltzeit unter 100 Prozent kann im Kurzschlussfall eine thermische Zerstörung der Leitung erfolgen.

Unter **Thermischer gleichwertiger Strom** wird der Effektivwert jenes Stromes ausgewiesen, der vom Augenblick des Kurzschlusseintrittes bis zum Schaltverzug das gleiche Joule Integral aufweist wie der abklingende Kurzschlussstrom.

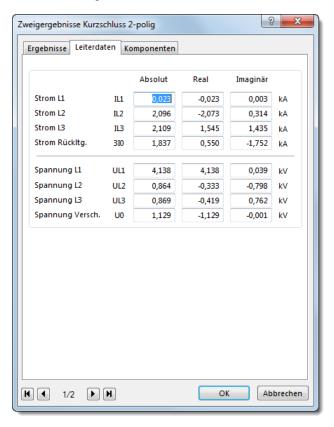


Bild: Datenmaske Zweigergebnisse Kurzschluss 2-polig – Leiterdaten

Unter Strom L1 – absolut, Strom L1 – real, Strom L1 – imaginär, Strom L2 – absolut, Strom L2 – real, Strom L2 – imaginär, Strom L3 – absolut, Strom L3 – real und Strom L3 – imaginär wird der Anfangs KS-Wechselstrom in der jeweiligen Phase angezeigt.

Unter Strom Rückleitung – absolut, Strom Rückleitung – real und Strom Rückleitung – imaginär wird der Anfangs KS-Wechselstrom im Rückleiter angezeigt.

Unter Spannung L1 – absolut, Spannung L1 – real, Spannung L1 – imaginär, Spannung L2 – absolut, Spannung L2 – real, Spannung L2 – imaginär, Spannung L3 – absolut, Spannung L3 – real und Spannung L3 – imaginär wird die Spannung bei Kurzschlusseintritt in der jeweiligen Phase angezeigt.

Unter Spannung Verschiebung – absolut, Spannung Verschiebung – real und Spannung Verschiebung – imaginär wird die in der Kurzschlussstromberechnung ermittelte Spannung im Nullsystem angezeigt.

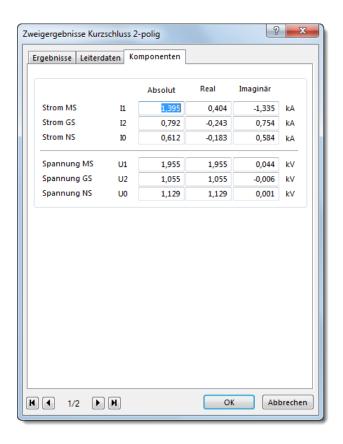


Bild: Datenmaske Zweigergebnisse Kurzschluss 2-polig – Komponenten

Die im Register Leiterdaten angezeigten Ströme L1, L2 und L3 werden in Komponentendaten übergeführt. Das Ergebnis dieser Transformation wird für das Mitsystem als **Strom MS – absolut**, **Strom MS – real** und **Strom MS – imaginär** angezeigt. Der Strom im Gegensystem wird als **Strom GS – absolut**, **Strom GS – real** und **Strom GS – imaginär** angezeigt. Der Strom im Nullsystem wird als **Strom NS – absolut**, **Strom NS – real** und **Strom NS – imaginär** angezeigt.

Aus den im Register Leiterdaten angezeigten Spannungen werden die verbleibenden Leiter-Rückleiterspannungen bestimmt und in Komponentendaten übergeführt. Das Ergebnis dieser Transformation wird für das Mitsystem als Spannung MS – absolut, Spannung MS – real und Spannung MS – imaginär angezeigt. Die Spannung im Gegensystem wird als Spannung GS – absolut, Spannung GS – real und Spannung GS – imaginär angezeigt. Die Spannung im Nullsystem wird als Spannung NS – absolut, Spannung NS – real und Spannung NS – imaginär angezeigt.

#### Betrachtungsergebnisse 2-poliger Erd- und Kurzschluss

Für jeden an der Kurzschlussberechnung betrachteten Anschluss wird für jeden berechneten Fehlerknoten ein Betrachtungsergebnis zur Verfügung gestellt. Die Leistungen, Ströme, etc. beziehen sich für Elementergebnisse auf den am angezeigten Anfangsknoten zugeordneten Anschluss bei Fehler in Fehlerknoten. Um die Ergebnisse an allen Anschlüssen eines Netzelementes darzustellen, wird bei den Ergebnissen die Topologie mit wechselnden Knoten (Anfang/Ende bzw. Knoten 1/Knoten 2/Knoten 3 bei Dreiwicklungstransformatoren) angezeigt.

Die Leistungen, Ströme, etc. beziehen sich für Strom Sternpunkt bzw. Strom gemeinsamer Sternpunkt auf die dem Element zugewiesene Sternpunktimpedanz bzw. gemeinsame Sternpunktimpedanz.

Die Leistungen, Ströme, etc. beziehen sich für Strom Dreieckswicklung auf die Dreieckswicklung von YYD Dreiwicklertransformatoren.

Die folgenden Betrachtungsergebnisse werden für den 2-poligen Erd- bzw. Kurzschluss bereitgestellt.

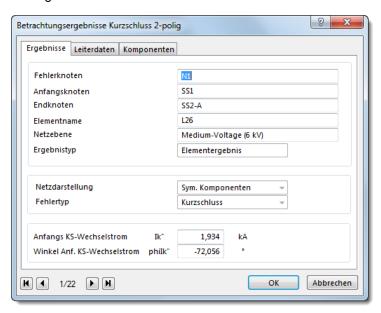


Bild: Datenmaske Betrachtungsergebnisse Kurzschluss 2-polig

**Fehlerknoten**, **Anfangsknoten**, **Endknoten**, **Elementname** und **Netzebene** stehen zur Identifizierung des Anschlusses, der Sternpunktimpedanz, der gemeinsamen Sternpunktimpedanz oder der Dreieckswicklung zur Verfügung.

Der Ergebnistyp dient ebenfalls zur Identifizierung. Folgende Ergebnistypen sind verfügbar:

- Elementergebnis
- Strom Dreieckswicklung
- Strom Sternpunkt
- Strom gemeinsamer Sternpunkt

Im Feld **Netzdarstellung** wird ausgewiesen, auf welche Art das Netz im Rahmen der Kurzschlussberechnung modelliert wurde. Hierbei wird zwischen der Modellierung mit symmetrischen Komponenten und Leiterdaten unterschieden.

Mit dem **Fehlertyp** wird ausgewiesen, welche Fehlerverschaltung verwendet wurde (Kurzschluss, Rückleiterschluss, Erdschluss und Rückleiter- und Erdschluss).

Der **Anfangs KS-Wechselstrom** ist das Maximum der Effektivwerte des erwarteten Wechselstroms im Augenblick des Kurzschlusseintritts der einzelnen Leiter. Dieser Strom wird mit der treibenden Spannung ermittelt. Der Leiter, in dem das Maximum auftritt, wird als Leiter mit Maximum weiterverwendet.

Der **Winkel vom Anfangs KS-Wechselstrom** ist die Winkeldifferenz zwischen Strom und Spannung des Leiters mit Maximum.

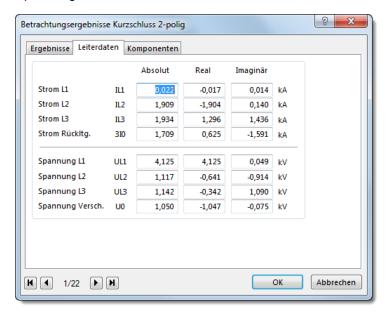


Bild: Datenmaske Betrachtungsergebnisse Kurzschluss 2-polig - Leiterdaten

Unter Strom L1 – absolut, Strom L1 – real, Strom L1 – imaginär, Strom L2 – absolut, Strom L2 – real, Strom L2 – imaginär, Strom L3 – absolut, Strom L3 – real und Strom L3 – imaginär wird der Anfangs KS-Wechselstrom in der jeweiligen Phase angezeigt.

Unter Strom Rückleitung – absolut, Strom Rückleitung – real und Strom Rückleitung – imaginär wird der Anfangs KS-Wechselstrom im Rückleiter angezeigt.

Unter Spannung L1 – absolut, Spannung L1 – real, Spannung L1 – imaginär, Spannung L2 – absolut, Spannung L2 – real, Spannung L2 – imaginär, Spannung L3 – absolut, Spannung L3 – real und Spannung L3 – imaginär wird die Spannung bei Kurzschlusseintritt in der jeweiligen Phase angezeigt.

Unter Spannung Verschiebung – absolut, Spannung Verschiebung – real und Spannung Verschiebung – imaginär wird die in der Kurzschlussstromberechnung ermittelte Spannung im Nullsystem angezeigt.

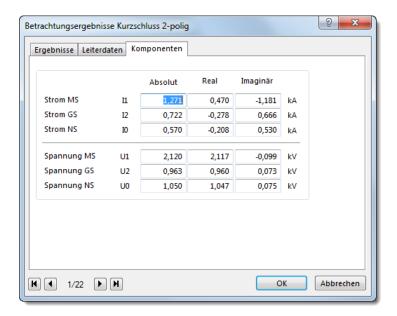


Bild: Datenmaske Betrachtungsergebnisse Kurzschluss 2-polig – Komponenten

Die im Register Leiterdaten angezeigten Ströme L1, L2 und L3 werden in Komponentendaten übergeführt. Das Ergebnis dieser Transformation wird für das Mitsystem als **Strom MS – absolut**, **Strom MS – real** und **Strom MS – imaginär** angezeigt. Der Strom im Gegensystem wird als **Strom GS – absolut**, **Strom GS – real** und **Strom GS – imaginär** angezeigt. Der Strom im Nullsystem wird als **Strom NS – absolut**, **Strom NS – real** und **Strom NS – imaginär** angezeigt.

Aus den im Register Leiterdaten angezeigten Spannungen werden die verbleibenden Leiter-Rückleiterspannungen bestimmt und in Komponentendaten übergeführt. Das Ergebnis dieser Transformation wird für das Mitsystem als Spannung MS – absolut, Spannung MS – real und Spannung MS – imaginär angezeigt. Die Spannung im Gegensystem wird als Spannung GS – absolut, Spannung GS – real und Spannung GS – imaginär angezeigt. Die Spannung im Nullsystem wird als Spannung NS – absolut, Spannung NS – real und Spannung NS – imaginär angezeigt.

#### **Knotenergebnisse 3-poliger Kurzschluss**

Für jeden an der Kurzschlussberechnung teilnehmenden Knoten wird ein Knotenergebnis zur Verfügung gestellt.

Die folgenden Knotenergebnisse werden für den 3-poligen Kurzschluss bereitgestellt.

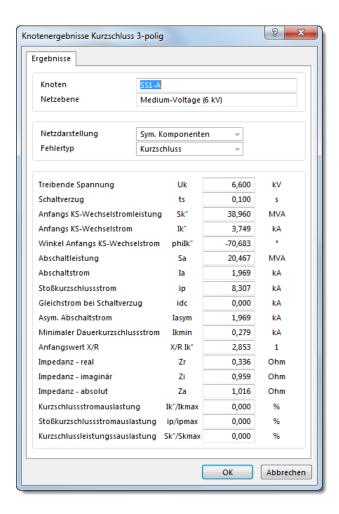


Bild: Datenmaske Knotenergebnisse Kurzschluss 3-polig

Unter **Knoten** bzw. **Netzebene** wird der Name des Knotens bzw. der Netzebene zur Identifizierung angezeigt.

Im Feld **Netzdarstellung** wird ausgewiesen, auf welche Art das Netz im Rahmen der Kurzschlussberechnung modelliert wurde. Hierbei wird zwischen der Modellierung mit symmetrischen Komponenten und Leiterdaten unterschieden.

Mit dem **Fehlertyp** wird ausgewiesen, welche Fehlerverschaltung verwendet wurde (Kurzschluss, Rückleiterschluss, Erdschluss und Rückleiter- und Erdschluss).

Die **Treibende Spannung** ist die Spannung im Mitsystem an der idealen Ersatzspannungsquelle des Kurzschlussknotens zur Berechnung des Kurzschlussstromes.

Der **Schaltverzug** ist die Zeitdifferenz zwischen dem Augenblick des Kurzschlusseintritts und dem Augenblick der Kontakttrennung des erstlöschenden Pols einer Schalteinrichtung.

Die **Anfangs KS-Wechselstromleistung** ist der Effektivwert der Summe der zu erwartenden Wechselstromleistung im Augenblick des Kurzschlusseintritts der einzelnen Leiter. Diese Leistung wird mit der Nennspannung der Netzebene des Knotens ermittelt.

Der **Anfangs KS-Wechselstrom** ist das Maximum der Effektivwerte des erwarteten Wechselstroms im Augenblick des Kurzschlusseintritts der einzelnen Leiter. Dieser Strom wird mit der treibenden Spannung ermittelt. Der Leiter, in dem das Maximum auftritt, wird als Leiter mit Maximum weiterverwendet.

Der **Winkel vom Anfangs KS-Wechselstrom** ist der negative Winkel (I = U/Z) der dem Anfangs KS-Wechselstrom zugrundeliegenden Netzimpedanz.

Die **Abschaltleistung** ist der Effektivwert der Summe der zu erwartenden Wechselstromleistung der einzelnen Leiter im Augenblick der Kontakttrennung des erstlöschenden Pols einer Schalteinrichtung. Diese Leistung wird mit der Betriebsspannung der Netzebene des Knotens ermittelt.

Der **Abschaltstrom** ist der Effektivwert der symmetrischen Wechselstromkomponente des zu erwartenden Kurzschlussstromes im maximalen Leiter zum Schaltverzug. Der Schaltverzug ist die Zeitdifferenz zwischen dem Augenblick des Kurzschlusseintritts und dem Augenblick der Kontakttrennung des erstlöschenden Pols einer Schalteinrichtung. Der Schaltverzug ist bei den Kurzschlussdaten der Netzebene vorzugeben. Für symmetrische Kurzschlussströme wird das Abklingen der magnetischen Flüsse in den Synchron- und Asynchronmaschinen berücksichtigt. Für Synchronmaschinen wird das Abklingen mit Hilfe des Faktors Mü bestimmt. Für Asynchronmaschinen wird das Abklingen mit Hilfe des Faktors q bestimmt. Der Faktor q kann im Eingabedatendialog der Asynchronmaschine (Modellierung von Ersatz-Asynchronmaschinen) auch direkt vorgegeben werden. Bei Vorgabe von 0,0 wird der Faktor q laut Norm ermittelt.

Der **Stoßkurzschlussstrom** ist der Scheitelwert des maximal möglichen Kurzschlussstromes im Leiter mit Maximum. Der Stoßkurzschlussstrom wird mit Hilfe des Kappa-Faktors und dem Anfangs KS-Wechselstrom berechnet. Der Kappa-Faktor wird laut Norm über das Verhältnis Anfangswert X/R an der Fehlerstelle bestimmt.

Der **Gleichstrom bei Schaltverzug** ist der aktuelle Wert der Gleichstromkomponente im Leiter mit Maximum zum Schaltverzug. Der Gleichstrom bei Schaltverzug wird mit Hilfe des Verhältnisses Anfangswert R/X am Fehlerknoten und dem Schaltverzug bestimmt.

Unter **Asymmetrischer Abschaltstrom** wird ein Rechenwert aus Abschaltstrom und Gleichstrom bei Schaltverzug angezeigt. Weitere Informationen zur Berechnung des asymmetrischen Abschaltstromes finden Sie im Kapitel Verfahren Kurzschluss.

Der **Minimale Dauerkurzschlussstrom** wird für den 3-poligen Kurzschluss eigenständig berechnet. Für Synchrongeneratoren kann der minimale Dauerkurzschlussstrom vorgegeben werden. Bei Vorgabe eines Wertes von 0,0 wird der minimale Dauerkurzschlussstrom mit Hilfe des Lambda Faktors laut Norm ermittelt. Synchronmotoren und Asynchronmotoren werden in die Ermittlung des minimalen Dauerkurzschlussstromes nicht miteinbezogen. Als Leitertemperatur wird die bei den Berechnungsparametern Kurzschluss anzugebende **Temperatur am Ende des Kurzschlusses** verwendet. Die treibende Spannung wird mit dem Spannungsfaktor zur Berechnung der minimalen Kurzschlussströme bestimmt.

Der **Anfangswert X/R** ist das Verhältnis Imaginärteil zu Realteil der dem Anfangs KS-Wechselstrom zugrundeliegenden Netzimpedanz. Der Anfangswert R/X ist der Kehrwert vom Anfangswert X/R.

Unter **Impedanz – real**, **Impedanz – imaginär** und **Impedanz – absolut** wird die Mitsystemimpedanz der dem Anfangs KS-Wechselstrom zugrundeliegenden Netzimpedanz angezeigt.

Die **Kurzschlussstromauslastung** entspricht dem Verhältnis Anfangs KS-Wechselstrom zu maximal zulässigem Abschaltstrom laut Vorgabe bei den Netzebenendaten.

Die **Stoßkurzschlussstromauslastung** entspricht dem Verhältnis Stoßkurzschlussstrom zu maximal zulässigen Stoßstrom laut Vorgabe bei den Netzebenendaten.

Die **Kurzschlussleistungssauslastung** entspricht dem Verhältnis Abschaltwechselstromleistung zu maximal zulässiger KS-Wechselstromleistung. Die Abschaltwechselstromleistung wird mit dem Abschaltstrom und der Betriebsspannung aus den Netzebenendaten berechnet. Die maximal zulässige KS-Wechselstromleistung wird mit dem maximal zulässigen Abschaltstrom und der Netznennspannung aus den Netzebenendaten berechnet.

#### Zweigergebnisse 3-poliger Kurzschluss

Für jeden an der Kurzschlussberechnung teilnehmenden Zweig werden mehrere Zweigergebnisse zur Verfügung gestellt. Die Leistungen, Ströme, Auslastungen und Zeiten beziehen sich auf den am angezeigten Anfangsknoten zugeordneten Anschluss. Um die Ergebnisse an allen Anschlüssen des Zweiges darzustellen, wird bei den Ergebnissen die Topologie mit wechselnden Knoten (Anfang/Ende bzw. Knoten 1/Knoten 2/Knoten 3 bei Dreiwicklungstransformatoren) angezeigt.

Die Spannungen gelten bei der Kurzschlussberechnung für einige oder alle Knoten im Netz für den Endknoten und bei der Kurzschlussberechnung für einen Knoten im Netz über das Kontextmenü dieses Knotens für den Anfangsknoten.

Die folgenden Zweigergebnisse werden für den 3-poligen Kurzschluss bereitgestellt.

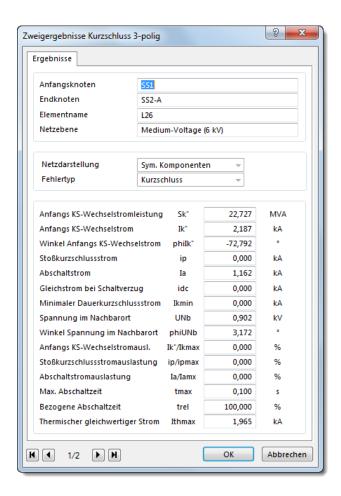


Bild: Datenmaske Zweigergebnisse Kurzschluss 3-polig

**Anfangsknoten**, **Endknoten**, **Elementname** und **Netzebene** stehen zur Identifizierung des Anschlusses zur Verfügung.

Im Feld **Netzdarstellung** wird ausgewiesen, auf welche Art das Netz im Rahmen der Kurzschlussberechnung modelliert wurde. Hierbei wird zwischen der Modellierung mit symmetrischen Komponenten und Leiterdaten unterschieden.

Mit dem **Fehlertyp** wird ausgewiesen, welche Fehlerverschaltung verwendet wurde (Kurzschluss, Rückleiterschluss, Erdschluss und Rückleiter- und Erdschluss).

Die Anfangs KS-Wechselstromleistung ist der Effektivwert der Summe der zu erwartenden Wechselstromleistung im Augenblick des Kurzschlusseintritts der einzelnen Leiter. Diese Leistung wird mit der Nennspannung der Netzebene des Knotens ermittelt.

Der **Anfangs KS-Wechselstrom** ist das Maximum der Effektivwerte des erwarteten Wechselstroms im Augenblick des Kurzschlusseintritts der einzelnen Leiter. Dieser Strom wird mit der treibenden Spannung ermittelt. Der Leiter, in dem das Maximum auftritt, wird als Leiter mit Maximum weiterverwendet.

Der **Winkel Anfangs KS-Wechselstrom** ist die Winkeldifferenz zwischen Strom und Spannung des Leiters mit Maximum.

Der **Stoßkurzschlussstrom** ist der Scheitelwert des maximal möglichen Kurzschlussstromes im Leiter mit Maximum. Der Stoßkurzschlussstrom wird mit Hilfe des Kappa-Faktors und dem Anfangs KS-Wechselstrom berechnet. Der Kappa-Faktor wird laut Norm über das Verhältnis Anfangswert X/R an der Fehlerstelle bestimmt.

Der **Abschaltstrom** ist der Effektivwert der symmetrischen Wechselstromkomponente des zu erwartenden Kurzschlussstromes im maximalen Leiter zum Schaltverzug. Der Schaltverzug ist die Zeitdifferenz zwischen dem Augenblick des Kurzschlusseintritts und dem Augenblick der Kontakttrennung des erstlöschenden Pols einer Schalteinrichtung. Der Schaltverzug ist bei den Kurzschlussdaten der Netzebene vorzugeben. Für symmetrische Kurzschlussströme wird das Abklingen der magnetischen Flüsse in den Synchron- und Asynchronmaschinen berücksichtigt. Für Synchronmaschinen wird das Abklingen mit Hilfe des Faktors Mü bestimmt. Für Asynchronmaschinen wird das Abklingen mit Hilfe des Faktors q bestimmt. Der Faktor q kann im Eingabedatendialog der Asynchronmaschine (Modellierung von Ersatz Asynchronmaschinen) auch direkt vorgegeben werden. Bei Vorgabe von 0,0 wird der Faktor q laut Norm ermittelt.

Der **Gleichstrom bei Schaltverzug** ist der aktuelle Wert der Gleichstromkomponente im Leiter mit Maximum zum Schaltverzug. Der Gleichstrom bei Schaltverzug wird mit Hilfe des Verhältnisses Anfangswert R/X am Fehlerknoten und dem Schaltverzug bestimmt.

Der **Minimale Dauerkurzschlussstrom** wird für den 3-poligen Kurzschluss eigenständig berechnet. Für Synchrongeneratoren kann der minimale Dauerkurzschlussstrom vorgegeben werden. Bei Vorgabe eines Wertes von 0,0 wird der minimale Dauerkurzschlussstrom mit Hilfe des Lambda Faktors laut Norm ermittelt. Synchronmotoren und Asynchronmotoren werden in die Ermittlung des minimalen Dauerkurzschlussstromes nicht miteinbezogen. Als Leitertemperatur wird die bei den Berechnungsparametern Kurzschluss anzugebende **Temperatur am Ende des Kurzschlusses** verwendet. Die treibende Spannung wird mit dem Spannungsfaktor zur Berechnung der minimalen Kurzschlussströme bestimmt.

Unter **Spannung im Nachbarort** wird die symmetrische Phase-Erde Spannung in dem am angezeigten Endknoten zugeordneten Anschluss bei Kurzschlusseintritt angezeigt.

Unter **Winkel Spannung im Nachbarort** wird der Winkel der symmetrischen Phase-Erde Spannung in dem am angezeigten Endknoten zugeordneten Anschluss bei Kurzschlusseintritt angezeigt.

Die Anfangs KS-Wechselstromauslastung entspricht bei Leitungen dem Verhältnis maximal auftretender Anfangs KS-Wechselstrom zu Einsekundenstrom. Bei der Bestimmung der Auslastung werden auch Fehler im Anschluss in kurzer Entfernung zum Knoten berücksichtigt. Bei dieser Betrachtung tritt im Abgang der Summenwert des Anfangs KS-Wechselstromes des echten Fehlerknotens reduziert um den Anfangs KS-Wechselstrom im Abgang auf. Der maximal auftretende Anfangs KS-Wechselstrom ist somit das Maximum aus beiden Betrachtungen:

$$l_{k}^{"}$$
 max = MAX \*  $(l_{k}^{"}$  Knoten –  $l_{k}^{"}, l_{k}^{"})$ 

Für alle anderen Netzelemente wird eine Anfangs KS-Wechselstromauslastung von 0,0 ausgewiesen.

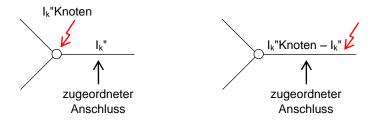


Bild: Bestimmung von Ik"max

Diese Bestimmung des Kurzschlussstroms I<sub>k</sub>"max stellt also den für die jeweilige Leitung ungünstigsten Fehlerfall dar, wenn der Kurzschlussort nicht direkt am Knoten, sondern unmittelbar dahinter am Anschluss der Leitung liegt.

Die **Stoßkurzschlussstromauslastung** entspricht dem Verhältnis maximal auftretender Stoßkurzschlussstrom zu maximal zulässigem Stoßstrom. Der maximal zulässige Stoßstrom ist das Minimum laut Vorgabe bei den Netzebenendaten oder beim Schalter am aktuellen Anschluss. Bei der Bestimmung der Auslastung werden auch Fehler im Anschluss in kurzer Entfernung zum Knoten berücksichtigt. Bei dieser Betrachtung tritt im Abgang der Summenwert des Stoßstroms des echten Fehlerknotens reduziert um den Stoßstrom im Abgang auf. Der maximal auftretende Stoßstrom ist somit das Maximum aus beiden Betrachtungen:

$$I_{p} \max = MAX * (I_{p} Knoten - I_{p}, I_{p})$$

$$I_{p} Knoten$$


$$\downarrow I_{p}$$

$$\uparrow I_{p} Knoten - I_{p} \swarrow I_{p} Knoten - I_{p} \bigvee I_{p} Knoten -$$

Bild: Bestimmung von Ipmax

Die **Abschaltstromauslastung** entspricht dem Verhältnis maximal auftretender Abschaltstrom zu maximal zulässiger Abschaltstrom laut Vorgabe beim Schalter im aktuellen Anschluss. Gibt es keinen Schalter im aktuellen Anschluss, so wird eine Abschaltstromauslastung von 0,0 ausgewiesen. Bei der Bestimmung der Auslastung werden auch Fehler im Anschluss in kurzer Entfernung zum Knoten berücksichtigt. Bei dieser Betrachtung tritt im Abgang der Summenwert des Abschaltstroms des echten Fehlerknotens reduziert um den Abschaltstrom im Abgang auf. Der maximal auftretende Abschaltstrom ist somit das Maximum aus beiden Betrachtungen:
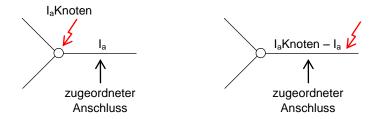
$$I_a \max = MAX * (I_a Knoten - I_a, I_a)$$



#### Bild: Bestimmung von lamax

Für Leitungen wird die **Maximale Abschaltzeit** aus dem zulässigen Einsekundenstrom (1sec) über das thermische Äquivalent ermittelt.

bzw.

$$t_{max} = \frac{11s * 11s * 1sec}{||_{k_{max}}^{"} * ||_{k_{max}}^{"}}$$

Für alle restlichen Netzelemente wird als maximale Abschaltzeit der Schaltverzug ausgewiesen.

Für Leitungen wird die **Bezogene Abschaltzeit** aus der maximalen Abschaltzeit und dem Schaltverzug ermittelt.

$$t_{rel} = \frac{t_{max}}{t_{s}} * 100$$

Die bezogene Abschaltzeit sollte größer als 100 Prozent sein. Bei einer bezogenen Abschaltzeit unter 100 Prozent kann im Kurzschlussfall eine thermische Zerstörung der Leitung erfolgen.

Unter **Thermischer gleichwertiger Strom** wird der Effektivwert jenes Stromes ausgewiesen, der vom Augenblick des Kurzschlusseintrittes bis zum Schaltverzug das gleiche Joule Integral aufweist wie der abklingende Kurzschlussstrom.

### Betrachtungsergebnisse 3-poliger Kurzschluss

Für jeden an der Kurzschlussberechnung betrachteten Anschluss wird für jeden berechneten Fehlerknoten ein Betrachtungsergebnis zur Verfügung gestellt. Der Strom bezieht sich auf den am angezeigten Anfangsknoten zugeordneten Anschluss bei Fehler in Fehlerknoten. Die Spannungen gelten für den zugeordneten bzw. gegenüberliegenden Anschluss. Um die Ergebnisse an allen Anschlüssen eines Netzelementes darzustellen, wird bei den Ergebnissen die Topologie mit wechselnden Knoten (Anfang/Ende bzw. Knoten 1/Knoten 2/Knoten 3 bei Dreiwicklungstransformatoren) angezeigt.

Die folgenden Betrachtungsergebnisse werden für den 3-poligen Kurzschluss bereitgestellt.

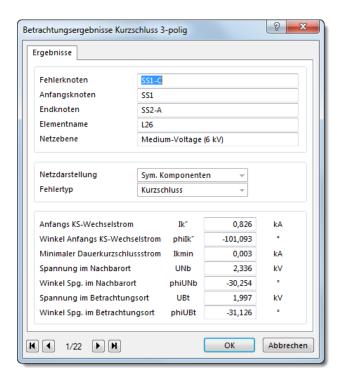


Bild: Datenmaske Betrachtungsergebnisse Kurzschluss 3-polig

**Fehlerknoten**, **Anfangsknoten**, **Endknoten**, **Elementname** und **Netzebene** stehen zur Identifizierung des Anschlusses zur Verfügung.

Im Feld **Netzdarstellung** wird ausgewiesen, auf welche Art das Netz im Rahmen der Kurzschlussberechnung modelliert wurde. Hierbei wird zwischen der Modellierung mit symmetrischen Komponenten und Leiterdaten unterschieden.

Mit dem **Fehlertyp** wird ausgewiesen, welche Fehlerverschaltung verwendet wurde (Kurzschluss, Rückleiterschluss, Erdschluss und Rückleiter- und Erdschluss).

Der **Anfangs KS-Wechselstrom** ist das Maximum der Effektivwerte des erwarteten Wechselstroms im Augenblick des Kurzschlusseintritts der einzelnen Leiter. Dieser Strom wird mit der treibenden Spannung ermittelt. Der Leiter, in dem das Maximum auftritt, wird als Leiter mit Maximum weiterverwendet.

Der **Winkel Anfangs KS-Wechselstrom** ist die Winkeldifferenz zwischen Strom und Spannung des Leiters mit Maximum.

Der **Minimale Dauerkurzschlussstrom** wird für den 3-poligen Kurzschluss eigenständig berechnet. Für Synchrongeneratoren kann der minimale Dauerkurzschlussstrom vorgegeben werden. Bei Vorgabe eines Wertes von 0,0 wird der minimale Dauerkurzschlussstrom mit Hilfe des Lambda Faktors laut Norm ermittelt. Synchronmotoren und Asynchronmotoren werden in die Ermittlung des minimalen Dauerkurzschlussstromes nicht miteinbezogen. Als Leitertemperatur wird die bei den Berechnungsparametern Kurzschluss anzugebende **Temperatur am Ende des Kurzschlusses** verwendet. Die treibende Spannung wird mit dem Spannungsfaktor zur Berechnung der minimalen Kurzschlussströme bestimmt.

Unter **Spannung im Nachbarort** wird die symmetrische Phase-Erde Spannung in dem am angezeigten Endknoten zugeordneten Anschluss bei Kurzschlusseintritt angezeigt.

Unter **Winkel Spannung im Nachbarort** wird der Winkel der symmetrischen Phase-Erde Spannung bei Kurzschlusseintritt in dem am angezeigten Endknoten zugeordneten Anschluss angezeigt.

Unter **Spannung im Betrachtungsort** wird die symmetrische Phase-Erde Spannung in dem am angezeigten Anfangsknoten zugeordneten Anschluss bei Kurzschlusseintritt angezeigt.

Unter **Winkel Spannung im Betrachtungsort** wird der Winkel der symmetrischen Phase-Erde Spannung bei Kurzschlusseintritt am angezeigten Anfangsknoten zugeordneten Anschluss angezeigt.

# 2.17.2 Kurzschlussergebnisse nach ANSI

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse für das Kurzschlussverfahren ANSI näher beschrieben.

## **Knotenergebnisse 1-poliger Kurzschluss**

Für jeden an der Kurzschlussberechnung teilnehmenden Knoten wird ein Knotenergebnis zur Verfügung gestellt.

Die folgenden Knotenergebnisse werden für den 1-poligen Kurzschluss bereitgestellt.

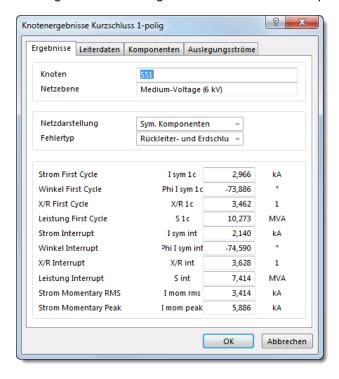


Bild: Datenmaske Knotenergebnisse Kurzschluss 1-polig

Unter **Knoten** bzw. **Netzebene** wird der Name des Knotens bzw. der Netzebene zur Identifizierung angezeigt.

Im Feld **Netzdarstellung** wird ausgewiesen, auf welche Art das Netz im Rahmen der Kurzschlussberechnung modelliert wurde. Hierbei wird zwischen der Modellierung mit symmetrischen Komponenten und Leiterdaten unterschieden.

Mit dem **Fehlertyp** wird ausgewiesen, welche Fehlerverschaltung verwendet wurde (Kurzschluss, Rückleiterschluss, Erdschluss und Rückleiter- und Erdschluss).

Unter **Strom First Cycle** wird das Maximum der Effektivwerte des Kurzschlusswechselstromes der einzelnen Leiter in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt. Dieser Strom wird mit der Vorfehlerspannung ermittelt. Die Synchron- und Asynchronmaschinen werden dabei mit den Impedanzfaktoren für das First Cycle Network nachgebildet.

Der **Winkel First Cycle** ist der negative Winkel (I = U/Z) der dem Strom First Cycle zugrundeliegenden Netzimpedanz.

Unter **X/R First Cycle** wird das Verhältnis Imaginärteil zu Realteil der dem Strom First Cycle zugrundeliegenden Netzimpedanz angezeigt.

Die **Leistung First Cycle** ist die Summe der Effektivwerte der Wechselstromleistung der einzelnen Leiter in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses. Diese Leistung wird mit der Nennspannung der Netzebene des Knotens ermittelt.

Unter **Strom Interrupt** wird das Maximum der Effektivwerte des Kurzschlusswechselstromes der einzelnen Leiter in der Periode des Abschaltens des Kurzschlusses angezeigt. Dieser Strom wird mit der Vorfehlerspannung ermittelt. Die Synchron- und Asynchronmaschinen werden dabei mit den Impedanzfaktoren für das Interrupt Network nachgebildet.

Der **Winkel Interrupt** ist der negative Winkel (I = U/Z) der dem Strom Interrupt zugrundeliegenden Netzimpedanz.

Unter **X/R** Interrupt wird das Verhältnis Imaginärteil zu Realteil der dem Strom Interrupt zugrundeliegenden Netzimpedanz angezeigt.

Die **Leistung Interrupt** ist die Summe der Effektivwerte der Wechselstromleistung der einzelnen Leiter in der Periode des Abschaltens des Kurzschlusses. Diese Leistung wird mit der Betriebsspannung der Netzebene des Knotens ermittelt.

Der **Strom Momentary RMS** ist der Momentanwert des Kurzschlusswechselstroms eine halbe Periode nach Eintritt des Kurzschlusses. Dieser Strom wird mit Hilfe des Strom First Cycle und dem Verhältnis X/R First Cycle ermittelt.

Der **Strom Momentary Peak** ist der Momentanwert des asymmetrischen Kurzschlussstroms eine halbe Periode nach Eintritt des Kurzschlusses. Dieser Strom wird mit Hilfe des Strom First Cycle und dem Verhältnis X/R First Cycle ermittelt.

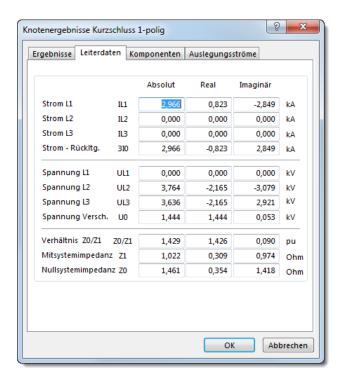


Bild: Datenmaske Knotenergebnisse Kurzschluss 1-polig – Leiterdaten

Unter Strom L1 – absolut, Strom L1 – real, Strom L1 – imaginär, Strom L2 – absolut, Strom L2 – real, Strom L2 – imaginär, Strom L3 – absolut, Strom L3 – real und Strom L3 – imaginär wird der Strom First Cycle in der jeweiligen Phase angezeigt.

Unter Strom Rückleitung – absolut, Strom Rückleitung – real und Strom Rückleitung – imaginär wird der Strom First Cycle im Rückleiter angezeigt.

Unter Spannung L1 – absolut, Spannung L1 – real, Spannung L1 – imaginär, Spannung L2 – absolut, Spannung L2 – real, Spannung L2 – imaginär, Spannung L3 – absolut, Spannung L3 – real und Spannung L3 – imaginär wird die Spannung in der jeweiligen Phase in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt.

Unter Spannung Verschiebung – absolut, Spannung Verschiebung – real und Spannung Verschiebung – imaginär wird die in der Kurzschlussstromberechnung ermittelte Spannung im Nullsystem in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt.

Unter **Verhältnis Z0/Z1 – absolut**, **Verhältnis Z0/Z1 – real** und **Verhältnis Z0/Z1 – imaginär** wird das Verhältnis von Null- zu Mitimpedanz in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt.

Unter **Mitsystemimpedanz – absolut**, **Mitsystemimpedanz – real** und **Mitsystemimpedanz – imaginär** wird die in der Kurzschlussstromberechnung ermittelte Impedanz im Mitsystem in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt.

Unter Nullsystemimpedanz – absolut, Nullsystemimpedanz – real und Nullsystemimpedanz – imaginär wird die in der Kurzschlussstromberechnung ermittelte Impedanz im Nullsystem in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt.

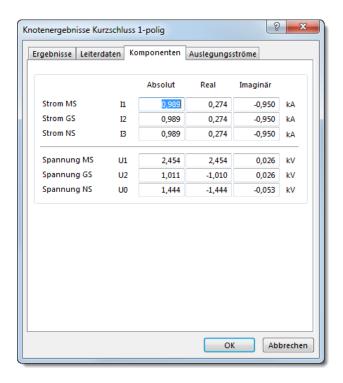


Bild: Datenmaske Knotenergebnisse Kurzschluss 1-polig – Komponenten

Die im Register Leiterdaten angezeigten Ströme L1, L2 und L3 werden in Komponentendaten übergeführt. Das Ergebnis dieser Transformation wird für das Mitsystem als **Strom MS – absolut**, **Strom MS – real** und **Strom MS – imaginär** angezeigt. Der Strom im Gegensystem wird als **Strom GS – absolut**, **Strom GS – real** und **Strom GS – imaginär** angezeigt. Der Strom im Nullsystem wird als **Strom NS – absolut**, **Strom NS – real** und **Strom NS – imaginär** angezeigt.

Aus den im Register Leiterdaten angezeigten Spannungen werden die verbleibenden Leiter-Rückleiterspannungen bestimmt und in Komponentendaten übergeführt. Das Ergebnis dieser Transformation wird für das Mitsystem als Spannung MS – absolut, Spannung MS – real und Spannung MS – imaginär angezeigt. Die Spannung im Gegensystem wird als Spannung GS – absolut, Spannung GS – real und Spannung GS – imaginär angezeigt. Die Spannung im Nullsystem wird als Spannung NS – absolut, Spannung NS – real und Spannung NS – imaginär angezeigt.

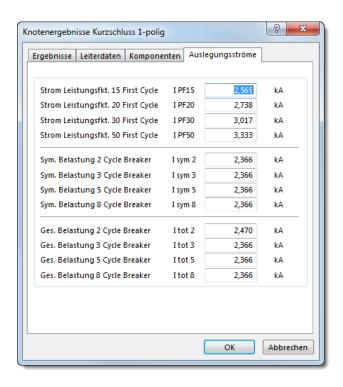


Bild: Datenmaske Knotenergebnisse Kurzschluss 1-polig – Auslegungsströme

Niederspannungsschutzgeräte sind ausgelegt, um einer bestimmten Belastung standzuhalten. Je nach Schutzgerät wird dabei ein maximaler Leistungsfaktor von 15, 20, 30 und 50 Prozent herangezogen, um dies im Labor zu testen.

Die daraus resultierenden Effektivwerte der maximalen Belastungsströme der Schutzgeräte werden unter Strom Leistungsfaktor 15 First Cycle, Strom Leistungsfaktor 20 First Cycle, Strom Leistungsfaktor 30 First Cycle und Strom Leistungsfaktor 50 First Cycle angezeigt.

Für die Auslegung von Schaltern ist die Belastung beim Abschalten das wichtigste Kriterium. ANSI verwendet Decrement Curves (DC Decay Curve und AC Decrement Curve), um das Abklingen des Gleichstromanteils und das Abklingen des Wechselstromanteils des Kurzschlussstromes zu bestimmen.

Die Belastung aufgrund des Kurzschlusswechselstromes wird für Schalter mit Zeitverzug von 2, 3, 5 und 8 Perioden unter Symmetrische Belastung 2 Cycle Breaker, Symmetrische Belastung 3 Cycle Breaker, Symmetrische Belastung 5 Cycle Breaker und Symmetrische Belastung 8 Cycle Breaker angezeigt.

Die Belastung aufgrund des gesamten Kurzschlussstromes (Gleichstromanteil und Wechselstromanteil) wird für Schalter mit Zeitverzug von 2, 3, 5 und 8 Perioden unter Gesamte Belastung 2 Cycle Breaker, Gesamte Belastung 3 Cycle Breaker, Gesamte Belastung 5 Cycle Breaker und Gesamte Belastung 8 Cycle Breaker angezeigt.

## Zweigergebnisse 1-poliger Kurzschluss

Für jeden an der Kurzschlussberechnung teilnehmenden Zweig werden mehrere Zweigergebnisse zur Verfügung gestellt. Die Leistungen, Ströme und Impedanzen beziehen sich auf den am angezeigten Anfangsknoten zugeordneten Anschluss. Um die Ergebnisse an allen Anschlüssen des Zweiges darzustellen, wird bei den Ergebnissen die Topologie mit wechselnden Knoten (Anfang/Ende bzw. Knoten 1/Knoten 2/Knoten 3 bei Dreiwicklungstransformatoren) angezeigt.

Die Spannungen gelten bei der Kurzschlussberechnung für einige oder alle Knoten im Netz für den Endknoten und bei der Kurzschlussberechnung für einen Knoten im Netz über das Kontextmenü dieses Knotens für den Anfangsknoten.

Die folgenden Zweigergebnisse werden für den 1-poligen Kurzschluss bereitgestellt.

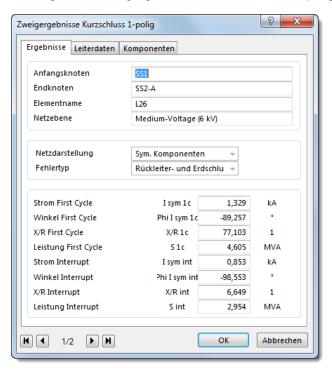


Bild: Datenmaske Zweigergebnisse Kurzschluss 1-polig

**Anfangsknoten**, **Endknoten**, **Elementname** und **Netzebene** stehen zur Identifizierung des Anschlusses zur Verfügung.

Im Feld **Netzdarstellung** wird ausgewiesen, auf welche Art das Netz im Rahmen der Kurzschlussberechnung modelliert wurde. Hierbei wird zwischen der Modellierung mit symmetrischen Komponenten und Leiterdaten unterschieden.

Mit dem **Fehlertyp** wird ausgewiesen, welche Fehlerverschaltung verwendet wurde (Kurzschluss, Rückleiterschluss, Erdschluss und Rückleiter- und Erdschluss).

Unter **Strom First Cycle** wird das Maximum der Effektivwerte des Kurzschlusswechselstromes der einzelnen Leiter in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt. Dieser Strom wird mit der Vorfehlerspannung ermittelt. Die Synchron- und Asynchronmaschinen werden dabei mit den Impedanzfaktoren für das First Cycle Network nachgebildet.

Der **Winkel First Cycle** ist die Winkeldifferenz zwischen Strom und Spannung des Leiters mit Maximum.

Unter **X/R First Cycle** wird das Verhältnis Imaginärteil zu Realteil der dem Strom First Cycle zugrundeliegenden Zweigimpedanz angezeigt.

Die **Leistung First Cycle** ist die Summe der Effektivwerte der Wechselstromleistung der einzelnen Leiter in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses. Diese Leistung wird mit der Nennspannung der Netzebene des Knotens ermittelt.

Unter **Strom Interrupt** wird das Maximum der Effektivwerte des Kurzschlusswechselstromes der einzelnen Leiter in der Periode des Abschaltens des Kurzschlusses angezeigt. Dieser Strom wird mit der Vorfehlerspannung ermittelt. Die Synchron- und Asynchronmaschinen werden dabei mit den Impedanzfaktoren für das Interrupt Network nachgebildet.

Der **Winkel Interrupt** ist die Winkeldifferenz zwischen Strom und Spannung des Leiters mit Maximum.

Unter **X/R** Interrupt wird das Verhältnis Imaginärteil zu Realteil der dem Strom Interrupt zugrundeliegenden Zweigimpedanz angezeigt.

Die **Leistung Interrupt** ist die Summe der Effektivwerte der Wechselstromleistung der einzelnen Leiter in der Periode des Abschaltens des Kurzschlusses. Diese Leistung wird mit der Betriebsspannung der Netzebene des Knotens ermittelt.

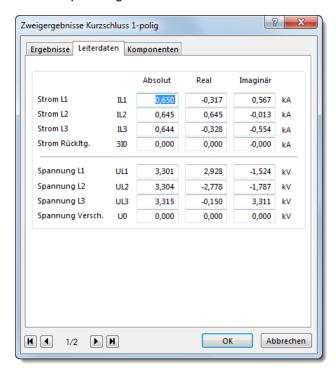


Bild: Datenmaske Zweigergebnisse Kurzschluss 1-polig – Leiterdaten

Unter Strom L1 – absolut, Strom L1 – real, Strom L1 – imaginär, Strom L2 – absolut, Strom L2 – real, Strom L2 – imaginär, Strom L3 – absolut, Strom L3 – real und Strom L3 – imaginär wird der Strom First Cycle in der jeweiligen Phase angezeigt.

Unter Strom Rückleitung – absolut, Strom Rückleitung – real und Strom Rückleitung – imaginär wird der Strom First Cycle im Rückleiter angezeigt.

Unter Spannung L1 – absolut, Spannung L1 – real, Spannung L1 – imaginär, Spannung L2 – absolut, Spannung L2 – real, Spannung L2 – imaginär, Spannung L3 – absolut, Spannung L3 – real und Spannung L3 – imaginär wird die Spannung in der jeweiligen Phase in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt.

Unter Spannung Verschiebung – absolut, Spannung Verschiebung – real und Spannung Verschiebung – imaginär wird die in der Kurzschlussstromberechnung ermittelte Spannung im Nullsystem in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt.

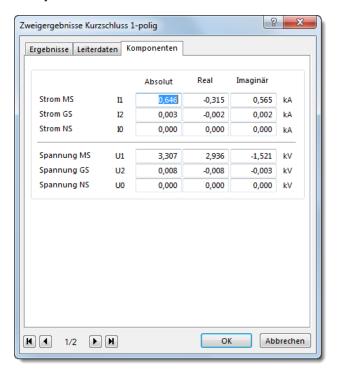


Bild: Datenmaske Zweigergebnisse Kurzschluss 1-polig – Komponenten

Die im Register Leiterdaten angezeigten Ströme L1, L2 und L3 werden in Komponentendaten übergeführt. Das Ergebnis dieser Transformation wird für das Mitsystem als **Strom MS – absolut**, **Strom MS – real** und **Strom MS – imaginär** angezeigt. Der Strom im Gegensystem wird als **Strom GS – absolut**, **Strom GS – real** und **Strom GS – imaginär** angezeigt. Der Strom im Nullsystem wird als **Strom NS – absolut**, **Strom NS – real** und **Strom NS – imaginär** angezeigt.

Aus den im Register Leiterdaten angezeigten Spannungen werden die verbleibenden Leiter-Rückleiterspannungen bestimmt und in Komponentendaten übergeführt. Das Ergebnis dieser Transformation wird für das Mitsystem als Spannung MS – absolut, Spannung MS – real und Spannung MS – imaginär angezeigt. Die Spannung im Gegensystem wird als Spannung GS – absolut, Spannung GS – real und Spannung GS – imaginär angezeigt. Die Spannung im Nullsystem wird als Spannung NS – absolut, Spannung NS – real und Spannung NS – imaginär angezeigt.

## Betrachtungsergebnisse 1-poliger Kurzschluss

Für jeden an der Kurzschlussberechnung betrachteten Anschluss wird für jeden berechneten Fehlerknoten ein Betrachtungsergebnis zur Verfügung gestellt. Die Leistungen, Ströme, etc. beziehen sich für Elementergebnisse auf den am angezeigten Anfangsknoten zugeordneten Anschluss bei Fehler in Fehlerknoten. Um die Ergebnisse an allen Anschlüssen eines Netzelementes darzustellen, wird bei den Ergebnissen die Topologie mit wechselnden Knoten (Anfang/Ende bzw. Knoten 1/Knoten 2/Knoten 3 bei Dreiwicklungstransformatoren) angezeigt.

Die Leistungen, Ströme, etc. beziehen sich für Strom Sternpunkt bzw. Strom gemeinsamer Sternpunkt auf die dem Element zugewiesene Sternpunktimpedanz bzw. gemeinsame Sternpunktimpedanz.

Die Leistungen, Ströme, etc. beziehen sich für Strom Dreieckswicklung auf die Dreieckswicklung von YYD Dreiwicklertransformatoren.

Die folgenden Betrachtungsergebnisse werden für den 1-poligen Kurzschluss bereitgestellt.

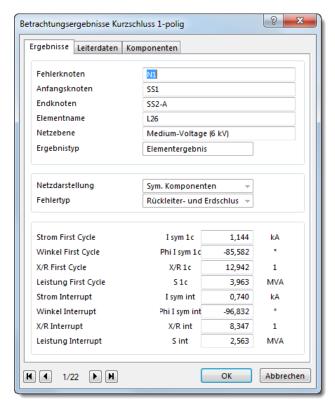


Bild: Datenmaske Betrachtungsergebnisse Kurzschluss 1-polig

**Fehlerknoten**, **Anfangsknoten**, **Endknoten**, **Elementname** und **Netzebene** stehen zur Identifizierung des Anschlusses, der Sternpunktimpedanz, der gemeinsamen Sternpunktimpedanz oder der Dreieckswicklung zur Verfügung.

Der Ergebnistyp dient ebenfalls zur Identifizierung. Folgende Ergebnistypen sind verfügbar:

- Elementergebnis
- Strom Dreieckswicklung
- Strom Sternpunkt

#### Strom gemeinsamer Sternpunkt

Im Feld **Netzdarstellung** wird ausgewiesen, auf welche Art das Netz im Rahmen der Kurzschlussberechnung modelliert wurde. Hierbei wird zwischen der Modellierung mit symmetrischen Komponenten und Leiterdaten unterschieden.

Mit dem **Fehlertyp** wird ausgewiesen, welche Fehlerverschaltung verwendet wurde (Kurzschluss, Rückleiterschluss, Erdschluss und Rückleiter- und Erdschluss).

Unter **Strom First Cycle** wird das Maximum der Effektivwerte des Kurzschlusswechselstromes der einzelnen Leiter in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt. Dieser Strom wird mit der Vorfehlerspannung ermittelt. Die Synchron- und Asynchronmaschinen werden dabei mit den Impedanzfaktoren für das First Cycle Network nachgebildet.

Der **Winkel First Cycle** ist die Winkeldifferenz zwischen Strom und Spannung des Leiters mit Maximum.

Unter **X/R First Cycle** wird das Verhältnis Imaginärteil zu Realteil der dem Strom First Cycle zugrundeliegenden Zweigimpedanz angezeigt.

Die **Leistung First Cycle** ist die Summe der Effektivwerte der Wechselstromleistung der einzelnen Leiter in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses. Diese Leistung wird mit der Nennspannung der Netzebene des Knotens ermittelt.

Unter **Strom Interrupt** wird das Maximum der Effektivwerte des Kurzschlusswechselstromes der einzelnen Leiter in der Periode des Abschaltens des Kurzschlusses angezeigt. Dieser Strom wird mit der Vorfehlerspannung ermittelt. Die Synchron- und Asynchronmaschinen werden dabei mit den Impedanzfaktoren für das Interrupt Network nachgebildet.

Der **Winkel Interrupt** ist die Winkeldifferenz zwischen Strom und Spannung des Leiters mit Maximum.

Unter **X/R** Interrupt wird das Verhältnis Imaginärteil zu Realteil der dem Strom Interrupt zugrundeliegenden Zweigimpedanz angezeigt.

Die **Leistung Interrupt** ist die Summe der Effektivwerte der Wechselstromleistung der einzelnen Leiter in der Periode des Abschaltens des Kurzschlusses. Diese Leistung wird mit der Betriebsspannung der Netzebene des Knotens ermittelt.

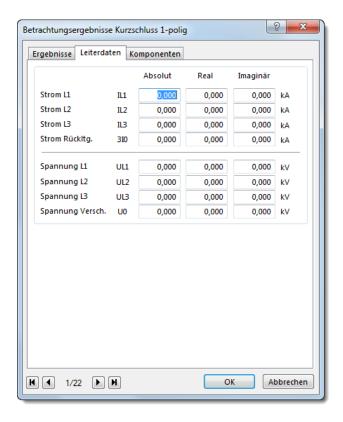


Bild: Datenmaske Betrachtungsergebnisse Kurzschluss 1-polig – Leiterdaten

Unter Strom L1 – absolut, Strom L1 – real, Strom L1 – imaginär, Strom L2 – absolut, Strom L2 – real, Strom L2 – imaginär, Strom L3 – absolut, Strom L3 – real und Strom L3 – imaginär wird der Strom First Cycle in der jeweiligen Phase angezeigt.

Unter Strom Rückleitung – absolut, Strom Rückleitung – real und Strom Rückleitung – imaginär wird der Strom First Cycle im Rückleiter angezeigt.

Unter Spannung L1 – absolut, Spannung L1 – real, Spannung L1 – imaginär, Spannung L2 – absolut, Spannung L2 – real, Spannung L2 – imaginär, Spannung L3 – absolut, Spannung L3 – real und Spannung L3 – imaginär wird die Spannung in der jeweiligen Phase in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt.

Unter Spannung Verschiebung – absolut, Spannung Verschiebung – real und Spannung Verschiebung – imaginär wird die in der Kurzschlussstromberechnung ermittelte Spannung im Nullsystem in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt.

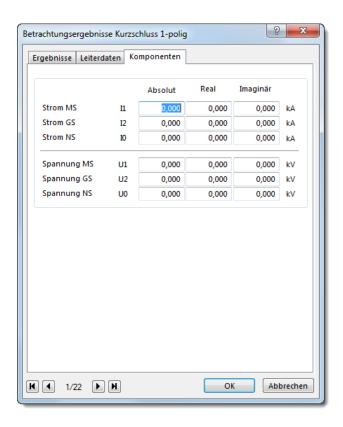


Bild: Datenmaske Betrachtungsergebnisse Kurzschluss 1-polig – Komponenten

Die im Register Leiterdaten angezeigten Ströme L1, L2 und L3 werden in Komponentendaten übergeführt. Das Ergebnis dieser Transformation wird für das Mitsystem als **Strom MS – absolut**, **Strom MS – real** und **Strom MS – imaginär** angezeigt. Der Strom im Gegensystem wird als **Strom GS – absolut**, **Strom GS – real** und **Strom GS – imaginär** angezeigt. Der Strom im Nullsystem wird als **Strom NS – absolut**, **Strom NS – real** und **Strom NS – imaginär** angezeigt.

Aus den im Register Leiterdaten angezeigten Spannungen werden die verbleibenden Leiter-Rückleiterspannungen bestimmt und in Komponentendaten übergeführt. Das Ergebnis dieser Transformation wird für das Mitsystem als **Spannung MS – absolut**, **Spannung MS – real** und **Spannung MS – imaginär** angezeigt. Die Spannung im Gegensystem wird als **Spannung GS – absolut**, **Spannung GS – real** und **Spannung GS – imaginär** angezeigt. Die Spannung im Nullsystem wird als **Spannung NS – absolut**, **Spannung NS – real** und **Spannung NS – imaginär** angezeigt.

# Knotenergebnisse 2-poliger Erd- und Kurzschluss

Für jeden an der Kurzschlussberechnung teilnehmenden Knoten wird ein Knotenergebnis zur Verfügung gestellt.

Die folgenden Knotenergebnisse werden für den 2-poligen Erd- bzw. Kurzschluss bereitgestellt.

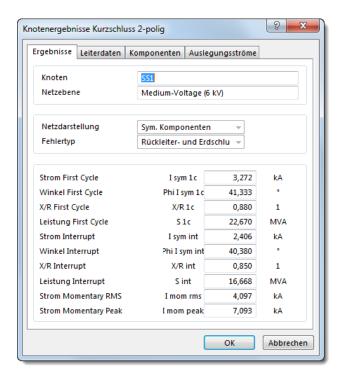


Bild: Datenmaske Knotenergebnisse Kurzschluss 2-polig

Unter **Knoten** bzw. **Netzebene** wird der Name des Knotens bzw. der Netzebene zur Identifizierung angezeigt.

Im Feld **Netzdarstellung** wird ausgewiesen, auf welche Art das Netz im Rahmen der Kurzschlussberechnung modelliert wurde. Hierbei wird zwischen der Modellierung mit symmetrischen Komponenten und Leiterdaten unterschieden.

Mit dem **Fehlertyp** wird ausgewiesen, welche Fehlerverschaltung verwendet wurde (Kurzschluss, Rückleiterschluss, Erdschluss und Rückleiter- und Erdschluss).

Unter **Strom First Cycle** wird das Maximum der Effektivwerte des Kurzschlusswechselstromes der einzelnen Leiter in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt. Dieser Strom wird mit der Vorfehlerspannung ermittelt. Die Synchron- und Asynchronmaschinen werden dabei mit den Impedanzfaktoren für das First Cycle Network nachgebildet.

Der **Winkel First Cycle** ist der negative Winkel (I = U/Z) der dem Strom First Cycle zugrundeliegenden Netzimpedanz.

Unter X/R First Cycle wird das Verhältnis Imaginärteil zu Realteil der dem Strom First Cycle zugrundeliegenden Netzimpedanz angezeigt.

Die **Leistung First Cycle** ist die Summe der Effektivwerte der Wechselstromleistung der einzelnen Leiter in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses. Diese Leistung wird mit der Nennspannung der Netzebene des Knotens ermittelt.

Unter **Strom Interrupt** wird das Maximum der Effektivwerte des Kurzschlusswechselstromes der einzelnen Leiter in der Periode des Abschaltens des Kurzschlusses angezeigt. Dieser Strom wird mit der Vorfehlerspannung ermittelt. Die Synchron- und Asynchronmaschinen werden dabei mit den Impedanzfaktoren für das Interrupt Network nachgebildet.

Der **Winkel Interrupt** ist der negative Winkel (I = U/Z) der dem Strom Interrupt zugrundeliegenden Netzimpedanz.

Unter **X/R** Interrupt wird das Verhältnis Imaginärteil zu Realteil der dem Strom Interrupt zugrundeliegenden Netzimpedanz angezeigt.

Die **Leistung Interrupt** ist die Summe der Effektivwerte der Wechselstromleistung der einzelnen Leiter in der Periode des Abschaltens des Kurzschlusses. Diese Leistung wird mit der Betriebsspannung der Netzebene des Knotens ermittelt.

Der **Strom Momentary RMS** ist der Momentanwert des Kurzschlusswechselstroms eine halbe Periode nach Eintritt des Kurzschlusses. Dieser Strom wird mit Hilfe des Strom First Cycle und dem Verhältnis X/R First Cycle ermittelt.

Der **Strom Momentary Peak** ist der Momentanwert des asymmetrischen Kurzschlussstroms eine halbe Periode nach Eintritt des Kurzschlusses. Dieser Strom wird mit Hilfe des Strom First Cycle und dem Verhältnis X/R First Cycle ermittelt.

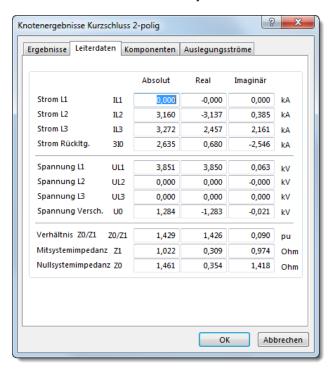


Bild: Datenmaske Knotenergebnisse Kurzschluss 2-polig - Leiterdaten

Unter Strom L1 – absolut, Strom L1 – real, Strom L1 – imaginär, Strom L2 – absolut, Strom L2 – real, Strom L2 – imaginär, Strom L3 – absolut, Strom L3 – real und Strom L3 – imaginär wird der Strom First Cycle in der jeweiligen Phase angezeigt.

Unter Strom Rückleitung – absolut, Strom Rückleitung – real und Strom Rückleitung – imaginär wird der Strom First Cycle im Rückleiter angezeigt.

Unter Spannung L1 – absolut, Spannung L1 – real, Spannung L1 – imaginär, Spannung L2 – absolut, Spannung L2 – real, Spannung L2 – imaginär, Spannung L3 – absolut, Spannung L3 – real und Spannung L3 – imaginär wird die Spannung in der jeweiligen Phase in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt.

Unter Spannung Verschiebung – absolut, Spannung Verschiebung – real und Spannung Verschiebung – imaginär wird die in der Kurzschlussstromberechnung ermittelte Spannung im Nullsystem in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt.

Unter **Verhältnis Z0/Z1 – absolut**, **Verhältnis Z0/Z1 – real** und **Verhältnis Z0/Z1 – imaginär** wird das Verhältnis von Null- zu Mitimpedanz in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt.

Unter Mitsystemimpedanz – absolut, Mitsystemimpedanz – real und Mitsystemimpedanz – imaginär wird die in der Kurzschlussstromberechnung ermittelte Impedanz im Mitsystem in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt.

Unter Nullsystemimpedanz – absolut, Nullsystemimpedanz – real und Nullsystemimpedanz – imaginär wird die in der Kurzschlussstromberechnung ermittelte Impedanz im Nullsystem in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt.

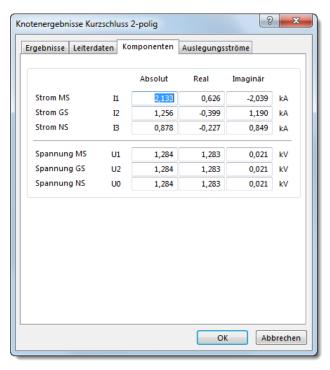


Bild: Datenmaske Knotenergebnisse Kurzschluss 2-polig – Komponenten

Die im Register Leiterdaten angezeigten Ströme L1, L2 und L3 werden in Komponentendaten übergeführt. Das Ergebnis dieser Transformation wird für das Mitsystem als **Strom MS – absolut**, **Strom MS – real** und **Strom MS – imaginär** angezeigt. Der Strom im Gegensystem wird als **Strom GS – absolut**, **Strom GS – real** und **Strom GS – imaginär** angezeigt. Der Strom im Nullsystem wird als **Strom NS – absolut**, **Strom NS – real** und **Strom NS – imaginär** angezeigt.

Aus den im Register Leiterdaten angezeigten Spannungen werden die verbleibenden Leiter-Rückleiterspannungen bestimmt und in Komponentendaten übergeführt. Das Ergebnis dieser Transformation wird für das Mitsystem als **Spannung MS – absolut**, **Spannung MS – real** und **Spannung MS – imaginär** angezeigt. Die Spannung im Gegensystem wird als **Spannung GS – absolut**, **Spannung GS – real** und **Spannung GS – imaginär** angezeigt. Die Spannung im Nullsystem wird als **Spannung NS – absolut**, **Spannung NS – real** und **Spannung NS – imaginär** angezeigt.

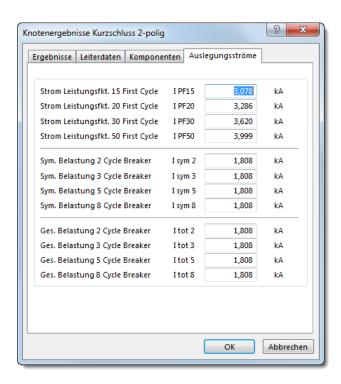


Bild: Datenmaske Knotenergebnisse Kurzschluss 2-polig – Auslegungsströme

Niederspannungsschutzgeräte sind ausgelegt, um einer bestimmten Belastung standzuhalten. Je nach Schutzgerät wird dabei ein maximaler Leistungsfaktor von 15, 20, 30 und 50 Prozent herangezogen, um dies im Labor zu testen.

Die daraus resultierenden Effektivwerte der maximalen Belastungsströme der Schutzgeräte werden unter Strom Leistungsfaktor 15 First Cycle, Strom Leistungsfaktor 20 First Cycle, Strom Leistungsfaktor 30 First Cycle und Strom Leistungsfaktor 50 First Cycle angezeigt.

Für die Auslegung von Schaltern ist die Belastung beim Abschalten das wichtigste Kriterium. ANSI verwendet Decrement Curves (DC Decay Curve und AC Decrement Curve), um das Abklingen des Gleichstromanteils und das Abklingen des Wechselstromanteils des Kurzschlussstromes zu bestimmen.

Die Belastung aufgrund des Kurzschlusswechselstromes wird für Schalter mit Zeitverzug von 2, 3, 5 und 8 Perioden unter Symmetrische Belastung 2 Cycle Breaker, Symmetrische Belastung 3 Cycle Breaker, Symmetrische Belastung 5 Cycle Breaker und Symmetrische Belastung 8 Cycle Breaker angezeigt.

Die Belastung aufgrund des gesamten Kurzschlussstromes (Gleichstromanteil und Wechselstromanteil) wird für Schalter mit Zeitverzug von 2, 3, 5 und 8 Perioden unter Gesamte Belastung 2 Cycle Breaker, Gesamte Belastung 3 Cycle Breaker, Gesamte Belastung 5 Cycle Breaker und Gesamte Belastung 8 Cycle Breaker angezeigt.

## Zweigergebnisse 2-poliger Erd- und Kurzschluss

Für jeden an der Kurzschlussberechnung teilnehmenden Zweig werden mehrere Zweigergebnisse zur Verfügung gestellt. Die Leistungen, Ströme und Impedanzen beziehen sich auf den am angezeigten Anfangsknoten zugeordneten Anschluss. Um die Ergebnisse an allen Anschlüssen des Zweiges darzustellen, wird bei den Ergebnissen die Topologie mit wechselnden Knoten (Anfang/Ende bzw. Knoten 1/Knoten 2/Knoten 3 bei Dreiwicklungstransformatoren) angezeigt.

Die Spannungen gelten bei der Kurzschlussberechnung für einige oder alle Knoten im Netz für den Endknoten und bei der Kurzschlussberechnung für einen Knoten im Netz über das Kontextmenü dieses Knotens für den Anfangsknoten.

Die folgenden Zweigergebnisse werden für den 2-poligen Erd- bzw. Kurzschluss bereitgestellt.

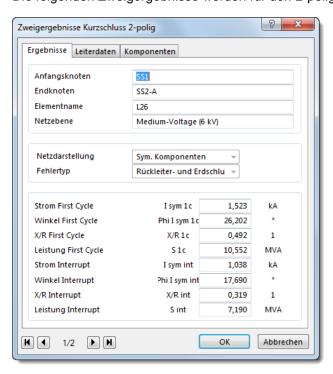


Bild: Datenmaske Zweigergebnisse Kurzschluss 2-polig

**Anfangsknoten**, **Endknoten**, **Elementname** und **Netzebene** stehen zur Identifizierung des Anschlusses zur Verfügung.

Im Feld **Netzdarstellung** wird ausgewiesen, auf welche Art das Netz im Rahmen der Kurzschlussberechnung modelliert wurde. Hierbei wird zwischen der Modellierung mit symmetrischen Komponenten und Leiterdaten unterschieden.

Mit dem **Fehlertyp** wird ausgewiesen, welche Fehlerverschaltung verwendet wurde (Kurzschluss, Rückleiterschluss, Erdschluss und Rückleiter- und Erdschluss).

Unter **Strom First Cycle** wird das Maximum der Effektivwerte des Kurzschlusswechselstromes der einzelnen Leiter in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt. Dieser Strom wird mit der Vorfehlerspannung ermittelt. Die Synchron- und Asynchronmaschinen werden dabei mit den Impedanzfaktoren für das First Cycle Network nachgebildet.

Der **Winkel First Cycle** ist die Winkeldifferenz zwischen Strom und Spannung des Leiters mit Maximum.

Unter **X/R First Cycle** wird das Verhältnis Imaginärteil zu Realteil der dem Strom First Cycle zugrundeliegenden Zweigimpedanz angezeigt.

Die **Leistung First Cycle** ist die Summe der Effektivwerte der Wechselstromleistung der einzelnen Leiter in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses. Diese Leistung wird mit der Nennspannung der Netzebene des Knotens ermittelt.

Unter **Strom Interrupt** wird das Maximum der Effektivwerte des Kurzschlusswechselstromes der einzelnen Leiter in der Periode des Abschaltens des Kurzschlusses angezeigt. Dieser Strom wird mit der Vorfehlerspannung ermittelt. Die Synchron- und Asynchronmaschinen werden dabei mit den Impedanzfaktoren für das Interrupt Network nachgebildet.

Der **Winkel Interrupt** ist die Winkeldifferenz zwischen Strom und Spannung des Leiters mit Maximum.

Unter **X/R** Interrupt wird das Verhältnis Imaginärteil zu Realteil der dem Strom Interrupt zugrundeliegenden Zweigimpedanz angezeigt.

Die **Leistung Interrupt** ist die Summe der Effektivwerte der Wechselstromleistung der einzelnen Leiter in der Periode des Abschaltens des Kurzschlusses. Diese Leistung wird mit der Betriebsspannung der Netzebene des Knotens ermittelt.

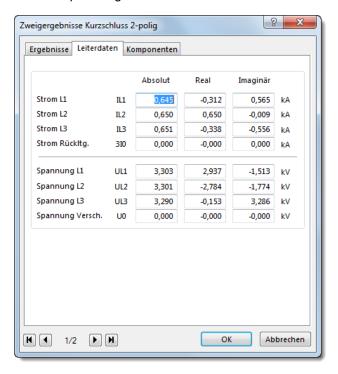


Bild: Datenmaske Zweigergebnisse Kurzschluss 2-polig – Leiterdaten

Unter Strom L1 – absolut, Strom L1 – real, Strom L1 – imaginär, Strom L2 – absolut, Strom L2 – real, Strom L2 – imaginär, Strom L3 – absolut, Strom L3 – real und Strom L3 – imaginär wird der Strom First Cycle in der jeweiligen Phase angezeigt.

Unter Strom Rückleitung – absolut, Strom Rückleitung – real und Strom Rückleitung – imaginär wird der Strom First Cycle im Rückleiter angezeigt.

Unter Spannung L1 – absolut, Spannung L1 – real, Spannung L1 – imaginär, Spannung L2 – absolut, Spannung L2 – real, Spannung L2 – imaginär, Spannung L3 – absolut, Spannung L3 – absolut, Spannung L3 – real und Spannung L3 – imaginär wird die Spannung in der jeweiligen Phase in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt.

Unter Spannung Verschiebung – absolut, Spannung Verschiebung – real und Spannung Verschiebung – imaginär wird die in der Kurzschlussstromberechnung ermittelte Spannung im Nullsystem in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt.

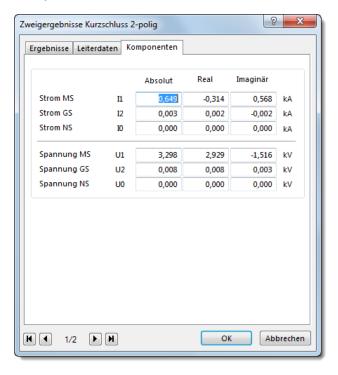


Bild: Datenmaske Zweigergebnisse Kurzschluss 2-polig – Komponenten

Die im Register Leiterdaten angezeigten Ströme L1, L2 und L3 werden in Komponentendaten übergeführt. Das Ergebnis dieser Transformation wird für das Mitsystem als Strom MS – absolut, Strom MS – real und Strom MS – imaginär angezeigt. Der Strom im Gegensystem wird als Strom GS – absolut, Strom GS – real und Strom GS – imaginär angezeigt. Der Strom im Nullsystem wird als Strom NS – absolut, Strom NS – real und Strom NS – imaginär angezeigt.

Aus den im Register Leiterdaten angezeigten Spannungen werden die verbleibenden Leiter-Rückleiterspannungen bestimmt und in Komponentendaten übergeführt. Das Ergebnis dieser Transformation wird für das Mitsystem als Spannung MS – absolut, Spannung MS – real und Spannung MS – imaginär angezeigt. Die Spannung im Gegensystem wird als Spannung GS – absolut, Spannung GS – real und Spannung GS – imaginär angezeigt. Die Spannung im Nullsystem wird als Spannung NS – absolut, Spannung NS – real und Spannung NS – imaginär angezeigt.

#### Betrachtungsergebnisse 2-poliger Erd- und Kurzschluss

Für jeden an der Kurzschlussberechnung betrachteten Anschluss wird für jeden berechneten Fehlerknoten ein Betrachtungsergebnis zur Verfügung gestellt. Die Leistungen, Ströme, etc. beziehen sich für Elementergebnisse auf den am angezeigten Anfangsknoten zugeordneten Anschluss bei Fehler in Fehlerknoten. Um die Ergebnisse an allen Anschlüssen eines Netzelementes darzustellen, wird bei den Ergebnissen die Topologie mit wechselnden Knoten (Anfang/Ende bzw. Knoten 1/Knoten 2/Knoten 3 bei Dreiwicklungstransformatoren) angezeigt.

Die Leistungen, Ströme, etc. beziehen sich für Strom Sternpunkt bzw. Strom gemeinsamer Sternpunkt auf die dem Element zugewiesene Sternpunktimpedanz bzw. gemeinsame Sternpunktimpedanz.

Die Leistungen, Ströme, etc. beziehen sich für Strom Dreieckswicklung auf die Dreieckswicklung von YYD Dreiwicklertransformatoren.

Die folgenden Betrachtungsergebnisse werden für den 2-poligen Erd- bzw. Kurzschluss bereitgestellt.

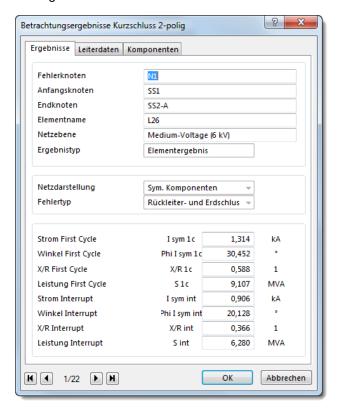


Bild: Datenmaske Betrachtungsergebnisse Kurzschluss 2-polig

**Fehlerknoten**, **Anfangsknoten**, **Endknoten**, **Elementname** und **Netzebene** stehen zur Identifizierung des Anschlusses, der Sternpunktimpedanz, der gemeinsamen Sternpunktimpedanz oder der Dreieckswicklung zur Verfügung.

Der Ergebnistyp dient ebenfalls zur Identifizierung. Folgende Ergebnistypen sind verfügbar:

- Elementergebnis
- Strom Dreieckswicklung

- Strom Sternpunkt
- Strom gemeinsamer Sternpunkt

Im Feld **Netzdarstellung** wird ausgewiesen, auf welche Art das Netz im Rahmen der Kurzschlussberechnung modelliert wurde. Hierbei wird zwischen der Modellierung mit symmetrischen Komponenten und Leiterdaten unterschieden.

Mit dem **Fehlertyp** wird ausgewiesen, welche Fehlerverschaltung verwendet wurde (Kurzschluss, Rückleiterschluss, Erdschluss und Rückleiter- und Erdschluss).

Unter **Strom First Cycle** wird das Maximum der Effektivwerte des Kurzschlusswechselstromes der einzelnen Leiter in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt. Dieser Strom wird mit der Vorfehlerspannung ermittelt. Die Synchron- und Asynchronmaschinen werden dabei mit den Impedanzfaktoren für das First Cycle Network nachgebildet.

Der **Winkel First Cycle** ist die Winkeldifferenz zwischen Strom und Spannung des Leiters mit Maximum.

Unter **X/R First Cycle** wird das Verhältnis Imaginärteil zu Realteil der dem Strom First Cycle zugrundeliegenden Zweigimpedanz angezeigt.

Die **Leistung First Cycle** ist die Summe der Effektivwerte der Wechselstromleistung der einzelnen Leiter in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses. Diese Leistung wird mit der Nennspannung der Netzebene des Knotens ermittelt.

Unter **Strom Interrupt** wird das Maximum der Effektivwerte des Kurzschlusswechselstromes der einzelnen Leiter in der Periode des Abschaltens des Kurzschlusses angezeigt. Dieser Strom wird mit der Vorfehlerspannung ermittelt. Die Synchron- und Asynchronmaschinen werden dabei mit den Impedanzfaktoren für das Interrupt Network nachgebildet.

Der **Winkel Interrupt** ist die Winkeldifferenz zwischen Strom und Spannung des Leiters mit Maximum.

Unter **X/R** Interrupt wird das Verhältnis Imaginärteil zu Realteil der dem Strom Interrupt zugrundeliegenden Zweigimpedanz angezeigt.

Die **Leistung Interrupt** ist die Summe der Effektivwerte der Wechselstromleistung der einzelnen Leiter in der Periode des Abschaltens des Kurzschlusses. Diese Leistung wird mit der Betriebsspannung der Netzebene des Knotens ermittelt.

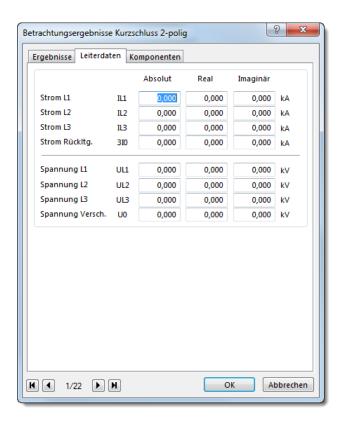


Bild: Datenmaske Betrachtungsergebnisse Kurzschluss 2-polig – Leiterdaten

Unter Strom L1 – absolut, Strom L1 – real, Strom L1 – imaginär, Strom L2 – absolut, Strom L2 – real, Strom L2 – imaginär, Strom L3 – absolut, Strom L3 – real und Strom L3 – imaginär wird der Strom First Cycle in der jeweiligen Phase angezeigt.

Unter Strom Rückleitung – absolut, Strom Rückleitung – real und Strom Rückleitung – imaginär wird der Strom First Cycle im Rückleiter angezeigt.

Unter Spannung L1 – absolut, Spannung L1 – real, Spannung L1 – imaginär, Spannung L2 – absolut, Spannung L2 – real, Spannung L2 – imaginär, Spannung L3 – absolut, Spannung L3 – real und Spannung L3 – imaginär wird die Spannung in der jeweiligen Phase in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt.

Unter Spannung Verschiebung – absolut, Spannung Verschiebung – real und Spannung Verschiebung – imaginär wird die in der Kurzschlussstromberechnung ermittelte Spannung im Nullsystem in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt.

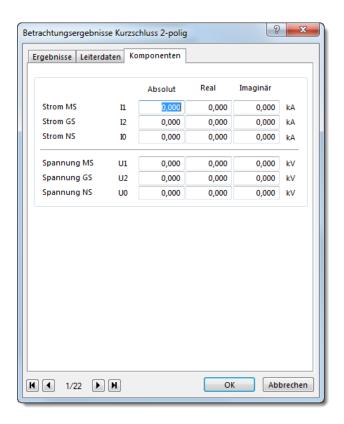


Bild: Datenmaske Betrachtungsergebnisse Kurzschluss 2-polig – Komponenten

Die im Register Leiterdaten angezeigten Ströme L1, L2 und L3 werden in Komponentendaten übergeführt. Das Ergebnis dieser Transformation wird für das Mitsystem als **Strom MS – absolut**, **Strom MS – real** und **Strom MS – imaginär** angezeigt. Der Strom im Gegensystem wird als **Strom GS – absolut**, **Strom GS – real** und **Strom GS – imaginär** angezeigt. Der Strom im Nullsystem wird als **Strom NS – absolut**, **Strom NS – real** und **Strom NS – imaginär** angezeigt.

Aus den im Register Leiterdaten angezeigten Spannungen werden die verbleibenden Leiter-Rückleiterspannungen bestimmt und in Komponentendaten übergeführt. Das Ergebnis dieser Transformation wird für das Mitsystem als **Spannung MS – absolut**, **Spannung MS – real** und **Spannung MS – imaginär** angezeigt. Die Spannung im Gegensystem wird als **Spannung GS – absolut**, **Spannung GS – real** und **Spannung GS – imaginär** angezeigt. Die Spannung im Nullsystem wird als **Spannung NS – absolut**, **Spannung NS – real** und **Spannung NS – imaginär** angezeigt.

# **Knotenergebnisse 3-poliger Kurzschluss**

Für jeden an der Kurzschlussberechnung teilnehmenden Knoten wird ein Knotenergebnis zur Verfügung gestellt.

Die folgenden Knotenergebnisse werden für den 3-poligen Kurzschluss bereitgestellt.

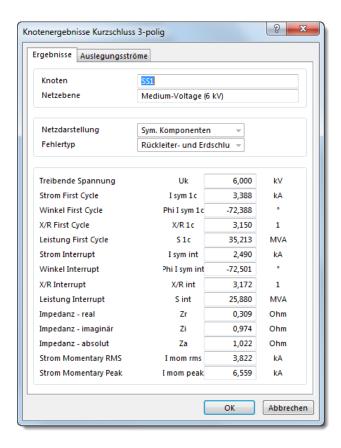


Bild: Datenmaske Knotenergebnisse Kurzschluss 3-polig

Unter **Knoten** bzw. **Netzebene** wird der Name des Knotens bzw. der Netzebene zur Identifizierung angezeigt.

Im Feld **Netzdarstellung** wird ausgewiesen, auf welche Art das Netz im Rahmen der Kurzschlussberechnung modelliert wurde. Hierbei wird zwischen der Modellierung mit symmetrischen Komponenten und Leiterdaten unterschieden.

Mit dem **Fehlertyp** wird ausgewiesen, welche Fehlerverschaltung verwendet wurde (Kurzschluss, Rückleiterschluss, Erdschluss und Rückleiter- und Erdschluss).

Die **Treibende Spannung** ist die Spannung im Mitsystem an der idealen Ersatzspannungsquelle des Kurzschlussknotens zur Berechnung des Kurzschlussstromes.

Unter **Strom First Cycle** wird das Maximum der Effektivwerte des Kurzschlusswechselstromes der einzelnen Leiter in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt. Dieser Strom wird mit der Vorfehlerspannung ermittelt. Die Synchron- und Asynchronmaschinen werden dabei mit den Impedanzfaktoren für das First Cycle Network nachgebildet.

Der **Winkel First Cycle** ist der negative Winkel (I = U/Z) der dem Strom First Cycle zugrundeliegenden Netzimpedanz.

Unter **X/R First Cycle** wird das Verhältnis Imaginärteil zu Realteil der dem Strom First Cycle zugrundeliegenden Netzimpedanz angezeigt.

Die **Leistung First Cycle** ist die Summe der Effektivwerte der Wechselstromleistung der einzelnen Leiter in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses. Diese Leistung wird mit der Nennspannung der Netzebene des Knotens ermittelt.

Unter **Strom Interrupt** wird das Maximum der Effektivwerte des Kurzschlusswechselstromes der einzelnen Leiter in der Periode des Abschaltens des Kurzschlusses angezeigt. Dieser Strom wird mit der Vorfehlerspannung ermittelt. Die Synchron- und Asynchronmaschinen werden dabei mit den Impedanzfaktoren für das Interrupt Network nachgebildet.

Der **Winkel Interrupt** ist der negative Winkel (I = U/Z) der dem Strom Interrupt zugrundeliegenden Netzimpedanz.

Unter **X/R** Interrupt wird das Verhältnis Imaginärteil zu Realteil der dem Strom Interrupt zugrundeliegenden Netzimpedanz angezeigt.

Die **Leistung Interrupt** ist die Summe der Effektivwerte der Wechselstromleistung der einzelnen Leiter in der Periode des Abschaltens des Kurzschlusses. Diese Leistung wird mit der Betriebsspannung der Netzebene des Knotens ermittelt.

Unter **Impedanz – real**, **Impedanz – imaginär** und **Impedanz – absolut** wird die Mitsystemimpedanz der dem Strom First Cycle zugrundeliegenden Netzimpedanz angezeigt.

Der **Strom Momentary RMS** ist der Momentanwert des Kurzschlusswechselstroms eine halbe Periode nach Eintritt des Kurzschlusses. Dieser Strom wird mit Hilfe des Strom First Cycle und dem Verhältnis X/R First Cycle ermittelt.

Der **Strom Momentary Peak** ist der Momentanwert des asymmetrischen Kurzschlussstroms eine halbe Periode nach Eintritt des Kurzschlusses. Dieser Strom wird mit Hilfe des Strom First Cycle und dem Verhältnis X/R First Cycle ermittelt.

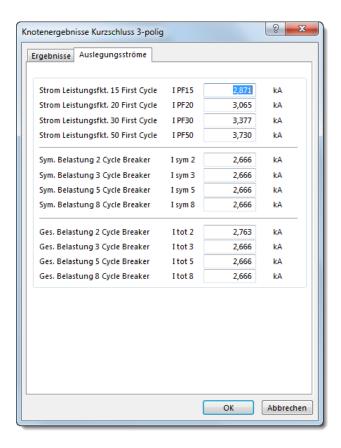


Bild: Datenmaske Knotenergebnisse Kurzschluss 3-polig – Auslegungsströme

Niederspannungsschutzgeräte sind ausgelegt, um einer bestimmten Belastung standzuhalten. Je nach Schutzgerät wird dabei ein maximaler Leistungsfaktor von 15, 20, 30 und 50 Prozent herangezogen, um dies im Labor zu testen.

Die daraus resultierenden Effektivwerte der maximalen Belastungsströme der Schutzgeräte werden unter Strom Leistungsfaktor 15 First Cycle, Strom Leistungsfaktor 20 First Cycle, Strom Leistungsfaktor 30 First Cycle und Strom Leistungsfaktor 50 First Cycle angezeigt.

Für die Auslegung von Schaltern ist die Belastung beim Abschalten das wichtigste Kriterium. ANSI verwendet Decrement Curves (DC Decay Curve und AC Decrement Curve), um das Abklingen des Gleichstromanteils und das Abklingen des Wechselstromanteils des Kurzschlussstromes zu bestimmen.

Die Belastung aufgrund des Kurzschlusswechselstromes wird für Schalter mit Zeitverzug von 2, 3, 5 und 8 Perioden unter Symmetrische Belastung 2 Cycle Breaker, Symmetrische Belastung 3 Cycle Breaker, Symmetrische Belastung 5 Cycle Breaker und Symmetrische Belastung 8 Cycle Breaker angezeigt.

Die Belastung aufgrund des gesamten Kurzschlussstromes (Gleichstromanteil und Wechselstromanteil) wird für Schalter mit Zeitverzug von 2, 3, 5 und 8 Perioden unter Gesamte Belastung 2 Cycle Breaker, Gesamte Belastung 3 Cycle Breaker, Gesamte Belastung 5 Cycle Breaker und Gesamte Belastung 8 Cycle Breaker angezeigt.

## Zweigergebnisse 3-poliger Kurzschluss

Für jeden an der Kurzschlussberechnung teilnehmenden Zweig werden mehrere Zweigergebnisse zur Verfügung gestellt. Die Leistungen, Ströme und Impedanzen beziehen sich auf den am angezeigten Anfangsknoten zugeordneten Anschluss. Um die Ergebnisse an allen Anschlüssen des Zweiges darzustellen, wird bei den Ergebnissen die Topologie mit wechselnden Knoten (Anfang/Ende bzw. Knoten 1/Knoten 2/Knoten 3 bei Dreiwicklungstransformatoren) angezeigt.

Die Spannungen gelten bei der Kurzschlussberechnung für einige oder alle Knoten im Netz für den Endknoten und bei der Kurzschlussberechnung für einen Knoten im Netz über das Kontextmenü dieses Knotens für den Anfangsknoten.

Die folgenden Zweigergebnisse werden für den 3-poligen Kurzschluss bereitgestellt.

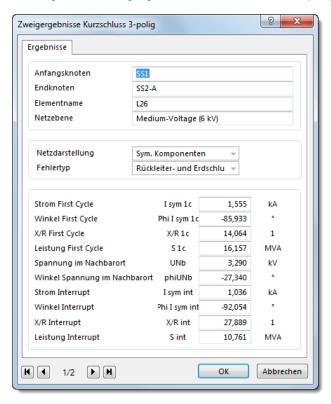


Bild: Datenmaske Zweigergebnisse Kurzschluss 3-polig

**Anfangsknoten**, **Endknoten**, **Elementname** und **Netzebene** stehen zur Identifizierung des Anschlusses zur Verfügung.

Im Feld **Netzdarstellung** wird ausgewiesen, auf welche Art das Netz im Rahmen der Kurzschlussberechnung modelliert wurde. Hierbei wird zwischen der Modellierung mit symmetrischen Komponenten und Leiterdaten unterschieden.

Mit dem **Fehlertyp** wird ausgewiesen, welche Fehlerverschaltung verwendet wurde (Kurzschluss, Rückleiterschluss, Erdschluss und Rückleiter- und Erdschluss).

Unter **Strom First Cycle** wird das Maximum der Effektivwerte des Kurzschlusswechselstromes der einzelnen Leiter in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt. Dieser Strom wird mit der Vorfehlerspannung ermittelt. Die Synchron- und Asynchronmaschinen werden dabei mit den Impedanzfaktoren für das First Cycle Network nachgebildet.

Der **Winkel First Cycle** ist die Winkeldifferenz zwischen Strom und Spannung des Leiters mit Maximum.

Unter **X/R First Cycle** wird das Verhältnis Imaginärteil zu Realteil der dem Strom First Cycle zugrundeliegenden Zweigimpedanz angezeigt.

Die **Leistung First Cycle** ist die Summe der Effektivwerte der Wechselstromleistung der einzelnen Leiter in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses. Diese Leistung wird mit der Nennspannung der Netzebene des Knotens ermittelt.

Unter **Spannung im Nachbarort** wird die symmetrische Phase-Erde Spannung in dem am angezeigten Endknoten zugeordneten Anschluss in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt.

Unter **Winkel Spannung im Nachbarort** wird der Winkel der symmetrischen Phase-Erde Spannung in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses in dem am angezeigten Endknoten zugeordneten Anschluss angezeigt.

Unter **Strom Interrupt** wird das Maximum der Effektivwerte des Kurzschlusswechselstromes der einzelnen Leiter in der Periode des Abschaltens des Kurzschlusses angezeigt. Dieser Strom wird mit der Vorfehlerspannung ermittelt. Die Synchron- und Asynchronmaschinen werden dabei mit den Impedanzfaktoren für das Interrupt Network nachgebildet.

Der **Winkel Interrupt** ist die Winkeldifferenz zwischen Strom und Spannung des Leiters mit Maximum.

Unter **X/R** Interrupt wird das Verhältnis Imaginärteil zu Realteil der dem Strom Interrupt zugrundeliegenden Zweigimpedanz angezeigt.

Die **Leistung Interrupt** ist die Summe der Effektivwerte der Wechselstromleistung der einzelnen Leiter in der Periode des Abschaltens des Kurzschlusses. Diese Leistung wird mit der Betriebsspannung der Netzebene des Knotens ermittelt.

## Betrachtungsergebnisse 3-poliger Kurzschluss

Für jeden an der Kurzschlussberechnung betrachteten Anschluss wird für jeden berechneten Fehlerknoten ein Betrachtungsergebnis zur Verfügung gestellt. Der Strom bezieht sich auf den am angezeigten Anfangsknoten zugeordneten Anschluss bei Fehler in Fehlerknoten. Die Spannungen gelten für den zugeordneten bzw. gegenüberliegenden Anschluss. Um die Ergebnisse an allen Anschlüssen eines Netzelementes darzustellen, wird bei den Ergebnissen die Topologie mit wechselnden Knoten (Anfang/Ende bzw. Knoten 1/Knoten 2/Knoten 3 bei Dreiwicklungstransformatoren) angezeigt.

Die folgenden Betrachtungsergebnisse werden für den 3-poligen Kurzschluss bereitgestellt.

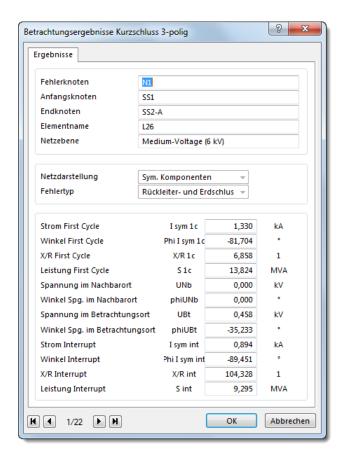


Bild: Datenmaske Betrachtungsergebnisse Kurzschluss 3-polig

**Fehlerknoten**, **Anfangsknoten**, **Endknoten**, **Elementname** und **Netzebene** stehen zur Identifizierung des Anschlusses zur Verfügung.

Im Feld **Netzdarstellung** wird ausgewiesen, auf welche Art das Netz im Rahmen der Kurzschlussberechnung modelliert wurde. Hierbei wird zwischen der Modellierung mit symmetrischen Komponenten und Leiterdaten unterschieden.

Mit dem **Fehlertyp** wird ausgewiesen, welche Fehlerverschaltung verwendet wurde (Kurzschluss, Rückleiterschluss, Erdschluss und Rückleiter- und Erdschluss).

Unter **Strom First Cycle** wird das Maximum der Effektivwerte des Kurzschlusswechselstromes der einzelnen Leiter in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt. Dieser Strom wird mit der Vorfehlerspannung ermittelt. Die Synchron- und Asynchronmaschinen werden dabei mit den Impedanzfaktoren für das First Cycle Network nachgebildet.

Der **Winkel First Cycle** ist die Winkeldifferenz zwischen Strom und Spannung des Leiters mit Maximum.

Unter **X/R First Cycle** wird das Verhältnis Imaginärteil zu Realteil der dem Strom First Cycle zugrundeliegenden Zweigimpedanz angezeigt.

Die **Leistung First Cycle** ist die Summe der Effektivwerte der Wechselstromleistung der einzelnen Leiter in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses. Diese Leistung wird mit der Nennspannung der Netzebene des Knotens ermittelt.

Unter **Spannung im Nachbarort** wird die symmetrische Phase-Erde Spannung in dem am angezeigten Endknoten zugeordneten Anschluss in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt.

Unter **Winkel Spannung im Nachbarort** wird der Winkel der symmetrischen Phase-Erde Spannung in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses in dem am angezeigten Endknoten zugeordneten Anschluss angezeigt.

Unter **Spannung im Betrachtungsort** wird die symmetrische Phase-Erde Spannung in dem am angezeigten Anfangsknoten zugeordneten Anschluss in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses angezeigt.

Unter **Winkel Spannung im Betrachtungsort** wird der Winkel der symmetrischen Phase-Erde Spannung in der ersten Periode nach dem Eintritt des Kurzschlusses in dem am angezeigten Anfangsknoten zugeordneten Anschluss angezeigt.

Unter **Strom Interrupt** wird das Maximum der Effektivwerte des Kurzschlusswechselstromes der einzelnen Leiter in der Periode des Abschaltens des Kurzschlusses angezeigt. Dieser Strom wird mit der Vorfehlerspannung ermittelt. Die Synchron- und Asynchronmaschinen werden dabei mit den Impedanzfaktoren für das Interrupt Network nachgebildet.

Der **Winkel Interrupt** ist die Winkeldifferenz zwischen Strom und Spannung des Leiters mit Maximum.

Unter **X/R Interrupt** wird das Verhältnis Imaginärteil zu Realteil der dem Strom Interrupt zugrundeliegenden Zweigimpedanz angezeigt.

Die **Leistung Interrupt** ist die Summe der Effektivwerte der Wechselstromleistung der einzelnen Leiter in der Periode des Abschaltens des Kurzschlusses. Diese Leistung wird mit der Betriebsspannung der Netzebene des Knotens ermittelt.

Anwendungsbeispiel für Kurzschluss

# 3. Anwendungsbeispiel für Kurzschluss

Im Folgenden soll das Verfahren **Kurzschluss** anhand eines einfachen Anwendungsbeispieles dargestellt werden. In den Beschreibungen werden

- das Voreinstellen der Berechnungsparameter,
- das Starten der Kurzschlussberechnung sowie
- das Darstellen und Auswerten der Ergebnisse

dargestellt.

### Grundlagen

Alle Beschreibungen basieren auf folgendem Netz.

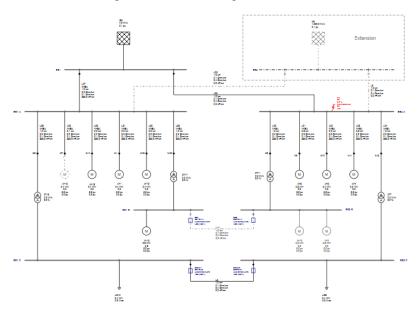


Bild: Beispielnetz für die Kurzschlussberechnung

Dieses Netz ("Example Ele1") wird bei der Installation von PSS SINCAL automatisch bereitgestellt und kann zum Testen des Simulationsverfahrens eingesetzt werden.

Voraussetzung für unsymmetrische Kurzschlüsse ist, dass das **unsymmetrische** Netzmodell im Menü **Berechnen** – **Methoden** (siehe Handbuch Bedienung, Kapitel Benutzeroberfläche, Abschnitt Voreinstellen der Berechnungsmethoden) aktiviert ist.

# 3.1 Voreinstellen der Berechnungsparameter

Die Maske zum Einstellen der Berechnungsparameter wird über den Menüpunkt **Berechnen** – **Parameter** aufgerufen.

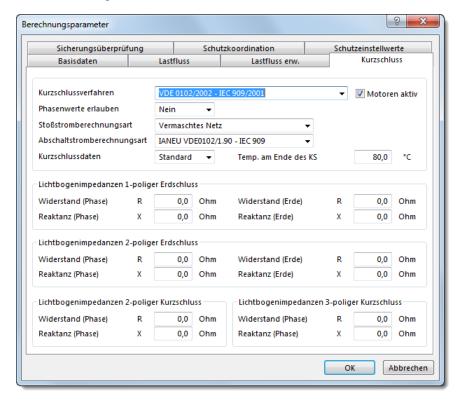


Bild: Datenmaske Berechnungsparameter – Kurzschluss

Vor der Kurzschlussberechnung muss die zugrundeliegende Norm für die Kurzschlussberechnung über das **Kurzschlussverfahren** festgelegt werden. Je nach Kurzschlussverfahren ergeben sich noch weitere Parameter, die auch in der zugrundeliegenden Norm wieder zu finden sind.

Bei allen Kurzschlussverfahren kann über dem Parameter **Kurzschlussdaten** zwischen Standard, Minimum und Maximum gewählt werden. Dieser Eintrag legt fest, welche Kurzschlussleistung oder -impedanz der Netzeinspeisungen für die Kurzschlussstromberechnung herangezogen wird.

## Voreinstellungen über Netzebenen

In PSS SINCAL ist jedes Netzelement genau einer Netzebene zugeordnet. Die Kurzschlussstromberechnung kann für jede Netzebene aktiviert bzw. deaktiviert werden. Hierzu wird die Maske **Netzebene** über den Menüpunkt **Einfügen** – **Netzebene** geöffnet.

Anwendungsbeispiel für Kurzschluss

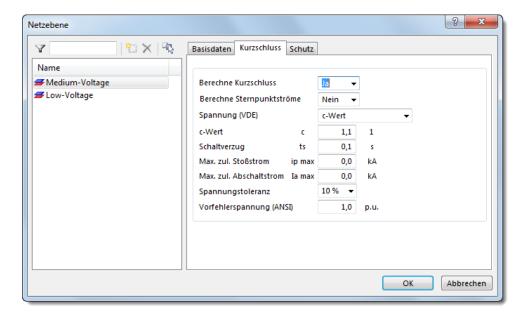


Bild: Datenmaske Netzebene - Kurzschluss

Das Feld **Berechne Kurzschluss** aktiviert oder deaktiviert die Berechnung des Kurzschlusses an den Knoten dieser Netzebene.

Je nach Kurzschlussverfahren sind bei den Netzebenendaten folgende Einstellungen anzugeben:

#### VDE/IEC:

Für Kurzschlussdaten Standard muss hier der c-Wert oder die treibende Spannung angegeben werden. Für Kurzschlussdaten Minimum und Maximum wird der c-Wert laut Norm über die Spannungstoleranz bestimmt.

#### ANSI:

Die Vorfehlerspannung für die Ermittlung des Kurzschlussstromes muss angegeben werden.

# 3.2 Starten der Kurzschlussberechnung

Die Kurzschlussberechnung kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden:

- Kurzschlussberechnung für das gesamte Netz:
   Hierbei wird die Berechnung für alle Knoten im Netz durchgeführt, welche einer Netzebene zugeordnet sind, in der die Kurzschlussstromberechnung aktiviert ist.
- Kurzschlussberechnung für markierte Knoten im Netz:
   Die Funktionalität entspricht dem obigen Punkt, mit dem einzigen Unterschied, dass die Kurzschlussberechnung nur an den markierten Knoten durchgeführt wird.
- Kurzschlussberechnung für einen Knoten mit kompletter Strom- und Spannungsverteilung: Hierbei wird die Kurzschlussberechnung nur für einen einzigen Knoten durchgeführt. Als Ergebnis wird dabei die komplette Strom- und Spannungsverteilung im gesamten Netz bereit gestellt.

Der Start der Berechnung erfolgt wahlweise über das Menü **Berechnen – Kurzschluss** oder direkt über das Kontextmenü eines markierten Knotens. Hierbei wird der folgende Dialog geöffnet.



#### Bild: Dialog zum Starten der Kurzschlussberechnung

Im Dialog kann gewählt werden, welche Fehlerart bei der Kurzschlussberechnung verwendet werden soll:

- 3-poliger Fehler
- 2-poliger Fehler
- 1-poliger Fehler

Mit den Optionen **Rückleiterschluss** und **Erdschluss** kann eine Verbindung von Fehler zum Rückleiter bzw. zur Erde aktiviert werden.

Wenn in der Netzgrafik Knoten markiert sind, kann die Kurzschlussberechnung wahlweise nur für diese Knoten durchgeführt werden. Falls nur ein einzelner Knoten markiert ist, wird für diesen dann die komplette Strom- und Spannungsverteilung im Netz als Ergebnis bereit gestellt. Diese Funktionalität wird mit der Option **Nur selektierte Knoten** aktiviert.

# 3.3 Darstellen und Auswerten der Ergebnisse

Die wichtigsten Ergebnisse der Kurzschlussstromberechnung stehen in der Netzgrafik zur Verfügung.

Der komplette Ergebnisumfang steht in Form von Masken und Tabellen zur Verfügung. Über das Kontextmenü der Netzelemente können die individuellen Ergebnisse angezeigt werden.

Anwendungsbeispiel für Kurzschluss

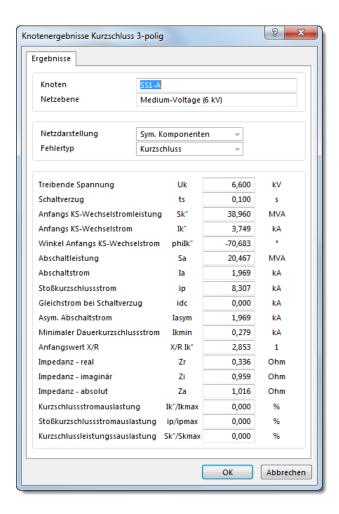


Bild: Knotenergebnisse der 3-poligen Kurzschlussstromberechnung nach VDE

Beim 3-poligen Kurzschluss werden der Anfangskurzschlussstrom und der minimale Dauerkurzschlussstrom bestimmt. Unabhängig von der Einstellung für die Kurzschlussdaten bei den Berechnungsparametern wird der minimale Dauerkurzschlussstrom so berechnet, als ob Minimum ausgewählt ist.

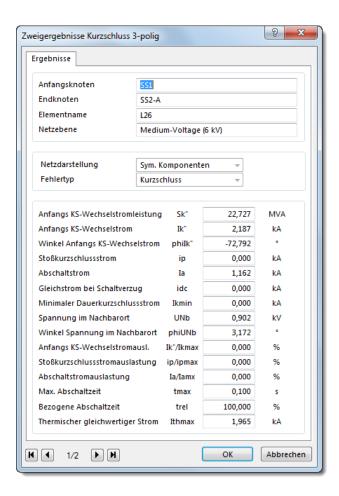


Bild: Zweigergebnisse der 3-poligen Kurzschlussstromberechnung nach VDE

Je nach Kurzschlussstromberechnung sind die Ergebnisse anders zu interpretieren:

- Kurzschlussstromberechnung für mehrere Knoten:
  - In diesem Fall ist der jeweilige Anfangsknoten identisch mit dem Fehlerknoten. Die Ergebnisse am Anfang und Ende einer Leitung stammen aus zwei verschiedenen Kurzschlussstromberechnungen und haben keinen Bezug zueinander. Die Spannung im Nachbarort ist die Spannung im Endknoten bei Kurzschluss am Anfangsknoten.
- Kurzschlussstromberechnung für einen Knoten mit Bereitstellung der kompletten Strom- und Spannungsverteilung:

Die Ergebnisse am Anfang und Ende einer Leitung stammen aus einer Kurzschlussstromberechnung. Als Spannung im Nachbarort wird die Spannung im Anfangsknoten angezeigt.